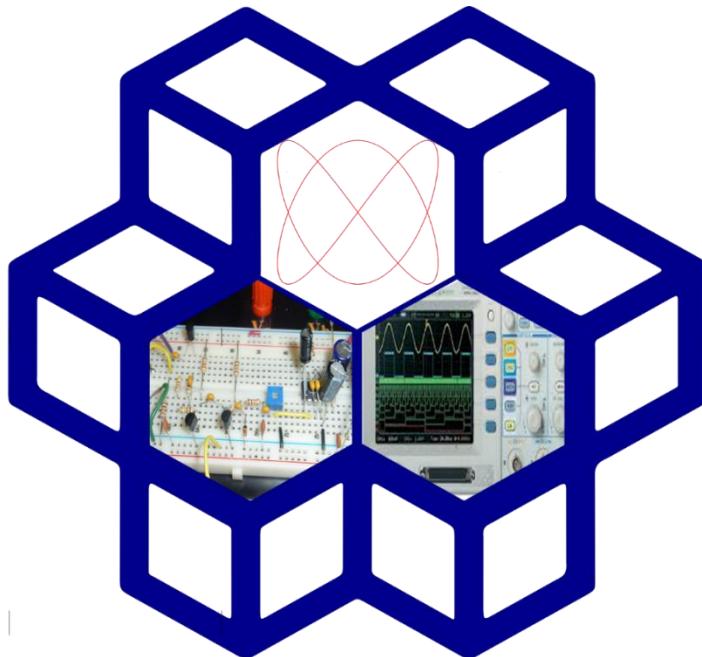


# آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه کری



## دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی برق

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر محسن زاده

مسئول آزمایشگاه: خانم مهندس ثقفی

تاریخ بازنگری: آبان ۱۴۰۲

## فهرست

|    |   |
|----|---|
| i  | مقدمه   |
| ii | قوانين  |
| ۱  | آزمایش شماره ۱ : بررسی قوانین کیرشهف  |
| ۷  | آزمایش شماره ۲ : بررسی قضیه های مدارهای الکتریکی  |
| ۱۱ | آزمایش شماره ۳ : بررسی رفتار خازن در مدارهای C.D  |
| ۱۶ | آزمایش شماره ۴ : بررسی رفتار خازن در مدارهای A.C ( ولتاژ متناوب)                          |
| ۲۰ | آزمایش شماره ۵ : پاسخ مدار RC به ولتاژهای سینوسی و مربعی                                  |
| ۲۹ | آزمایش شماره ۶ : پاسخ پالس در مدار RC   |
| ۳۱ | آزمایش شماره ۷ : تقویت‌کننده عملیاتی و برخی از کاربردهای آن                               |
| ۳۵ | آزمایش شماره ۸ : اندازه گیری دامنه، فرکانس، اختلاف فاز و فرکانس روزنанс توسط اسیلوسکوپ    |
| ۴۲ | آزمایش شماره ۹ : استفاده از منحنی های لیساژو برای اندازه گیری اختلاف فاز دو سیگنال سینوسی |
| ۴۷ | آزمایش شماره ۱۰ : روشهای اندازه گیری مقدار مقاومت   |
| ۵۱ | آزمایش شماره ۱۱ : اندازه گیری توان یکفاز  |
| ۵۵ | آزمایش شماره ۱۲ : اندازه گیری توان سه فاز   |
| ۶۲ | آزمایش شماره ۱۳ : اندازه گیری مقدار انرژی توسط کنتور یک فاز - کنتور سه فاز                |
| ۶۶ | مدارهای طراحی   |
| ۶۸ | منابع   |

## بنام خدا

مقدمه

درس مدارهای الکتریکی، اصلی ترین درس پایه برای رشته مهندسی برق باگرایی‌های کوگاون آن (الکترونیک، قدرت، مخابرات، کترل و ساخت افزار کامپیوتر) است. تشریح اصولی مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری در سیتمهای مهندسی و تکنیکی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در اینجا تلاش برای این است که: ۱) آشنایی ویادکاری این مباحث، بررسی و تحلیل رفتار مدارهای از پایه ترین المانها یعنی مقاومت، خازن، سلف و... ۲) دستگاههای لازم برای مشاهده نتایج مدارهای مورد نظر... بصورت علی به دانشجویان آموزش داده شود که مطالب تئوری این درس را پوشش دهد. در این دستور کار طبق روندی که در تئوری این درس توطیف اساتید محترم تدریس می‌شود، ابتدا از قوانین اهم، جریان، ولتاژ و کیرشوف... و همینطور معرفی المانها آغاز شده و در قسمت دیگر به بررسی و کاربرد دستگاههای اندازه‌گیری در مدارها پرداخته شده و به اندازه‌گیری کیمیت‌های قدرتی تحمی شود. بنچ اصلی در اینجا برق شهر است که عملت آن قابلیت دسترسی به کانوی و سینوسی بودن گیکنال آن است و همچنین یکی از دلایل تولید ولتاژ به صورت شغل موج سینوسی، تولید و انتقال آسان آن می‌باشد. در تیجه آزمایشای مدارهای مربوطه را می‌توان براحتی در فرمان‌های پایین انجام داد. در خاتمه از همکاری صمیمانه استادگرامی و محترم جناب آقا مهندس سید حسن ابوتراب که در تدوین این جزو و تهییه مرایاری نموده اند کمال قدردانی و تشکر خود را دارم.

## قوانين آزمایشگاه

انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی علاوه بر ثبیت یادگیری و افزایش میزان ماندگاری مفاهیم آموخته شده، برای درک مفاهیم تئوری آن درس حائز اهمیت است. در درس عملی(آزمایشگاهی) علاوه بر آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی و انجام آزمایشات، رعایت نظم و پیروی از یک ترتیب کاری صحیح در اولویت قرار داشته و بخشی از ارزشیابی کار دانشجو به رعایت این نظم و ترتیب اختصاص می‌یابد. لذا لازم ذکر است نکات زیر رعایت شود:

**(الف)** آزمایش بصورت گروه‌های دو نفره انجام می‌شود.

**(ب)** تهیه دستور کار از سایت دانشکده برق ، قسمت آزمایشگاه‌های آموزشی برای هر گروه الزامیست.

**(ت)** جهت انجام صحیح آزمایش‌ها، دانشجویان قبل از حضور در آزمایشگاه، آزمایش مربوط به آن جلسه را به دقت مطالعه کرده، موارد خواسته شده(مطالعات نظری، شبیه‌سازی، محاسبات و....) را به عنوان پیش‌گزارش ارائه نموده و یا با هماهنگی مدرس در بازه زمانی مشخص شده آنرا برای مدرس خود بصورت PDF ایمیل نمایند و یا دستی به مدرس خود تحويل دهید.

**(ث)** قبل از انجام آزمایش در صورت درخواست مدرس پیش‌گزارش نوشته شده خود را به همراه داشته باشید.

**(ج)** دانشجو باید به موقع در آزمایشگاه حاضر شود، تاخیر بیش از ۱۰ دقیقه نمره منفی دارد.

**(چ)** جداول و شکل‌های خواسته شده در هر آزمایش را در یک برگه بصورت کاملاً خواناً ثبت شود. نتایج جداول و شکل موج‌ها با درج تمام موارد از قبیل ولتاژ پیک، ولتاژ DC(در صورت داشتن)، فرکانس و ...رسم شود و با پیش‌گزارش نزد خود مقایسه نمایید. نتایج تئوری و عملی تقریباً باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند. بخشی از نمره عملی به این نتایج تعلق می‌گیرد.

**(ح)** نتایج در هر مرحله باید ثبت و در صورت تایید مدرس، مرحله بعدی انجام شود. در صورت اشکال در نتایج، مرحله مجدداً باید تکرار شود. سپس این نتایج همراه با پاسخگویی به سوالات دستور کار، یعنی گزارش کار آزمایش مورد نظر با هماهنگی مدرس خود در باره زمانی مشخص شده آنرا برای مدرس خود بصورت PDF ایمیل نمایند و یا دستی به مدرس خود تحويل دهید.

**(خ)** روش صحیح کار با دستگاه‌ها، در قسمت تجهیزات سایت آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری نوشته شده است.

(د) دانشجو اجازه جابه‌جایی وسیله از یک میز به میز دیگر را ندارد. در صورت اشکال در دستگاهها از کارشناس آزمایشگاه جهت تعویض دستگاه کمک بگیرد.

(ذ) هر میز شامل: اسیلوسکوپ دوکاناله آنالوگ، فانکشن ژنراتور، دو عدد منبع تغذیه DC، دو عدد مولتی‌متر با شماره اموال مشخصی می‌باشند. مسئولیت حفظ لوازم و استفاده صحیح از آنها در مدت استفاده، به عهده دانشجو است.

(ر) در قسمت آزمایش‌های قدرت:

(۱) کلیدهای محافظه‌جان تنها در صورتی عمل می‌کنند که شخص بین یک فاز و زمین قرار گیرد (اتصال به زمین از طریق دست یا بدن شخص)

(۲) در صورت قرارگرفتن بین دو فاز و یا فاز و نول، کلید محافظه‌جان هرگز عمل نخواهد کرد (به عنوان مثال تماس شخص با فاز و نول یا تماس با دو فاز بطور همزمان)

(۳) در ابتدا کلید مینیاتوری روی میز باید قطع باشد.

(۴) بعد از بستن مدار، از مدرس یا مریبی خود بخواهید که درستی اتصالات آزمایش شما را بررسی کند.

(۵) در حضور مدرس، ترمینال‌های برق را وصل کنید و آزمایش را انجام دهید.

(۶) در حین انجام آزمایش دقت کنید که دستهای شما با قسمت‌هایی از مدار که عایق نیستند، تماس نداشته باشد.

(۷) بعد از اتمام آزمایش، ابتدا کلید مینیاتوری را قطع کرده و سپس مدار را از ترمینال‌های برق جدا نمایید. سپس اقدام

به باز نمودن نمودن بقیه مدار نمایید.

(ص) پس از خاتمه آزمایش، دستگاهها خاموش شوند، وسایل برای استفاده گروه بعدی مرتب شوند.

(ض) در صورت غیبت، دانشجو اجازه حضور در گروه‌های دیگر را ندارد و نمره آن جلسه صفر ثبت می‌شود.

(ط) عدم رعایت هر یک از بندهای فوق حداقل ۱ نمره منفی دارد.

# آزمایش شماره ۱

## بررسی قوانین کیرشهف

### هدف آزمایش

هدف از این آزمایش بررسی قوانین بنیادی مدار بصورت عملی می‌باشد.

### ۱-۱) قانون اهم

اختلاف پتانسیل باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار می‌شود و مقاومت، با عبور جریان مخالفت می‌کند. بین ولتاژ، جریان و مقاومت رابطه وجود دارد. اگر مقدار مقاومت مداری ثابت فرض شود و مقدار ولتاژ منبع افزایش یابد،

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow \text{قانون اهم}$$


شدت جریان آن زیاد می‌شود و همینطور بر عکس.
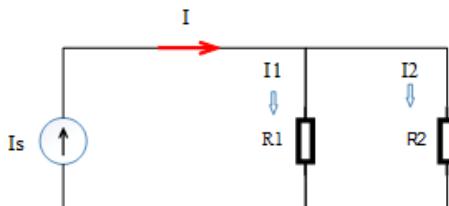
### ۱-۲) قانون جریان یا KCL و مقسم جریان

قانون *KCL* : جمع جبری جریان‌ها در هر گره از مدار برابر صفر است.




در مسیرهای موازی، جریان به نسبت رسانایی تقسیم خواهد شد. بنابراین، در صورتیکه به مقدار کمتری از جریان یک منبع نیاز داشته باشیم، از مدار مقسم جریان استفاده می‌کنیم. در این صورت:



$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad , \quad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times I$$

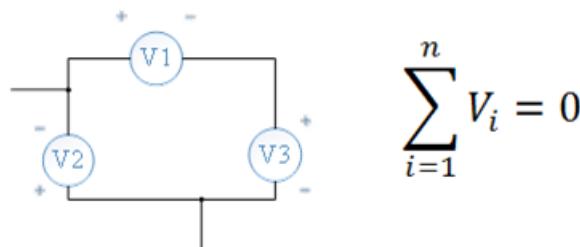
### ۱-۳) قانون ولتاژ یا KVL

قانون *KVL* : جمع جبری ولتاژهای عناصر در هر مسیر بسته صفر است.


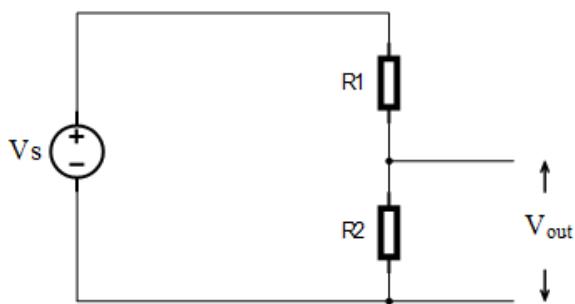
## ۴-۱) مدار مقسوم ولتاژ

مدار تقسیم کننده ولتاژ از ترکیب یک منبع ولتاژ و مقاومت‌های سری تشکیل شده است. برای بدست آوردن رابطه تقسیم ولتاژ، ابتدا جریان مدار محاسبه و سپس ولتاژ هر یک از مقاومت‌ها بدست می‌آید. با استفاده از این مدار همچنین می‌توان به این نتیجه دست یافت که برای داشتن یک منبع ولتاژ ایده‌آل، **مقاومت داخلی آن به حداقل مقدار خود** باید برسد.




$$V_{out} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \times V_s$$
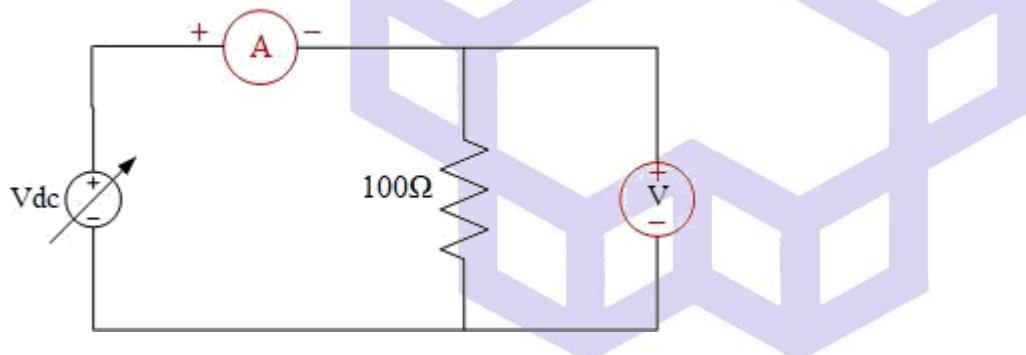
### شرح آزمایش (۱-۱)

مدار زیر را بیندید و سپس با تغییر  $V_s$  جدول زیر را کامل نمایید.

**توجه:** برای تنظیم مقدار ولتاژ از ولتمتر دیجیتال و برای خواندن جریان در صورت نداشتن آمپرmetr دقیق دیجیتالی از آمپرmetr آنalog استفاده نمایید.



| $I$             | ۱۰ (mA) | ۲۰ (mA) | ۳۰ (mA) | ۴۰ (mA) | ۵۰ (mA) |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $V_R(v) = ?$    |         |         |         |         |         |
| خطای مطلق $V_R$ |         |         |         |         |         |
| خطای نسبی $V_R$ |         |         |         |         |         |


### سؤال

نتیجه این آزمایش را توضیح دهید؟
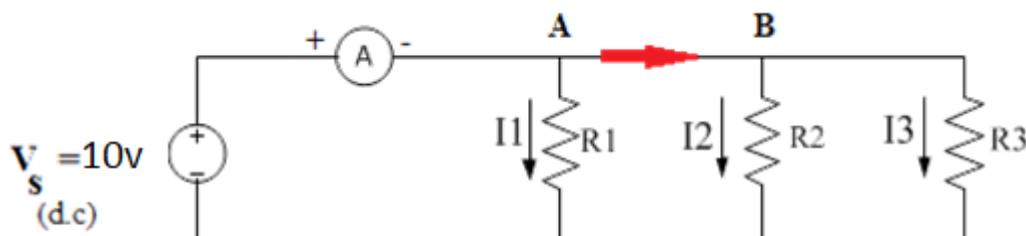
### شرح آزمایش (۲-۱)

مدار را طبق شکل صفحه بعد روی بورد آزمایشگاه بیندید (مدار مقسم جریان یا بررسی شدت جریان شاخه‌های موازی).

سپس جدول را کامل نمایید. (به علت نداشتن سه عدد آمپرmetr، آمپرmetr را در شاخه ها جایجا نمایید)



$$R_1 = R_2 = 430\Omega, R_3 = 330\Omega$$


| $I$                                    | $I_A(\text{mA})$ | $I_1(\text{mA})$ | $I_{AB}(\text{mA})$ | $I_2(\text{mA})$ | $I_3(\text{mA})$ |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| مقدار جریان خوانده شده از روی آمپرmetr |                  |                  |                     |                  |                  |
| خطای مطلق جریان                        |                  |                  |                     |                  |                  |
| خطای نسبی جریان                        |                  |                  |                     |                  |                  |

### سؤال

روابط مقسم جریان برای تمامی جریانها از روی جدول محاسبه نمایید و با مقادیر پیشگزارش مقایسه کنید؟
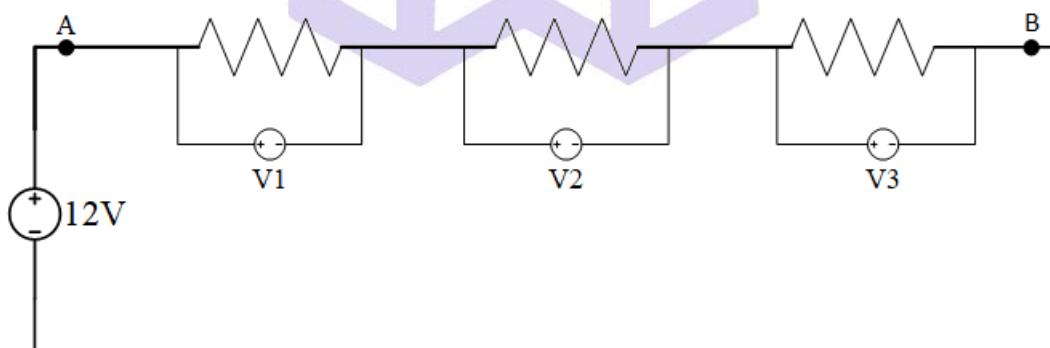
### شرح آزمایش (۱-۳)

مدار را طبق شکل زیر ببندید و سپس ولتاژ هریک از مقاومت ها را در جدول داده شده، بنویسید  
 $R_1 = 51\Omega$        $R_2 = 100\Omega$        $R_3 = 150\Omega$



| $V_{R1}(v)$ | $V_{R2}(v)$ | $V_{R3}(v)$ | $V_{AB}(v)$ |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| .....       | .....       | .....       | .....       |
| خطای مطلق   |             |             |             |
| خطای نسبی   |             |             |             |

### سؤال


چه رابطه ای بین ولتاژ هریک از مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_3$  و ولتاژ کل یعنی  $V_{AB}$  دیده می شود؟

## آزمایش مقسم ولتاژ با مقاومت متغیر انجام می‌شود و هدف از آن، آشنایی با منابع DC روی میز است.


منبع ولتاژ DC یا جریان مستقیم همانطور که در قسمت تجهیزات دستگاهها توضیح داده شده است، یک منبع ولتاژ است که به طور ایده‌آل بدون توجه به بارگیری بر روی دستگاه، تغییرات منبع تغذیه، تغییرات دما و گذر زمان ولتاژ ثابت و مورد نیاز را تولید می‌کند. به عبارتی به آنها رگولاتور ولتاژ (Voltage Regulator) گفته می‌شود. هرجا صحبت از رگولاتور می‌شود، منظور رگولاتور ولتاژ است. وقتی رگولاتور ولتاژ تنظیم شود، بسیار حائز اهمیت است که در خروجی، مقدار ولتاژ ثابت داشته باشد و نوسانی نباشد (ولتاژتغییر نکند) تا به المان‌های مدار آسیبی نرسد. می‌خواهیم با توجه به المان‌هایی که دارید، یک منبع ولتاژ ثابت، بسازید. در نظر داشته باشید این بخش از آزمایش، شامل تمام آزمایش‌های قوانین کیرشهف می‌باشد.
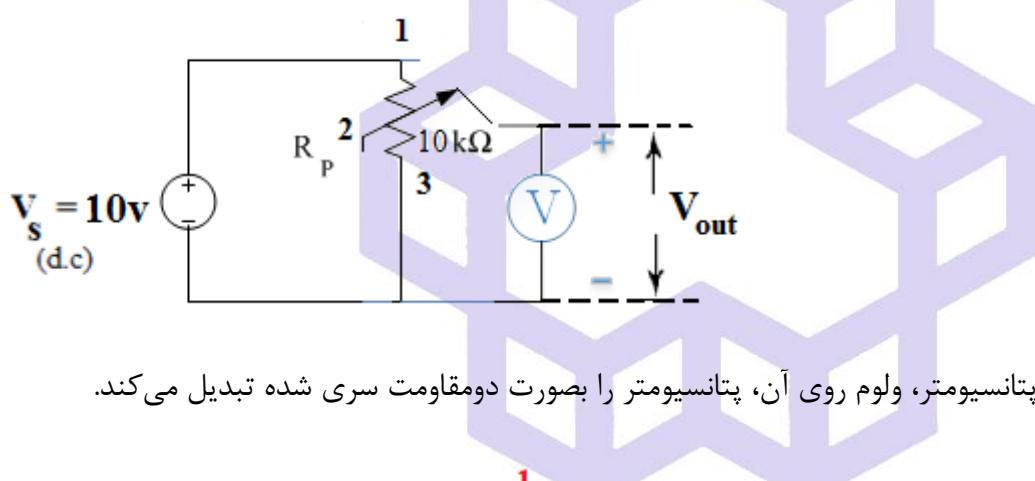
### شرح آزمایش (۴-۱)

مدار صفحه زیر را با استفاده از یک منبع ولتاژ (DC)  $V_s = 10V$  و پتانسیومتر (ولومی)  $R_p = 10k\Omega$  ببندید.



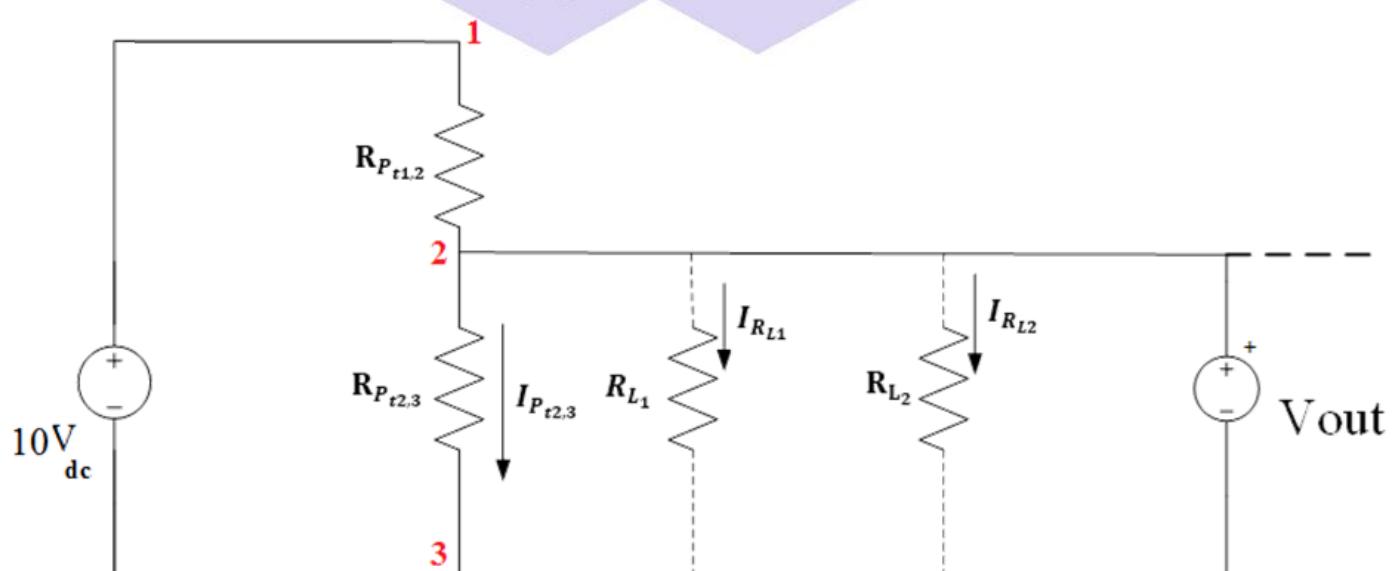**راهنمایی:** با توجه به ساختار یک پتانسیومتر، ولوم روی آن، پتانسیومتر را بصورت دو مقاومت سری شده تبدیل می‌کند.



الف) با تغییر ولوم پتانسیومتر، ولتاژ خروجی  $V_{out1} = 5v$  را بسازید (اندازه‌گیری ولتاژ با استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی انجام شود).

ب) باری به اندازه  $R_{L_1} = 10K\Omega$  را موازی پایه دوم و سوم پتانسیومتر قرار دهید. الف) ولتاژ جدید را یادداشت نمایید.


پ) سپس ولوم پتانسیومتر را تغییر دهید تا دوباره ولتاژ خروجی  $V_{out2} = 5v$  را به عنوان خروجی مشاهده نمایید.

ج) مجدداً باری به اندازه  $R_{L_2} = 10K\Omega$  در خروجی موازی با  $R_{L_1}$  قرار دهید. الف) ولتاژ جدید را یادداشت نمایید.

ت) سپس ولوم پتانسیومتر را تغییر دهید تا دوباره ولتاژ خروجی  $V_{out3} = 5v$  را به عنوان خروجی مشاهده نمایید.

**راهنمایی:** ستون وسط مربوط به محاسبه مقاومت  $P_{t1,2}$  (مقدار مقاومت بین پایه‌های ۱ و ۲ پتانسیومتر) و محاسبه مقاومت

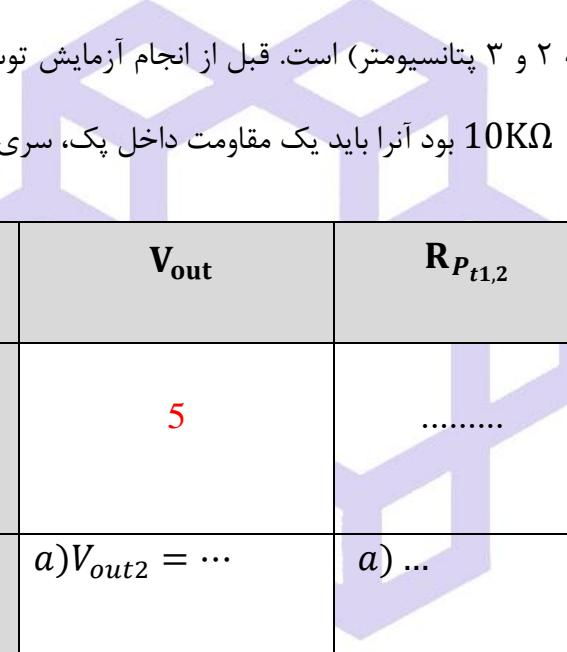$P_{t2,3}$  (مقدار مقاومت‌های بین پایه ۲ و ۳ پتانسیومتر) است. قبل از انجام آزمایش توسط اهم‌ترین مقدار دوسر پتانسیومتر را اندازه بگیرید. در صورتی که کمتر از  $10K\Omega$  بود آنرا باید یک مقاومت داخل پک، سری نمایید تا مقاومت کل  $10K\Omega$  گردد.



| $R_{Load}$                              | $V_{out}$                                  | $R_{P_{t1,2}}$   | $R_{P_{t2,3}}$   |
|---|--|------------------|------------------|
| 1) $R_L = R_{Pt}$                       | 5  | .....            | .....            |
| 2) $R_{L'} = R_{Pt} \parallel R_{L_1}$  | a) $V_{out2} = \dots$<br>b) $V_{out2} = 5$ | a) ...<br>b) ... | a) ...<br>b) ... |
| 3) $R_{L_3} = R_{L'} \parallel R_{L_2}$ | a) $V_{out3} = \dots$<br>b) $V_{out3} = 5$ | a) ...<br>b) ... | a) ...<br>b) ... |

## سؤال

۱) علت کاهش مقدار مقاومت‌های  $R_{P_{t1,2}}$  چیست؟


۲) در صورتی که این مدار را یک رگولاتور یا تنظیم‌کننده برای تثبیت ولتاژ خروجی می‌دانید آیا رگولاتور مناسبی است؟

چرا؟

ضمیمه:

خطای مطلق = مقدار محاسباتی یا حقیقی - مقدار اندازه‌گیری شده.

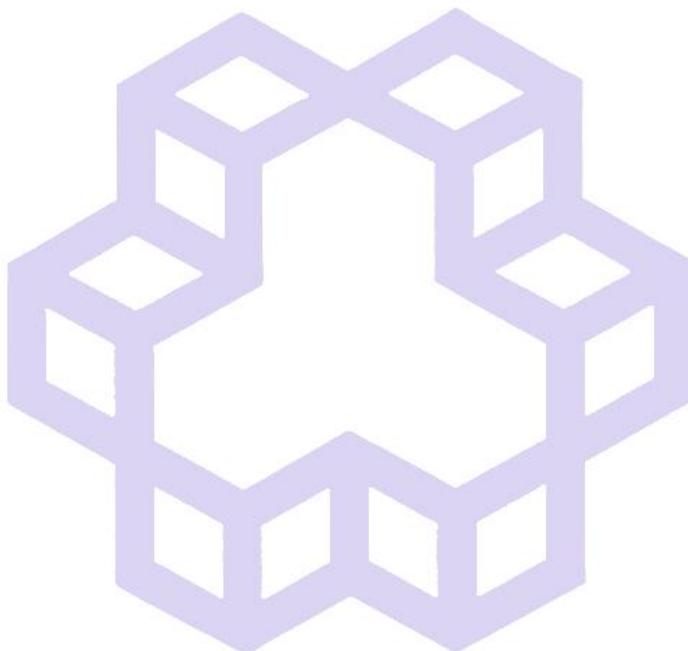خطای نسبی = نسبت خطای مطلق به اندازه حقیقی را خطای نسبی می‌گویند.



## آزمایش شماره ۲

### بررسی قضیه های مدارهای الکتریکی


#### هدف آزمایش

برای تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی، از روش‌ها و قضایای اثبات شده می‌توان استفاده نمود. برخی از این روش‌ها

عبارت هستند از : معادل سازی تونن و نورتن مدار، اصل جمع آثار، انتقال حداکثر توان، پتانسیل گره و جریان‌های حلقه.
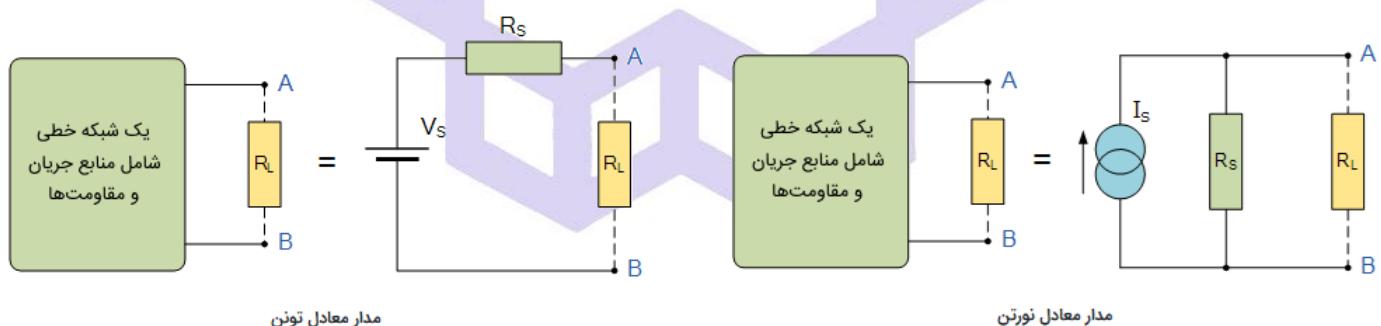
#### ۱-۲) معادل سازی تونن و نورتن

قضیه تونن بیان می‌کند، هر مدار خطی متشکل از منابع ولتاژ و مقاومت‌ها را می‌توان با یک منبع ولتاژ و مقاومت سری با آن جایگزین کرد. به عبارت دیگر می‌توان هر مدار الکتریکی را بدون توجه به میزان پیچیدگی، با یک منبع ولتاژ و امپدانس سری با آن ساده کرد. قضیه نورتن دوگان قضیه تونن است و بیان می‌کند، هر مدار خطی از منابع انرژی و مقاومت‌ها را می‌توان به یک منبع جریان با مقاومت موازی کاهش داد. همانطور که می‌دانید اگر مدار را به صورت یک منبع ولتاژ واقعی (غیرایده آل) معادل سازی کنیم، مدار را معادل تونن می‌گویند و اگر به صورت منبع جریان واقعی معادل‌سازی کنیم آن را معادل نورتن مدار می‌گویند.



برای بدست آوردن مقاومت معادل تونن یا نورتن مدار، ابتدا قسمتی از مدار که بین دو نقطه A و B قرار گرفته‌اند را از سایر قسمت‌های مدار جدا کرده و سپس ولتاژ حالت باز ( $V_{O.C}$ ) و جریان اتصال‌کوتاه ( $I_{S.C}$ ) مدار را محاسبه کرده و مقاومت

$$R_i = \frac{V_{O.C}}{I_{S.C}}$$

داخلی را از تقسیم دو پارامتر فوق بدست می‌آوریم:

## ۲-۲) انتقال حداکثر توان

یکی از موارد مطرح شده در مدار الکتریکی، این است که منابع تغذیه دارای مقاومت داخلی هستند، تمام توانی را که به مدار تحویل می‌دهند به بار نمی‌رسد. انتقال ماکزیمم توان ممکن به بار را تطابق می‌گویند. زمانی ماکزیمم بار به مصرف کننده منتقل می‌شود که مقاومت بار با مقاومت داخلی منبع تغذیه برابر باشد.


$$P_{L_{\max}} = I_L^2 \times R_L \quad \text{یا} \quad P_{L_{\max}} = \frac{V_L^2}{R_L}$$

## ۳-۲) اصل جمع آثار

در مدارهای الکتریکی خطی که چند منبع تغذیه (AC, DC) دارند، هر یک از منابع در مدار جریانی ایجاد می‌کند و جریان هر عنصر در مدار از جمع جریان‌هایی که هر منبع در آن عنصر ایجاد می‌کند به دست می‌آید. به عبارت دیگر، جریان عناصر مدار از مجموع آثار تک تک منابع در مدار حاصل می‌شود جمع آثار در مورد ولتاژ دو سر هر عضو نیز صادق است ولی در مورد کمیت‌هایی که با **مجدور جریان** یا **ولتاژ متناسب** هستند صدق نمی‌کند. زمانی که تغییر ولتاژ DC یا AC با فرکانس‌های مختلف در دوسر یک عنصر داشته باشیم، ولتاژ دوسر آن عنصر از محاسبه مقدار مؤثر مجموع ولتاژها یا جریان‌ها بدست می‌آید.
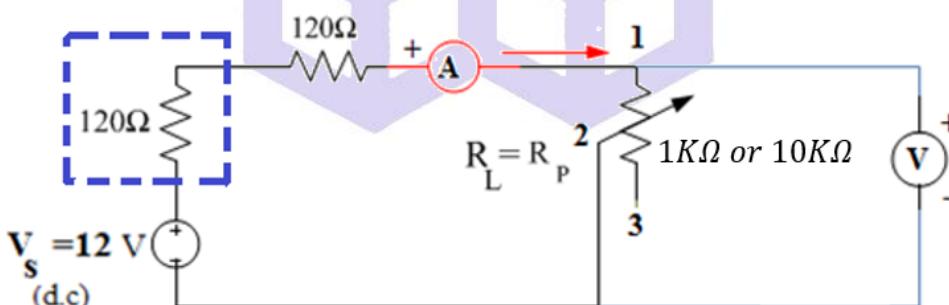
## شرح آزمایش (۱-۲)

**الف) مدار توون:** ابتدا مدار شکل زیر را با منبع ولتاژ ثابت بیندید و نتایج را در جدول مربوطه یادداشت نمایید.



| $I_L(mA)$                        | .               | ۱۰    | ۲۰    | ۳۰    | ۴۰    | $I_{S.C}=?$ |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| $V_L(v)$                         | $V_{O.C} = 12V$ | ..... | ..... | ..... | ..... | .....       |
| خطای نسبی مقدار ولتاژ مقاومت بار |                 |       |       |       |       |             |

## سؤال

- (۱) با توجه به جدول فوق و مقادیر  $I_{S.C}$  و  $V_{O.C}$  ، مقاومت داخلی ( $R_i$ ) را بدست آورید.
- (۲) چرا از دو تا مقاومت  $120\Omega$  استفاده شده است؟
- (۳) چرا ترجیحاً از پتانسیومتر  $1K\Omega$  در این مدار استفاده می‌شود؟ تفاوت این دو پتانسیومتر در چیست؟

### ب) مدار نورتن


با توجه به آزمایش قبل، مدار نورتن آنرا طراحی نموده و در صورت امکان روی بورد بیندید.

## سؤال

د) حالت الف و ب در چه مواردی با یکدیگر تطبیق باید داشته باشد؟
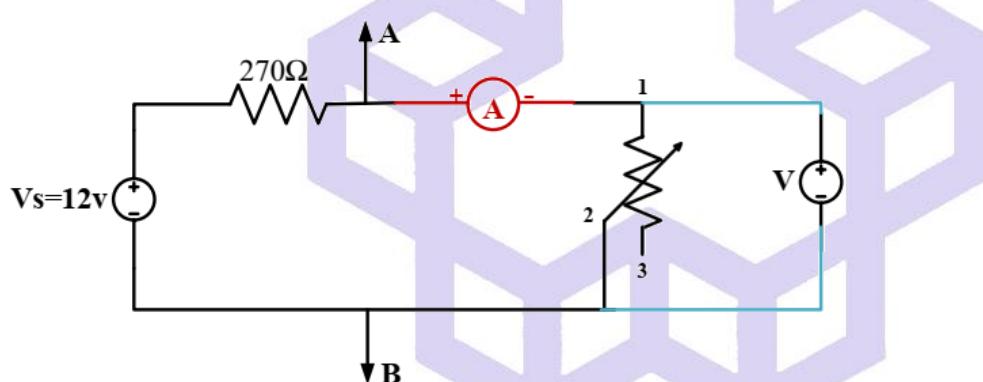
## شرح آزمایش (۲-۲)

مدار زیر را در صورتیکه ولتاژ بین دو نقطه A و B در حالت مدار باز (O.C) برابر  $12$  ولت است، بیندید. از دو پتانسیومتر موجود به عنوان مقاومت بار  $R_L$  ( $1K\Omega$  &  $10K\Omega$ ) استفاده نموده و مقدار پتانسیومتر را به دلخواه تغییر دهید تا به ماکریم توان خروجی بدست آید.




| $R_L(\Omega)$   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| $V_L(v)$        |  |  |  |  |  |  |  |
| $I_L(mA)$       |  |  |  |  |  |  |  |
| $P_L(w)$        |  |  |  |  |  |  |  |
| خطای مطلق توان  |  |  |  |  |  |  |  |
| خطای مطلق ولتاژ |  |  |  |  |  |  |  |

## سؤال

ماکریم مقدار مقاومت بار چقدر است؟ منحنی مشخصه انتقالی توان خروجی ( $P_L$ ) نسبت به  $R_L$  را رسم کنید.
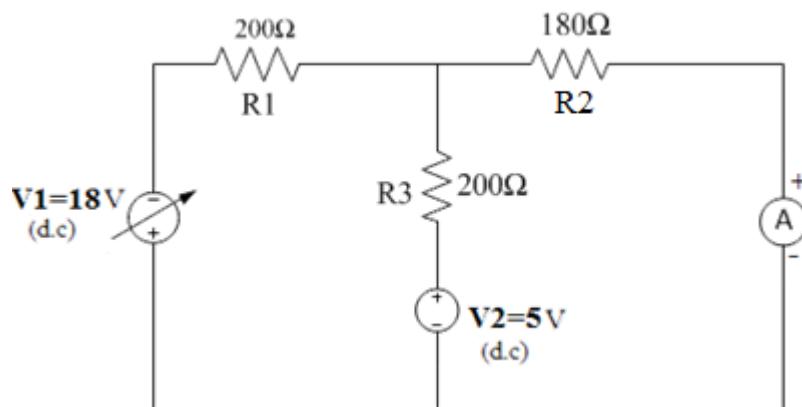
## شرح آزمایش (۳-۲)

مدار زیر را که ترکیبی از دو منبع ولتاژ می‌باشد بیندید. سپس جدول مربوط به آنرا کامل نمایید.



(a) هر دو منبع  $V_1$  و  $V_2$  در مدار هستند.

(b) منبع  $V_1$  را از مدار خارج کنید.

(c) منبع  $V_2$  را از مدار خارج کنید.

|   | $V_1$ (v)    | $V_2$ (v) | $I$ (mA) | $I_1$ (mA) | $I_2$ (mA) |
|---|--------------|-----------|----------|------------|------------|
| a | $V_1 = -18V$ | 5V        | .....    |            |            |
| b | 0            | 5V        |          |            | .....      |
| c | $V_1 = -18V$ | 0         |          | .....      |            |

### سؤال

خطای نسبی و خطای مطلق ستون‌های مربوط به جریان‌های  $I, I_1, I_2$  را به دست آورید.

## آزمایش شماره ۳

### بررسی رفتار خازن در مدارهای C


#### هدف آزمایش

وقتی یک خازن به منبع ولتاژ DC وصل می‌شود، ابتدا جریان نسبتاً بزرگی در مدار جریان می‌یابد و خازن رفته رفته شارژ می‌شود تا ولتاژ دو سر آن به مقدار ثابتی که به آن مقدار نهایی می‌گوییم، برسد. در همین حالت، جریان مدار هم بتدريج کمتر می‌شود تا وقتی که خازن کاملاً شارژ شود و جریان مدار به صفر می‌رسد. پس از این فرآیند که حدود ۴ یا ۵ برابر ثابت زمانی طول می‌کشد، خازن در مدار مانند یک کلید باز عمل می‌کند. در این زمان سپری می‌شود، در اصطلاح می‌گویند مدار به حالت پایدار یا ماندگار خود رسیده است. ثابت زمانی فقط **مختص مدارهای مرتبه اول** است. مقدار ثابت زمانی برابر است:

$$\tau = \begin{cases} R_{eq}^\Omega \times C^F & \Rightarrow \text{برای مدار } R.C \\ L^H / R_{eq}^\Omega & \Rightarrow \text{برای مدار } R.L \end{cases}$$

پس در مدارهای جریان مستقیم و در حالت ماندگار، خازن شارژ شده با ولتاژی ثابت به صورت یک کلید باز عمل می‌کند. مقاومت معادل دیده شده از دو سر خازن یا سلف است و از این پس به زمانهای بزرگتر از  $5\tau$  می‌گوییم به مقدار نهایی  $R_{eq}$  یا پایدار. در ضمن پاسخ در مدارهای مرتبه اول به صورت نمایی است و برای انواع پاسخها به صورت زیر می‌تواند باشد:

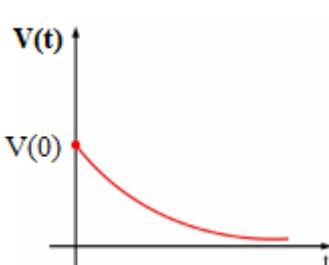
۱-۳) شکل موج ولتاژ ورودی صفر، ولتاژ اولیه خازن (یعنی  $t=0$ ) را  $V(0)$  در نظر می‌گیریم و در این زمان خازن با یک



$$V(t) = V(0) \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

مقاومت  $R$  بسته می‌شود:

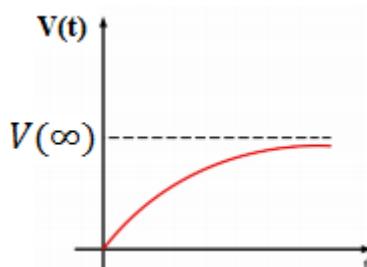
۲-۳) شکل موج ولتاژ حالت صفر، در صورتیکه خازن توسط یک مقاومت  $R$  به منبع ولتاژ ( $V_{Source}$ ) بطور سری وصل شود:



$$V(t) = V(\infty) \times (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad \text{if } V(0) = 0$$

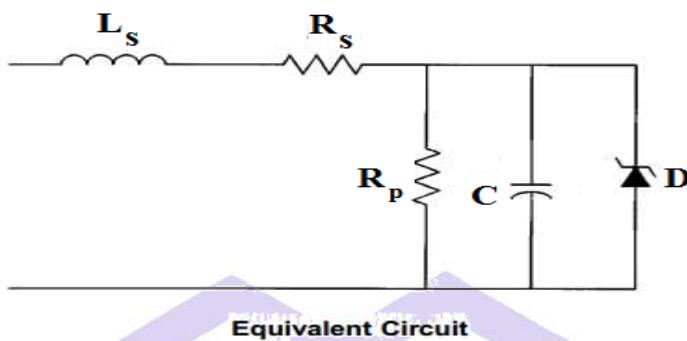
### ۳-۳) محاسبه جریان Leakage خازن الکتروولیتی

با دانستن اینکه مقدار ظرفیت خازن،  $1000$  میکرو فاراد است دیتاشیت (*Data sheet*) آنرا (در صورت امکان از روی اطلاعات خازن یا نام کارخانه سازنده خازن) از اینترنت دانلود کرده، مطالب درج شده را مطالعه نموده و توضیحات آنرا در پیش گزارش خود از انجام آزمایش بنویسید. می‌دانیم خازن‌هایی که در اختیار داریم ایده‌آل نیستند، برای مدل‌سازی دقیق خازن‌های الکتروولیتی، مدار معادل یا داخلی آنرا به صورت زیر در نظر می‌گیریم.



$ESR=$ equivalent series resistance (ESI = equivalent series inductance)  $L_s$  و یک مقاومت سری  $R_s$  می‌گویند. ولی معمولاً در مدل‌سازی از سلف سری صرف‌نظر می‌کنیم و تنها این مقاومت سری را در نظر می‌گیریم. این مقاومت سری در بحث تلفات و همچنین ریپل ولتاژ خازن نقش مهمی دارد و نکته مهم این است که در خازن‌های الکتروولیتی این مقدار بزرگ‌تر از مقدار خازن‌های سرامیکی و پلی استر است. مقاومت موازی با خازن برای مدل‌سازی جریان نشستی خازن، قرار داده شده است. همچنین زنر برای مدل‌سازی شکست خازن در ولتاژ معکوس، بکار رفته است. مقدار ولتاژ دیود زنر وابسته به دمای محیط است و در دمای زیر  $25$  تا  $30$  درجه سانتی‌گراد (محیط سرد)، تقریباً دوبرابر ولتاژ کاری درج شده روی خازن الکتروولیتی (Working Voltage) است.

Zener Diode I-V Characteristics Curve

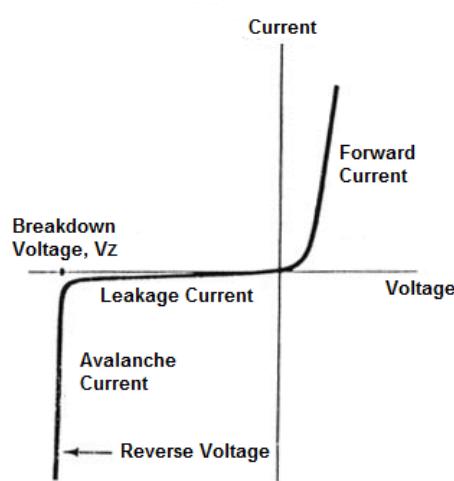


## شرح آزمایش (۳-۱)
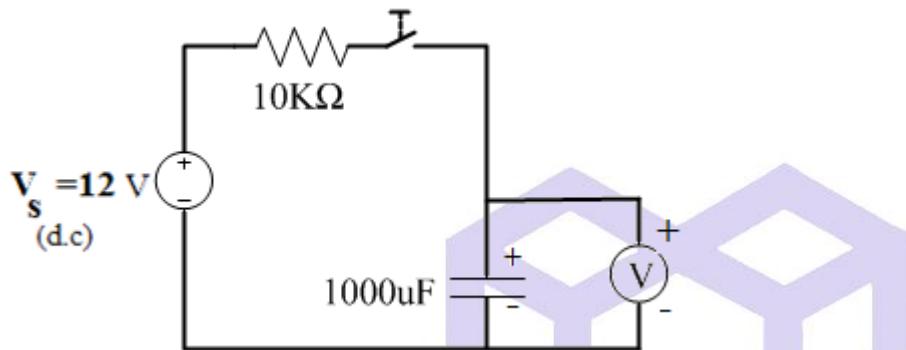
### شارژ شدن خازن بر حسب زمان

مدار زیر را بسته و دقت داشته باشید قبل از اتصال کلید، خازن کاملاً تخیله شده باشد. سپس مقادیر خواسته شده را در زمان های مورد نظر یادداشت نمایید.

(راهنمایی: از یک ولت‌متر برای خواندن  $V_C$  و برای محاسبه جریان از رابطه  $I_C = \frac{V_S - V_C}{R = 10K\Omega}$  استفاده نمایید.)



| T(sec)    | ٠ | ٥ | ١٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٠ | ٨٠ | ١٠٠ |
|-----------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| $V_C(v)$  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |
| $I_C(mA)$ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |
| خطای مطلق |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |

### سؤال

منحنی  $(t)$  را ترسیم نمایید.  $\tau$  (مقدار ثابت زمانی) مدار و همچنین مقدار  $4\tau$  را از دو طریق محاسبه تئوری و روی جدول بدست آورید.


## شرح آزمایش (۳-۲)

### دشارژ شدن خازن بر حسب زمان

مدار بعدی را بسته و ابتدا کلید را در حالت A قرار داده و کمی صبر کنید تا خازن به اندازه ولتاژ منبع شارژ شود. سپس

کلید را به وضعیت B برگردانید تا خازن به عنوان یک منبع ولتاژ جداگانه عمل کند. حال با اندازه‌گیری ولتاژ در زمان‌های مشخص جدول را کامل نمایید. (راهنمایی: برای محاسبه جریان از رابطه استفاده نمایید.)
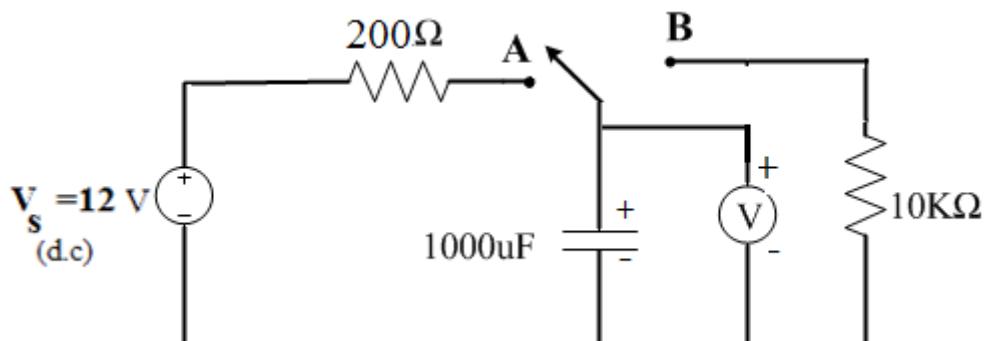
$$I_C = \frac{V_S - V_C}{R = 10K\Omega}$$



| T(sec)          | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|-----------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| $V_C(v)$        |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |
| $I_C(mA)$       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |
| خطای مطلق $V_C$ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |


### سؤال

- (۱) منحنی یا مشخصه  $V_C(t)$  را ترسیم نمایید. در نظر داشته باشید زمان شارژ و دشارژ خازن در این مدار متفاوت است.
- (۲)  $\tau$  (مقدار ثابت زمانی) مدار و همچنین مقدار  $4\tau$  را هم از طریق محاسبه تئوری و هم از روی جدول بدست آورید.
- (۳) نقش قطع و وصل کلید در مداراتی که از المان‌های ذخیره کننده انرژی استفاده می‌شود را توضیح دهید.
- (۴) تفاوت پاسخ حالت صفر و پاسخ ورودی صفر را توضیح دهید.
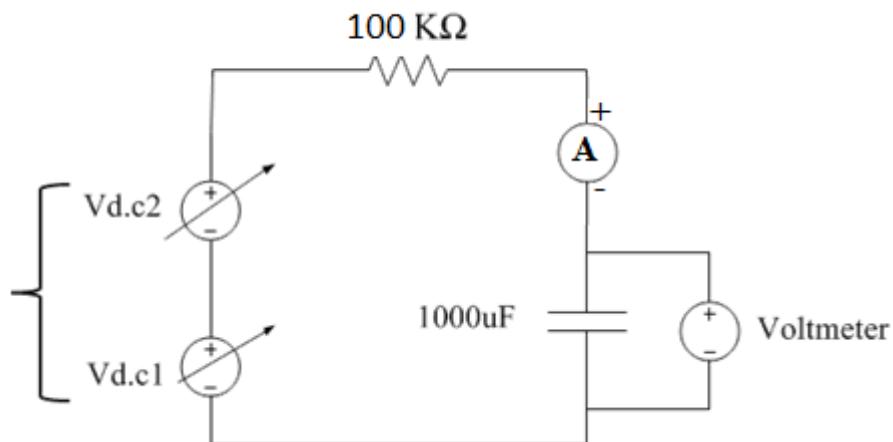
### شرح آزمایش (۳-۳)

از استفاده دو منبع ولتاژ DC بصورت سری مدار صفحه بعد را ببینید. ولتاژ دو منبع را طوری تنظیم نمایید که به اندازه

ولتاژ کاری روی خازن (Working Voltage) برسد.



الف) بعد از ۵ گذشت مدت ۱۰ دقیقه، مقدار ولتاژ ثابت شده دوسر خازن چقدر است؟

ب) جریان  $I_{\text{Leakage}}$  یا جریان نشتی را بصورت عملی (خواندن آن از روی آمپرمتر) چقدر است؟

ج) مقدار مقاومت موازی در مدار معادل خازن یعنی  $R_p = R_{\text{Leakage}}$  را بدست آورید.

### سؤال

با توجه به مدار معادل خازن، علل ترکیدن خازن الکتروولیتی چیست؟

**ضمیمه:**

\*پاسخ حالت کامل = پاسخ حالت صفر + پاسخ ورودی صفر  $\leftarrow$  پاسخ کامل مدار = پاسخ حالت گذرا + پاسخ

حالت ماندگار


پاسخ حالت صفر به پاسخی از یک مدار گفته می‌شود که تنها بر اثر ورودی مدار ایجاد شده و حالت (شرايط) اولیه مدار در آن بی‌تأثیر بوده است (صفر در نظر گرفته می‌شود). در یک مدار الکتریکی پاسخ ورودی صفر، به پاسخی از مدار گفته می‌شود که ورودی مدار صفر بوده و پاسخ مدار تنها ناشی از شرایط اولیه مدار می‌باشد. مجموع پاسخ حالت صفر و پاسخ ورودی صفر، پاسخ کامل مدار را تشکیل می‌دهد.

## آزمایش شماره ۴


### بررسی رفتار خازن در مدارهای AC (جريان متناوب)
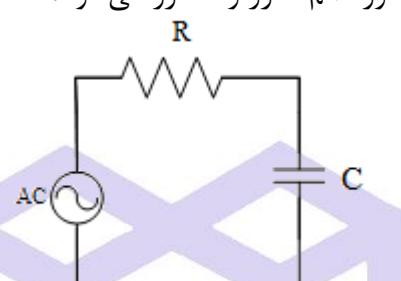
#### هدف آزمایش

در صورتی که موج سینوسی به دو سر یک خازن بدهیم، در لحظه‌هایی که خازن به حداقل مقدار شارژ خود می‌رسد، جریان عبوری از آن صفر می‌شود. هم چنین در زمانی که ولتاژ دو سر خازن به صفر می‌رسد، مقدار جریان آن حداقل می‌شود. به عبارت دیگر خازن در جریان متناوب به طور دائم شارژ و دشارژ می‌شود.



در نیم سیکل مثبت ولتاژ خازن رفته زیاد می‌شود. به عبارتی ولتاژ خازن از صفر تا ماکزیمم و سپس از ماکزیمم به صفر می‌رسد. جریان خازن از ماکزیمم به صفر و پس از آن منفی می‌شود و در نیم سیکل منفی این روند ادامه دارد ولی بر عکس نیم سیکل مثبت است. همانگونه مشاهده می‌شود، جریان خازن نسبت به ولتاژ آن  $90^\circ$  درجه پیش‌فاز است. همچنین مشاهده می‌شود که برخلاف تحریک DC دائمی، در حالت تحریک سینوسی، در حالت پایدار شکل موج‌ها به صورت سینوسی است و یک عدد ثابت پایدار نخواهد بود. بنابراین، اتصال کوتاه سلف یا مدار باز خازن در حالت تحریک AC معنی نخواهد داشت.

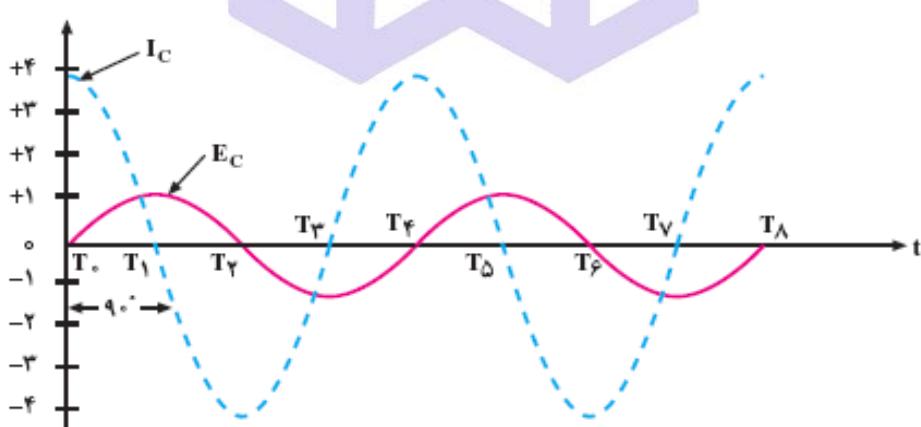

مخالفت خازن در برابر جاری شدن جریان در مدار AC را مقاومت خازنی یا راکتانس خازنی می‌گویند. عوامل موثر بر راکتانس خازنی که آنرا با  $X_C$  نشان می‌دهند و واحد آن اهم است عبارتند از: ۱) فرکانس ۲) ظرفیت خازن.

$$X_C = \frac{1}{\omega \times C} , \quad \omega = 2\pi f , \quad X_C = \frac{V_C}{I_C}$$


اسیلوسکوپ برای خواندن مقادیر ولتاژ، استفاده کنید. مقادیر ولتاژ خوانده شده روی شکل موج توسط اسیلوسکوپ، مقدار مؤثر یعنی effective rms (root mean square) نیستند. برای بدست آوردن مقدار مؤثر شکل **موجهای متناوب**

سینوسی از رابطه مقابله استفاده کنید.

## شرح آزمایش (۱-۴)
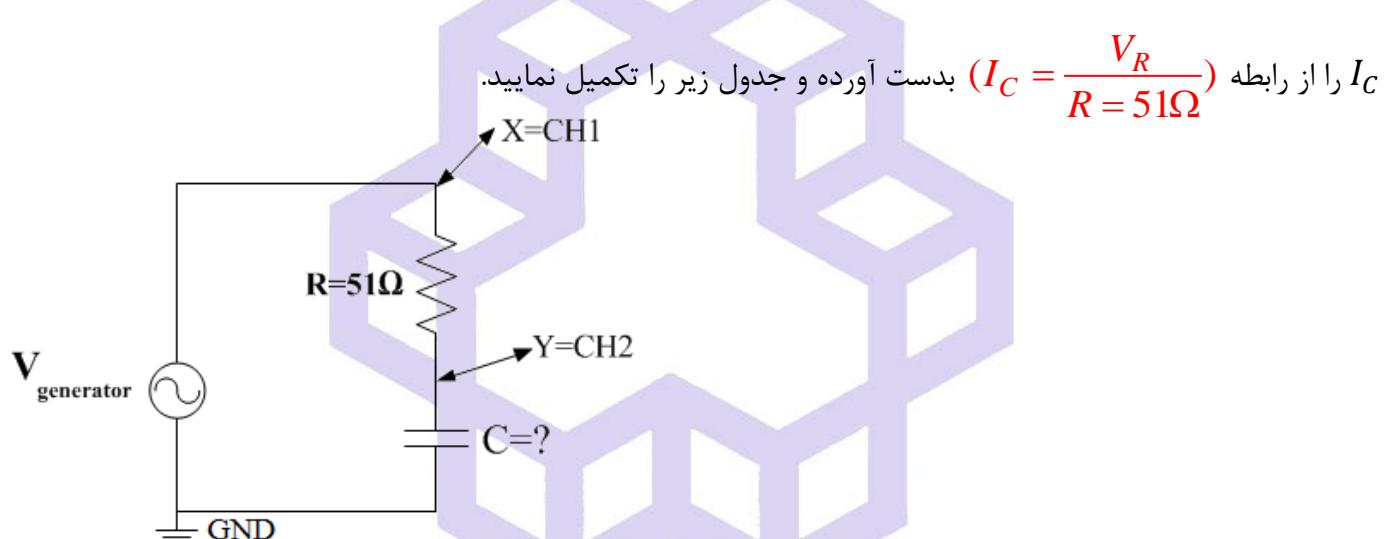
### رفتار خازن در برابر جریان متناوب

الف) مدارشکل زیر را بیندید. با تغییر دامنه ورودی،  $V_C$  (ولتاژ دوسر خازن) را روی مقادیر خواسته شده تنظیم کنید. سپس



| $C(nF)$ | $F_G(KHz)$ | $V_{C(P-P)}(v)$ | $V_{R(P-P)}(v)$ | $I_C(mA)$ | $a) X_C = \frac{1}{2\pi f \times C}$ | $b) X_C = \frac{V_C}{I_C}(K\Omega)$ |
|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ۳۶      | ۸          | ۸               |                 |           |                                      |                                     |
| ۳۶      | ۴          | ۸               |                 |           |                                      |                                     |
| ۱۸      | ۸          | ۸               |                 |           |                                      |                                     |
| ۱۸      | ۴          | ۸               |                 |           |                                      |                                     |
| ۱۰      | ۸          | ۸               |                 |           |                                      |                                     |


### سؤال

چرا مقاومت  $51\Omega$  با سیگنال ژنراتور سری شده است؟ محدوده مقاومت  $R$  در این آزمایش چقدر می‌تواند باشد؟

ب) مدار زیر را بسته سپس برای مقادیر تعیین شده ولتاژ سیگنال ژنراتور،  $V_C$  و  $V_R$  را با اسیلوسکوپ اندازه‌گیری نموده و

 $X=CH1$ 

در جدول یادداشت نمایید.

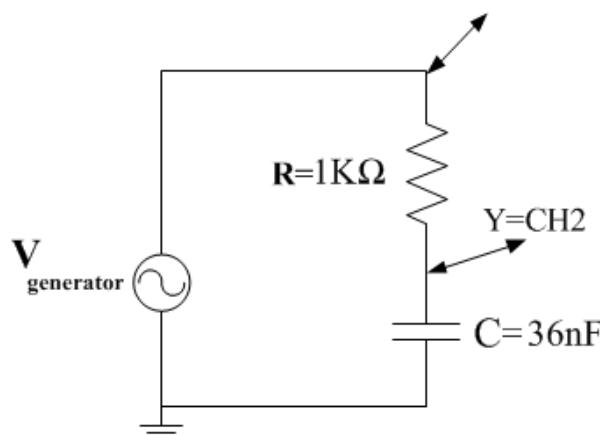

| $V_{g(P-P)}(v)$ | $F_g(KHZ)$ | $V_{C(P-P)}(v)$ | $V_{R(P-P)}(v)$ | خطای مطلق $V_R$ | خطای مطلق $V_C$ |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۸               | ۵          |                 |                 |                 |                 |
| ۸               | ۲          |                 |                 |                 |                 |

### سؤال

چه رابطه ایی بین  $V_C$  و  $V_R$  و  $V_g$  در هر دو حالت با فرکانس‌های متفاوت وجود دارد؟ با استفاده از دیاگرام برداری آنرا اثبات نمایید. (راهنمایی از ریاضی): وقتی  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  دو بردار با طول مشخص هستند و زاویه بین آنها  $\alpha$  باشد، به حاصل جمع بردارها، برآیند گفته می‌شود. برای محاسبه اندازه برآیند دو بردار، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$|\vec{R}| = \bar{R} = \sqrt{\vec{F}_1^2 + \vec{F}_2^2 \pm 2 \times \vec{F}_1 \times \vec{F}_2 \times \cos \alpha} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{if } \alpha > 90^\circ \Rightarrow +2 \times \vec{F}_1 \times \vec{F}_2 \times \cos \alpha \\ \text{if } \alpha < 90^\circ \Rightarrow -2 \times \vec{F}_1 \times \vec{F}_2 \times \cos \alpha \end{array} \right.$$


### ۴-۲) قضیه جمع آثار در مورد ولتاژها

جمع آثار در مورد ولتاژ دو سر هر عضو نیز صادق است. به قسمت ۳-۲ (آزمایش سوم قسمت دوم) مراجعه شود.
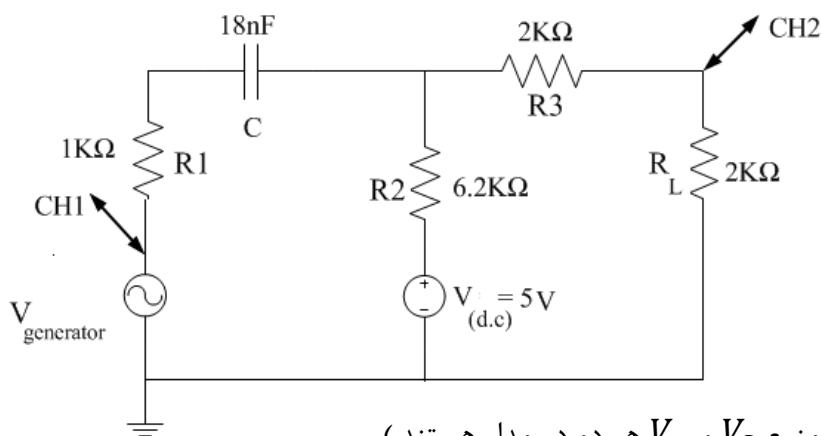
### شرح آزمایش (۲-۴)

مدار صفحه بعدی را بسته و طبق جدول مقدار ولتاژ خروجی را در حالت‌های خواسته شده بدست آورید (توجه داشته باشید

که مقدار مؤثر را در نظر بگیرید.)  $V_{R_L(T)}$  = ولتاژ کل مقاومت بار



الف) مدار در حالت کلی (منبع  $V_S$  و  $V_g$  هر دو در مدار هستند).

ب) مدار بدون منبع C (منبع  $V_S$  را از مدار خارج کنید).

ج) مدار بدون منبع C (منبع  $V_g$  را از مدار خارج کنید).

$$V_{R_L}(t) = V_{R_{L(a.c)}}(t) + V_{R_{L(d.c)}}(t)$$

این رابطه فقط برای مقادیر لحظه‌ایی مناسب است:

رابطه کلی برای محاسبه ولتاژ برآیند (توجه: در صورتی که  $\cos \alpha = 0$  و  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  یعنی دو بردار برهم عمود باشند، رابطه

$$V_{R_L(T)}(rms) = \sqrt{V_{R_{L(a.c.(rms))}}^2 + V_{R_{L(d.c.)}}^2}$$

ربو رو صادق است):

| $F_g(KHZ)$ | $V_g(v)$ |     | $V_{S(d.c.)(v)}$ | $V_{R_{L(a.c.)}(v)}$ |       | $V_{R_{L(d.c.)}(v)}$ | $V_{R_L(T)}(rms)$ |
|------------|----------|-----|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------|
|            | P-P      | rms |                  | P-P                  | rms   |                      |                   |
| a          | 4        | 8   | .....            | 5                    | ..... | .....                | .....             |
| b          | 4        | 8   | .....            | +                    | ..... | .....                | .....             |
| c          | +        | +   | .....            | 5                    | ..... | .....                | .....             |

### سؤال

۱) در این آزمایش نقش خازن  $18nF$  را بیان نمایید. اگر خازن  $100nF$  را به جای  $18nF$  قرار دهید، چه تغییری در ردیف a یا c حاصل می شود؟

۲) خطای نسبی و خطای مطلق را برای ردیف a جدول به دست آورید.

۳) در چه شرایطی می توان از خازن های پلاستیکی استفاده نمود؟ این امکان در این آزمایش وجود دارد؟ چرا؟

## آزمایش شماره ۵

### پاسخ مدار RC به ولتاژهای سینوسی و مربعی


#### هدف آزمایش

به بررسی رفتار فرکانسی مدارهای مرتبه اول از نوع  $RC$ , اندازه‌گیری مشخصات زمانی مانند ثابت زمانی و مشخصات پاسخ فرکانسی (پاسخ فرکانسی یعنی نسبت اندازه خروجی یک مدار به ورودی آن در فرکانس‌های مختلف) مانند فرکانس قطع در این مدارها پرداخته می‌شود. همچنین در این آزمایش با خواص فیلتری این مدارها آشنا می‌شویم. مدار  $RC$  بسته به ترکیب، نوع اعمال ورودی و نحوه قرار دادن  $R$  یا  $C$  در خروجی می‌تواند به صورت فیلتر پایین گذر یا فیلتر بالا گذر رفتار کند. علت وابستگی پاسخ این مدارها به فرکانس، تغییر امپدانس خازن در اثر تغییر فرکانس ورودی است. از ترکیب دو فیلتر بالاگذر و پایین گذر نیز می‌توان یک فیلتر میان گذر تولید کرد.

**فرکانس قطع:** جایی است که ولتاژ خروجی به  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  ولتاژ ورودی در فرکانس عبور کاهش می‌یابد (قضیه نصف توان). یا به

$$\text{عبارت دیگر } (-3dB = 20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}}) 3dB$$

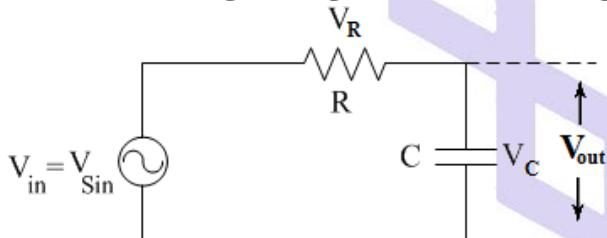۱-۵) مدار پایین گذر: مداری است که ورودی DC و ورودیهای سینوسی فرکانس پایین را بخوبی عبور می‌دهد.



رابطه ولتاژ خروجی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$V_{out} = \frac{\frac{1}{Cj\omega}}{R + \frac{1}{Cj\omega}} V_{in} = \frac{1}{RCj\omega + 1} v_{in} \Rightarrow \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} \text{ و } \varphi = \tan^{-1}(-\omega RC)$$

$$V_R = \frac{R}{\frac{1}{CS} + R} V_{in} \Rightarrow V_R = \frac{RCS}{1 + RCS} V_{in} \xrightarrow{RCS \ll 1} V_R = RCS V_{in} \xrightarrow{\text{لابلس معکوس}} v_R(t) = RC \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} \xrightarrow{f \uparrow} \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| \approx 0 \Rightarrow |V_{out}| \approx 0 \text{ و } \varphi = \frac{\pi}{2} \quad \text{بر اساس معادله اگر فرکانس زیاد شود:}$$


این مدار ولتاژ ورودی را تضعیف می‌کند و در خروجی چیزی را عبور نمی‌دهد. حال اگر فرکانس کم شود:

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} \xrightarrow{f \downarrow} \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| \approx 1 \Rightarrow |V_{out}| = |V_{in}| \text{ و } \varphi = 0$$

سیگнал ورودی از مدار عبور کرده و در خروجی قرار می‌گیرید. به این مدار که فرکانس‌های بالا را فیلتر می‌کند و فرکانس‌های پایین را عبور می‌دهد، فیلتر پایین گذر می‌گویند. در این حالت فرکانس قطع از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

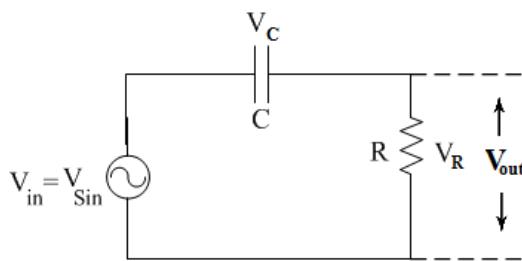۲-۵) مدار بالا گذر: مداری است که ورودی‌های (سینوسی) با فرکانس بالا را بخوبی عبور می‌دهد ولی ورودی با فرکانس



های پایین را تضعیف می‌کند.

رابطه ولتاژ خروجی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$V_{out} = \frac{R}{R + \frac{1}{Cj\omega}} V_{in} = \frac{RCj\omega}{RCj\omega + 1} v_{in} \Rightarrow \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} \text{ و } \varphi = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(RC\omega)$$

بر اساس این معادله اگر فرکانس زیاد شود:

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} \xrightarrow{f \uparrow} \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| \approx 1 \Rightarrow |V_{out}| = |V_{in}| \text{ و } \varphi = 0$$


سیگнал ورودی از مدار عبور کرده و در خروجی قرار می‌گیرید. حال اگر فرکانس کم شود:

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} \xrightarrow{f \downarrow} \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| \approx 0 \Rightarrow |V_{out}| \approx 0 \text{ و } \varphi = \frac{\pi}{2}$$

این مدار ولتاژ ورودی را تضعیف می‌کند و در خروجی چیزی را عبور نمی‌دهد. پس فرکانس قطع از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

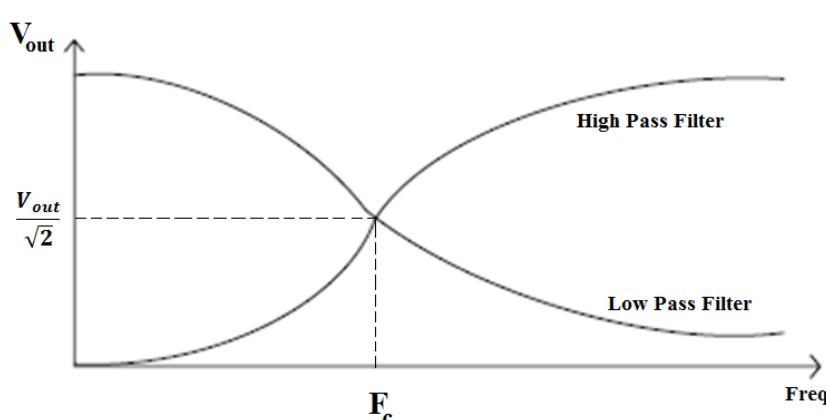
در اینصورت پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر و بالا گذر را ( $V_{in} = V_{sin}$ ) به صورت زیر خواهد بود:


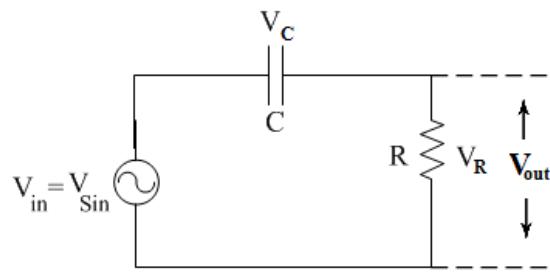
### ۵-۳) مدارهای RC به عنوان انтگرال گیر و مشتق گیر

الف) اگر مقادیر  $R$  و  $C$  در شکل زیر طوری انتخاب شوند که  $1 \ll \omega R C$  باشد، در این صورت  $V_{out}$  در فرکانس‌های کوچکتر

از  $f_C$  بسیار کوچکتر از  $V_i$  (قریباً صفر) خواهد بود:




$$V_i(t) = \frac{1}{C} \int idt + V_o(t) \approx \frac{1}{C} \int \frac{V_o(t)}{R} dt \Rightarrow V_o(t) = RC \frac{dV_i(t)}{dt}$$



$$V_R = \frac{R}{\frac{1}{CS} + R} V_{in} \Rightarrow V_R = \frac{RCS}{1 + RCS} V_{in} \xrightarrow{RCS \ll 1} V_R = RCS V_{in} \xrightarrow{\text{Laplace transform}} v_R(t) = RC \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

تحت این شرایط مدار RC را یک مشتق گیر می‌گویند.

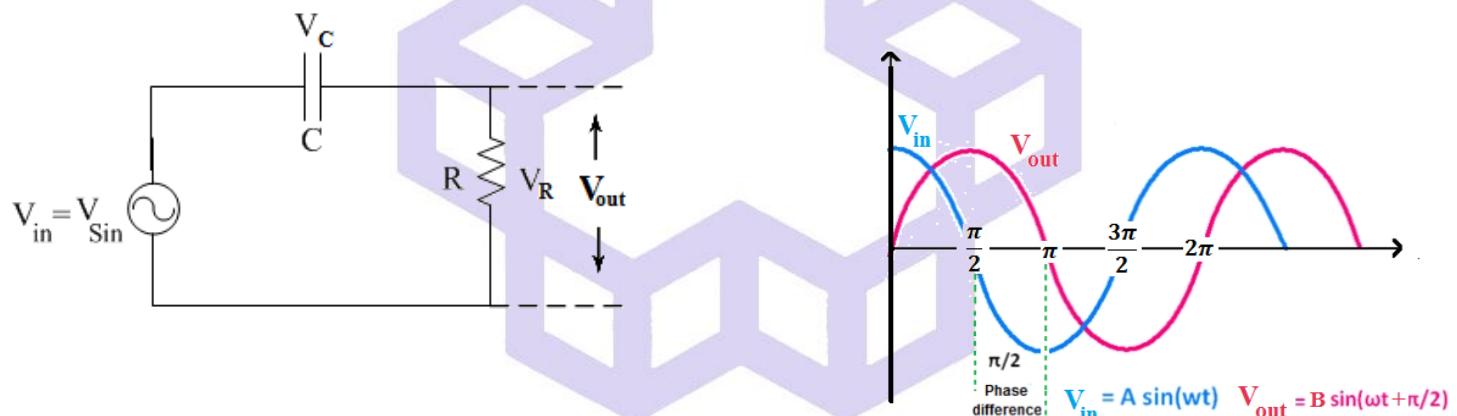بنابراین اگر  $V_i$  سینوسی باشد، شکل موج خروجی ( $V_{out}$ )  $90^\circ$  با آن اختلاف فاز (پیش فاز) خواهد داشت.




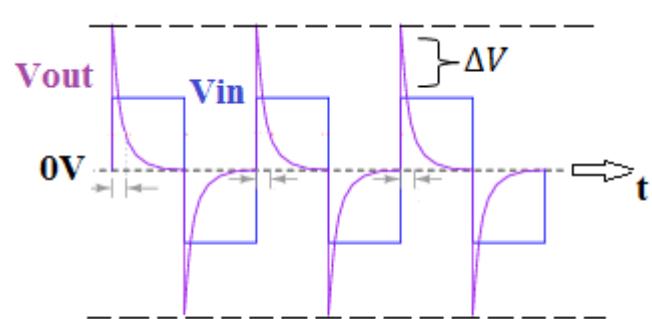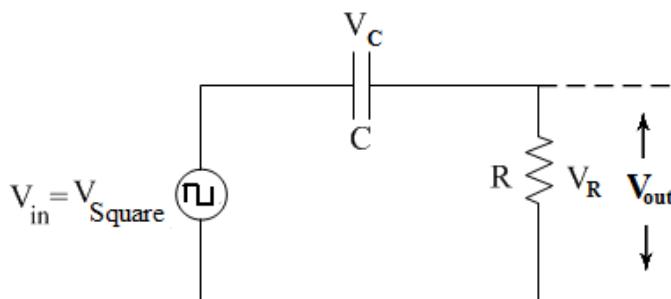در صورتیکه ورودی مربعی باشد، خروجی بسته به فرکانس ورودی مطابق شکل زیر دارای Tilt (شیب) خواهد بود:



ب) اگر مقادیر  $R$  و  $C$  در شکل زیر طوری انتخاب شوند که  $\omega RC \gg 1$  باشد، در این صورت  $V_{out}$  در فرکانس‌های بزرگتر

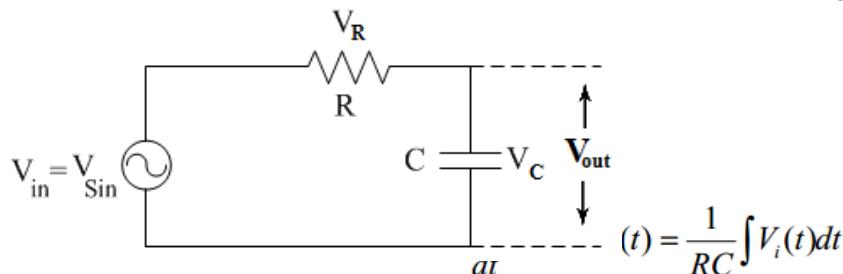
از  $f_C$  بسیار کوچکتر از  $V_i$  (تقریباً صفر) خواهد بود:



$$V_C = \frac{\frac{1}{CS}}{\frac{1}{CS} + R} V_{in} \Rightarrow V_C = \frac{1}{1 + RCS} V_{in} \xrightarrow{RCS \gg 1} V_C = \frac{1}{RCS} V_{in} \xrightarrow{\text{لاپلاس معکوس}} v_c(t) = \frac{1}{RC} \int v_{in}(t) dt$$

تحت این شرایط مدار RC را انتگرال گیر می‌گویند. بنابراین اگر ورودی سینوسی باشد، شکل موج خروجی  $90^\circ$  با آن اختلاف فاز(پس فاز) خواهد داشت.

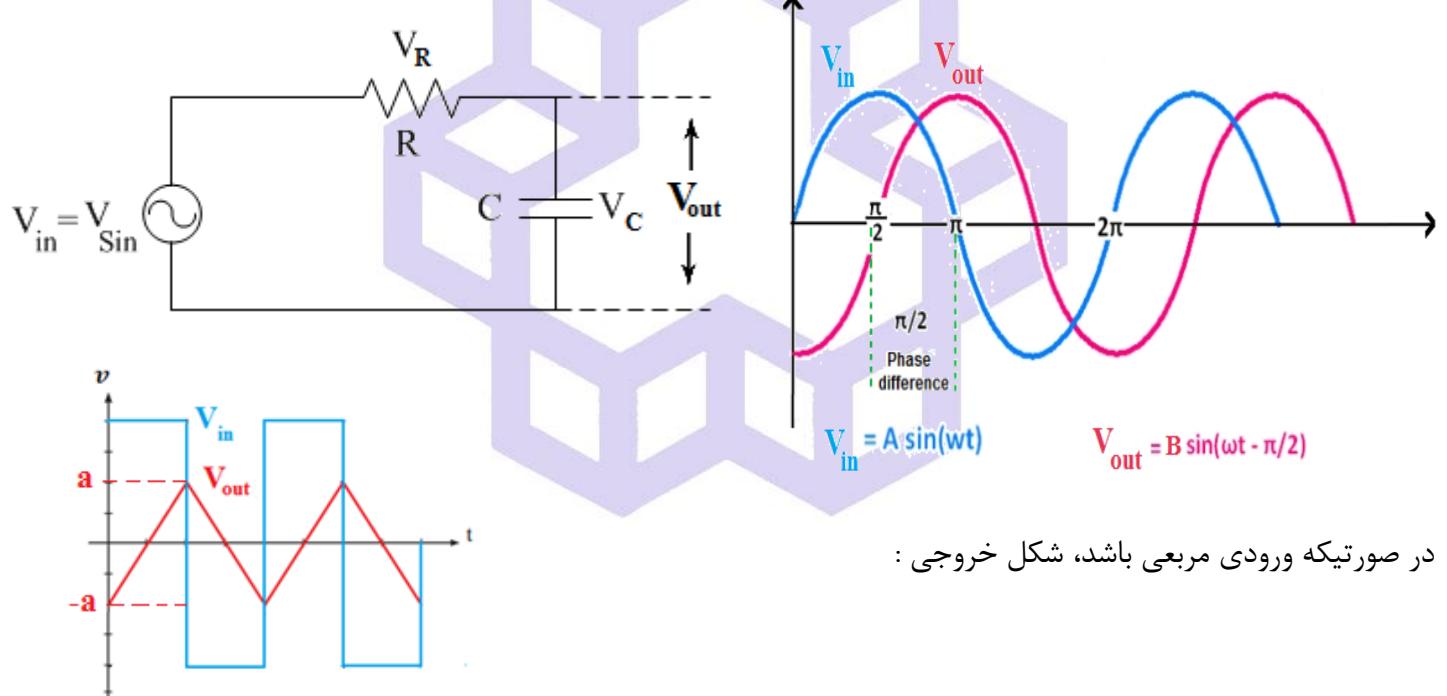با اعمال ورودی سینوسی و مربعی به مدار انتگرال گیر، خروجی بصورت زیر خواهد بود:



در صورتیکه ورودی مربعی باشد، شکل خروجی :

در مدار انتگرال گیر RC با ورودی موج مربعی برای بدست آوردن مقدار دامنه ولتاژ خروجی از رابطه زیر استفاده می‌شود.


راهنمایی: برای اثبات آن از تعریف تابع لاپلاس و تبدیل لاپلاس تابع متناظر (در اینجا موج مربعی ورودی مد نظر است)

استفاده نمایید.

$$|a| = \left| V_i \times \frac{e^{-\frac{T}{2RC}} - 1}{e^{-\frac{T}{2RC}} + 1} \right|$$
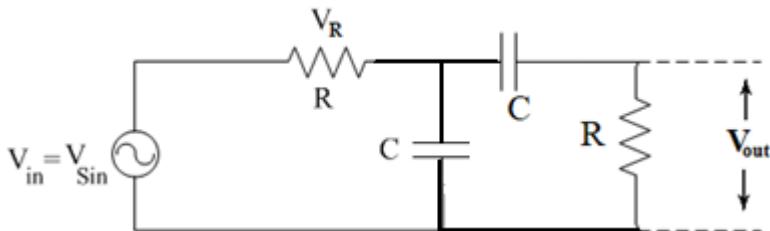
## ۴-۵) فیلتر میان‌گذر

شکل زیر، ترکیب دو فیلتر پایین گذر و بالاگذر را به طور سری نشان می‌دهد.تابع پاسخ فرکانسی این مدار عبارت است از:



$$v(t) = v_i \sin \omega t = v_i \angle 0$$

$$v_o(t) = v_o \sin(\omega t + \varphi) = v_o \angle \varphi$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \left| \frac{v_o}{v_i} \right| \angle \varphi \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{RC\omega j}{1 + 3RC\omega j - (RC\omega)^2}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - (RC\omega)^2)^2 + 9(RC\omega)^2}}, \varphi = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left( \frac{3RC\omega}{1 - (RC\omega)^2} \right)$$

رفتار این مدار در فرکانس‌های بالا و پایین به صورت زیر است:

$$\begin{cases} f \rightarrow 0 \Rightarrow \left| \frac{v_o}{v_i} \right| \approx 0, \varphi = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{2} \\ f \rightarrow \infty \Rightarrow \left| \frac{v_o}{v_i} \right| \approx 0, \varphi = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

بر اساس تئوری بالا این مدار نه فرکانس‌های بالا و نه فرکانس‌های پایین را عبور نمی‌دهد. ولی با توجه به اینکه ۲ نقطه عطف در موج دیده می‌شود، باید حداقل یک حداکثر داشته باشد. پس می‌توان گفت در یک بازه فرکانسی میانی موج عبور داده می‌شود. فرکانسی که خروجی در آن به حداکثر خود می‌رسد و به آن فرکانس میانی می‌گویند. بر همین اساس می‌توان گفت که در این مدار دو فرکانس قطع هم وجود دارد (فرکانس قطع پائین و فرکانس قطع بالا). فرکانس مرکزی به اینصورت محاسبه

$$\frac{d \left( \left| \frac{v_o}{v_i} \right| \right)}{d\omega} = 0 \Rightarrow \omega = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \text{ می‌شود.}$$

پهنهای باند، فاصله بین دو فرکانس قطع مدار می‌باشد و به عبارتی پهنهای باند بصورت زیر خواهد بود:


$$BW = f_1 - f_2 \rightarrow f_1 = \frac{3.3}{2\pi RC} \text{ و } f_2 = \frac{0.3}{2\pi RC}$$

انجام یکی از قسمت‌های بخش انнтگرال‌گیری یا مشتق‌گیری توسط مدرس هر گروه اختیاری، ولی میان‌گذر اجباری است.
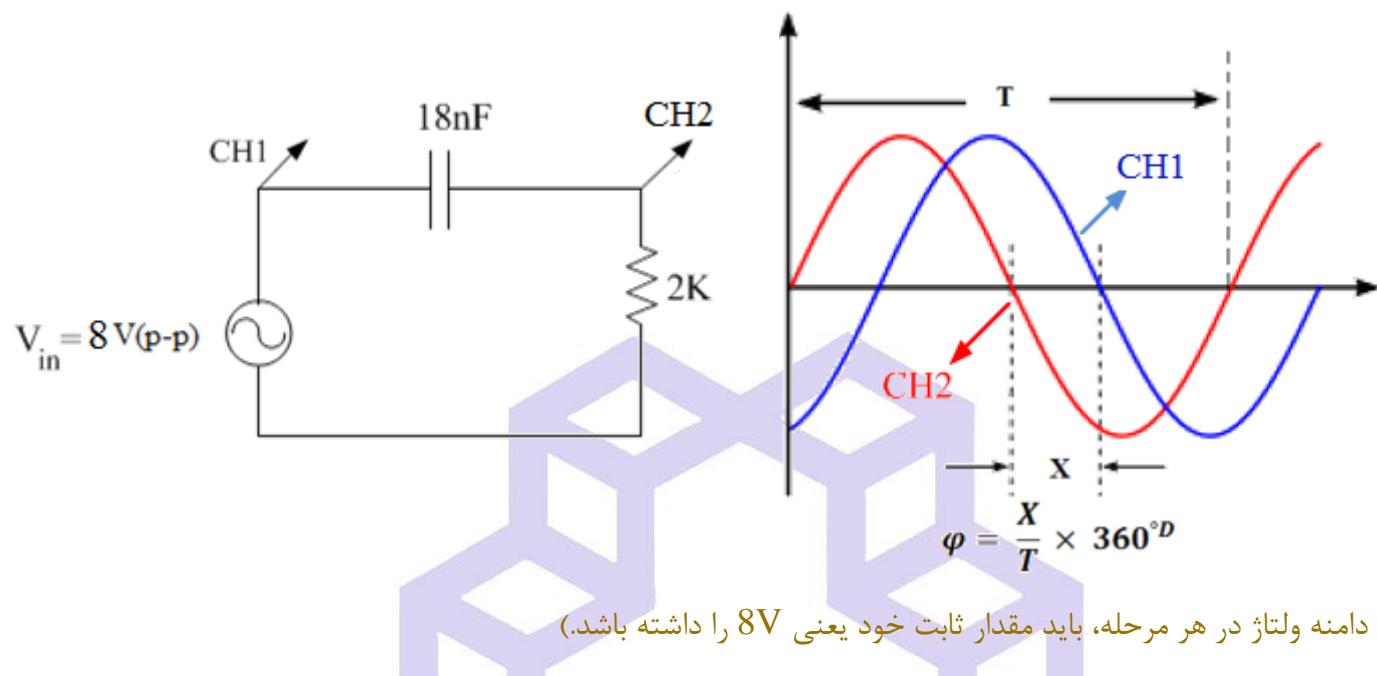
### شرح آزمایش (۳-۵ و ۲-۵)

الف) پاسخ مدار بالاگذر با استفاده از موج سینوسی

یک مدار RC ساده زیر را با دامنه ولتاژ ورودی را  $8v_{p-p}$  بیندید و سپس با تغییر فرکانس، جدول را کامل نمایید.



(توجه: دامنه ولتاژ در هر مرحله، باید مقدار ثابت خود یعنی 8V را داشته باشد.)

| $F_g$ (KHZ)                 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
|-----------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|
| $V_{(out)}_{(p-p)}$ ( $v$ ) |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| T                           |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| X                           |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| $\phi_{OUT}^\circ$          |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| خطای مطلق $V_{OUT}$         |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| خطای نسبی $V_{OUT}$         |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |


### سؤال

۱) منحنی تغییرات  $V_{OUT}$  و  $\phi_{OUT}^\circ$  را بر حسب فرکانس رسم نمایید.

۲) در مقدار کاهش  $3db$ ،  $\phi_{OUT}^\circ$  چه مقدار می‌باشد؟ چرا؟
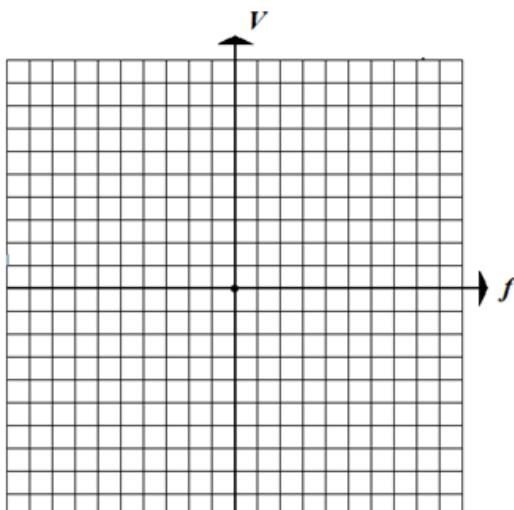
## ب) پاسخ مدار بالاگذر با استفاده از موج مربعی

مدار شکل الف را بیندید. ولتاژ مربعی به مدار با دامنه  $5V$  (p-p) اعمال نمایید. شکل موج خروجی را بر حسب فرکانس‌های



خواسته شده همراه با شکل ورودی متناظر آن ترسیم نمایید.

- 1)  $f_{in} = 1 KHz$
- 2)  $f_{in} = 5 KHz$
- 3)  $f_{in} = 10 KHz$
- 4)  $f_{in} = 20 KHz$


### سؤال

- ۱) در چه صورت خروجی بصورت سوزنی کامل خواهد شد؟
- ۲) مقدار  $\Delta V$  را هم از لحاظ تئوری و عملی بدست آورید. خطای نسبی یا مطلق  $\Delta V$  را برای هر ۴ فرکانس ورودی ذکر شده بدست آورید. چرا با افزایش فرکانس این مقدار کاهش می‌یابد؟
- ۳) در این مدار با ورودی مربعی چه زمان شارژ خازن و چه زمان دشارژ خازن انجام می‌شود؟

## شرح آزمایش (۳-۵ و ۵-۱)
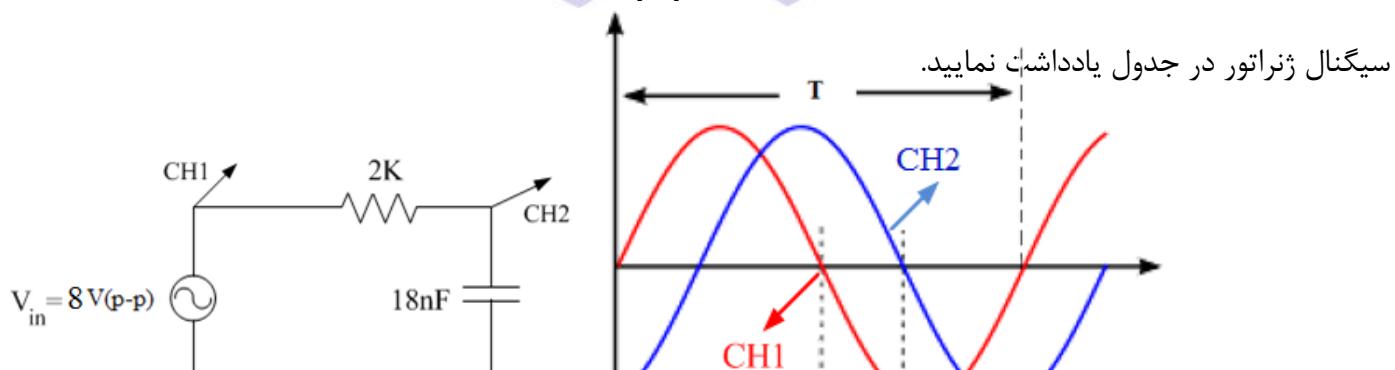
### الف) پاسخ مدار پایین‌گذر با استفاده از موج سینوسی

مدار RC ساده زیر را بسته و دامنه ولتاژ سینوسی ورودی را  $8V_{p-p}$  تنظیم کنید. موارد خواسته شده را با تغییر فرکانس



سیگنال ژنراتور در جدول یادداشت نمایید.

$$\varphi = \frac{X}{T} \times 360^\circ$$

(توجه: دامنه ولتاژ در هر مرحله، باید مقدار ثابت خود یعنی  $8V$  را داشته باشد.)

| $F_g(KHZ)$             | ۰.۱ | ۰.۵ | ۱ | ۳ | ۴ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ |
|------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|
| $V_{(out)_{(p-p)}}(v)$ |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| T                      |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| X                      |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| $\phi_{OUT}^{\circ}$   |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| خطای مطلق $V_{OUT}$    |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| خطای نسبی $V_{OUT}$    |     |     |   |   |   |   |   |    |    |    |

### سؤال


(۱) منحنی تغییرات  $T$  و  $\phi_{OUT}^{\circ}$  را بر حسب فرکانس رسم نمایید.

(۲) در مقدار کاهش  $3db$   $\phi_{OUT}^{\circ}$  چه مقدار می باشد؟ چرا؟

ب) پاسخ مدار پایین گذر با استفاده از موج مربعی

مدار شکل الف را ببینید. ولتاژ مربعی به مدار با دامنه  $5V(p-p)$  اعمال نمایید. شکل موج خروجی را بر حسب فرکانس‌های

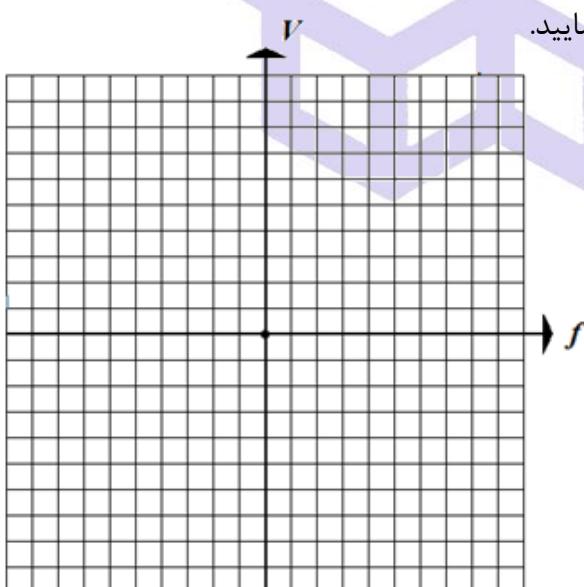خواسته شده همراه با شکل ورودی متناظر آن ترسیم نمایید.



- 1)  $f_{in} = 1KHz$ , 2)  $f_{in} = 5KHz$   
 3)  $f_{in} = 10KHz$ , 4)  $f_{in} = 20KHz$


### سؤال

(۱) در چه صورت خروجی بصورت مثلثی یا دندان‌ارهایی، دارای شیب صاف و مناسبی خواهد بود؟

(۲) مقدار  $|a|$  (مقدار دامنه ولتاژ خروجی) را هم از لحاظ تئوری و عملی بدست آورید. خطای نسبی یا مطلق  $|a|$  را برای هر ۴ فرکانس ورودی ذکر شده بدست آورید.
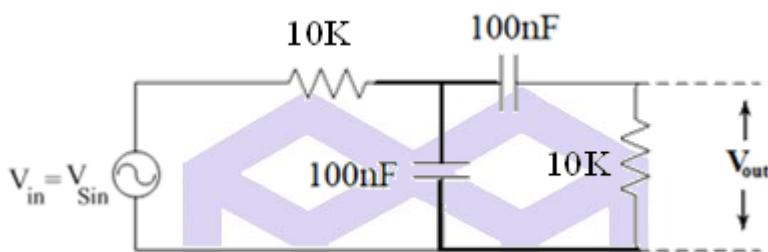
## شرح آزمایش (۴-۵)

مدار  $RC$  ساده زیر را بسته و دامنه ولتاژ سینوسی ورودی را  $8V_{p-p}$  تنظیم کنید و سپس موارد خواسته شده را با تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور در جدول یادداشت نمایید.



(توجه: دامنه ولتاژ در هر مرحله، باید مقدار ثابت خود یعنی  $8V$  را داشته باشد.)

| $F_g(HZ)$              | ۲۵ | ۴۵ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
|------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| $V_{(out)}_{(p-p)}(v)$ |    |    |    |     |     |     |     |      |      |
| T                      |    |    |    |     |     |     |     |      |      |
| X                      |    |    |    |     |     |     |     |      |      |
| $\phi_{OUT}^{\circ}$   |    |    |    |     |     |     |     |      |      |
| $V_{OUT}$ خطای مطلق    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |
| $V_{OUT}$ خطای نسبی    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |

### سؤال

(۱) منحنی تغییرات  $V_{OUT}$  و  $\phi_{OUT}^{\circ}$  را برحسب فرکانس رسم نمایید.

(۲) فرکانس  $3db$  (فرکانس قطع) را هم از روی منحنی پاسخ فرکانسی و هم به صورت تئوری به دست آورید.

(۳) در فرکانس  $3db$ ،  $\phi_{OUT}^{\circ}$  چه مقدار می‌باشد؟ چرا؟

## آزمایش شماره ۶

### پاسخ پالس در مدار RC

#### هدف آزمایش


پاسخ کامل سیگنال پالس در یک مدار RC، از یک پاسخ اجباری (حالت صفر) تشکیل شده است. هدف از انجام آزمایش

بررسی نکات زیر در مدار RC می‌باشد:

- بررسی عوامل تعیین ثابت زمانی

- بررسی پاسخ خروجی به ورودی سیگنال پالس

#### شرح آزمایش

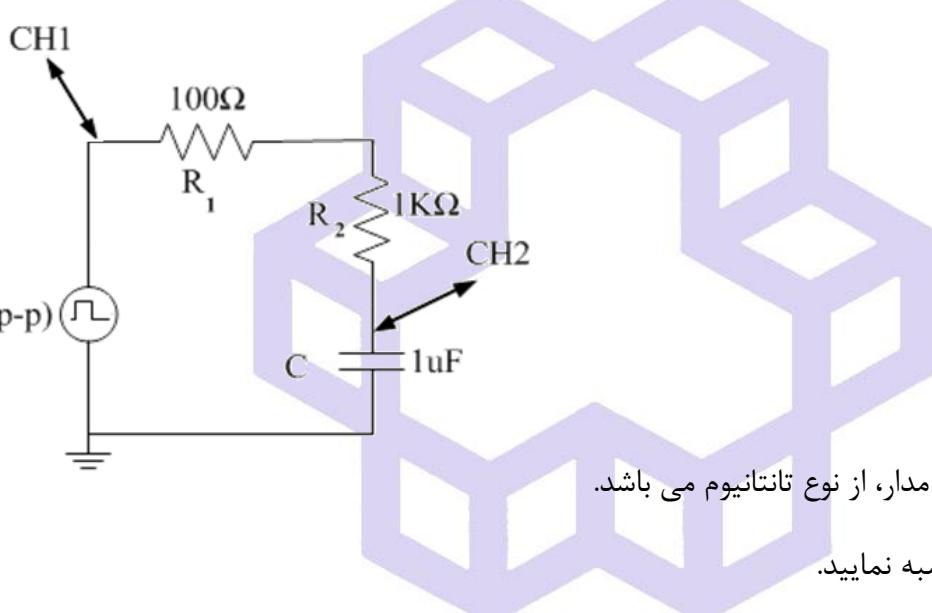

مدار زیر را بیندید.

توجه: خازن مورد استفاده در این مدار، از نوع تانتانیوم می‌باشد.

الف) ثابت زمانی این مدار را محاسبه نمایید.

ب) با توجه به ثابت زمانی این مدار و مقدار دامنه ورودی موج مربعی، برای اینکه این مدار دارای پاسخ پایدار باشد فرکانس

مناسب ورودی چقدر است؟ این مقدار فرکانس را  $f_S$  نام گذاری نمایید.

ج) با توجه به طرز اتصال کانالهای اسیلوسکوپ روی مدار، هر کدام از آنها چه نوع سیگنالی را روی صفحه اسیلوسکوپ نشان

می‌دهند؟

۴) فرکانس را طبق جدول زیر تغییر دهید تا پاسخ خروجی به حالت‌های متفاوت برسد. تغییر فرکانس را ادامه دهید تا در

یکی از کانال‌ها پاسخ تابع Ramp داشته باشد. شکل موج‌های هر دو کانال را با تعیین مقدار دامنه و دوره زمان سیگنال‌ها

در هر مرحله با دقت روی کاغذ شطرنجی رسم نمایید.

| $f_{in}$   | $\frac{1}{2}f_s$ | $f_s$ | $3f_s$ | $6f_s$ | $9f_s$ |
|--|------------------|-------|--------|--------|--------|
| مقدار دامنه ( $Max$ ) شکل موج دیده شده ۱<br><i>CH1</i> |                  |       |        |        |        |
| مقدار دامنه ( $Max$ ) شکل موج دیده شده ۲<br><i>CH2</i> |                  |       |        |        |        |

### سؤال

۱) منظور از بیان حالت صفر در مدار RC چیست؟

الف) موج سینوسی

ب) موج مربعی

۲) سه عاملی که در خروجی یک مدار RC با اعمال سیگنال ورودی در دو حالت

تاثیر می‌گذارند را توضیح دهید.

۳) چه نتیجه‌ایی از این آزمایش می‌گیرید؟ با استفاده از توضیحات مدرس در ابتدای شروع آزمایش، بطور کامل توضیحات

خود را بنویسید.


## آزمایش شماره ۷

### تقویت‌کننده عملیاتی و برخی از کاربردهای آن

#### هدف آزمایش

تقویت‌کننده عملیاتی، یکی از المان‌های مداری فعال یا اکتیو است که همانند یک منبع ولتاژ کنترل شونده با ولتاژ، کار می‌کند. OpAmp در مدارهای مجتمع با آی سی‌های گوناگونی (Integrated – Circuit) ساخته می‌شود و دارای ضریب تقویت زیاد بوده و برای انجام عملیات ریاضی مثل جمع یا تفریق یا ضرب.....استفاده می‌شود. این المان از تعداد زیادی ترانزیستور، مقاومت، دیود، یک خازن و چندین طبقه تفاضلی تشکیل شده است.


8-pin DIL (Dual In Line)

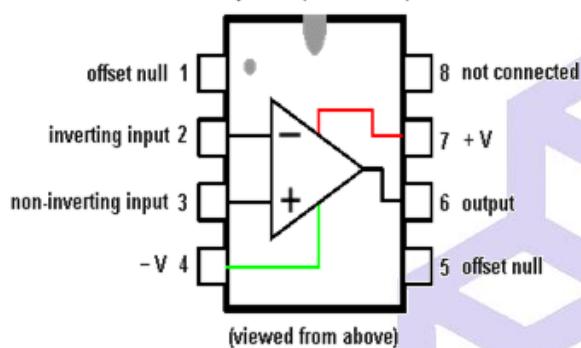

#### مشخصات یک تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل

- امپدانس ورودی نامحدود و امپدانس خروجی صفر
- جریان ورودی پایه‌های ۲ و ۳ صفر است
- ولتاژ کاری آن از  $6 \pm 24$  ولت شروع شده و ماکزیمم  $\pm 24$  ولت می‌باشد
- هر عمل ریاضی را انجام می‌دهد
- در صورت بدون فیدبک، بهره ولتاژ زیاد است در نتیجه وضعیت مدار ناپایدار و پهنای باند آن خیلی کم است. پس با وجود داشتن فیدبک پهنای باند را می‌توان وسیع کرد. بنابراین با فیدبک منفی، مدار پایدارتر می‌شود.

#### مدار معادل الکتریکی OpAmp

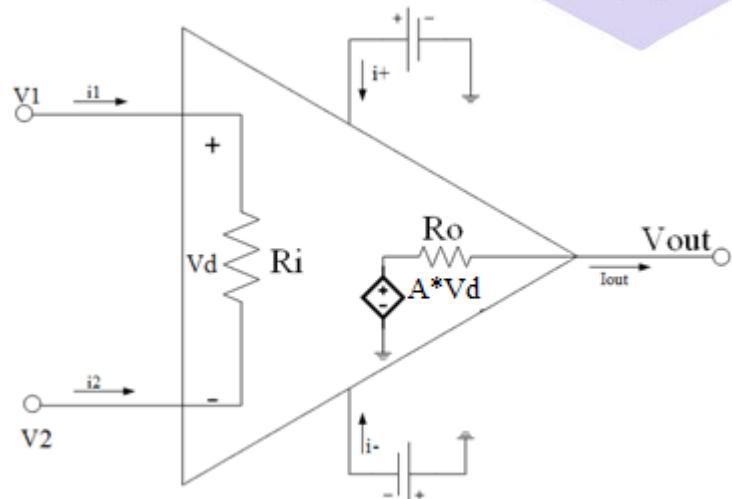

$$V_d = V_2 - V_3 : \text{اختلاف ولتاژ ورودی}$$

$$R_i : \text{ مقاومت معادل مشاهده شده از ورودی}$$

$$R_o : \text{ مقاومت معادل مشاهده شده از خروجی}$$

$$V_{out} : \text{ ولتاژ خروجی}$$


$$A : \text{ بهره یا Gain (حلقه باز یعنی Open Loop)}$$

در صورتی که OpAmp در ناحیه خطی کار کند، باید:

$$I_{out} = i_1 + i_2 + i^+ + i^-$$

## کاربردهای تقویت کننده عملیاتی
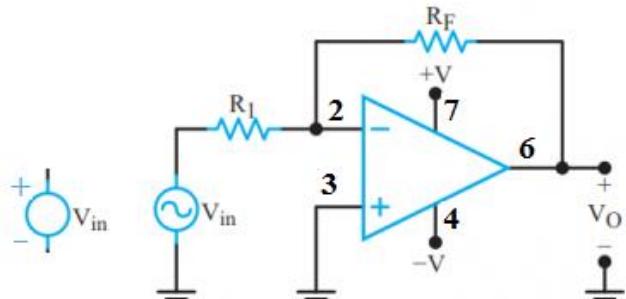
### ۱-۷) تقویت کننده معکوس کننده (Inverting)




$$V_{in} = V_{ac} \text{ or } V_{dc}$$

رابطه ولتاژ خروجی مدار از این رابطه بدست می‌آید:

$$V_{out} = -\left(\frac{R_F}{R_1}\right) \times V_{in}$$
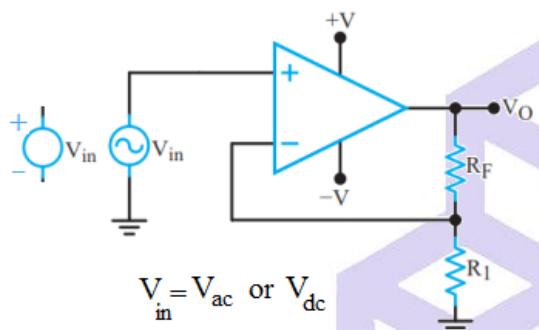
### ۲-۷) تقویت کننده غیرمعکوس کننده (Non-Inverting)




$$V_{in} = V_{ac} \text{ or } V_{dc}$$

رابطه ولتاژ خروجی مدار از این رابطه بدست می‌آید:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \times V_{in}$$
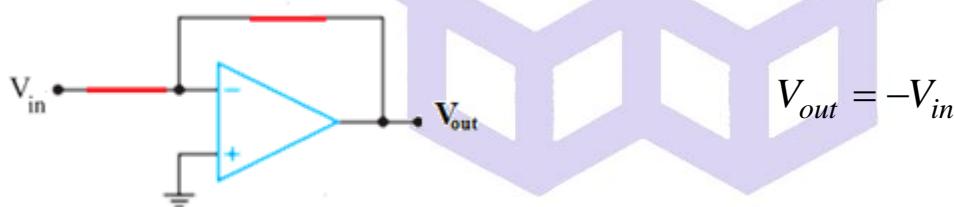
### ۳-۷) بافر منفی


با فرمنفی، تقویت کننده‌ای است که بهره ولتاژ آن برابر با ۱- بوده و بهره جریان آن بالا می‌باشد و برای تطبیق امپدانس دو مدار اتصال داده شده بکار می‌رود.



$$V_{out} = -V_{in}$$
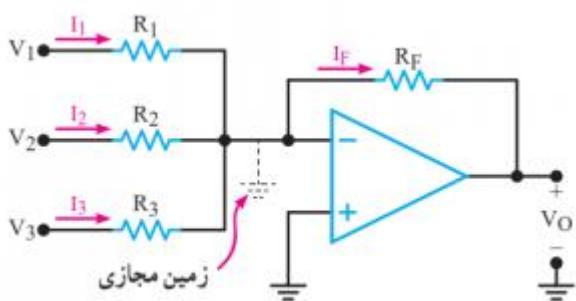
### ۴-۷) مدار جمع کننده

رابطه ولتاژ خروجی مدار از این رابطه بدست می‌آید:




$$V_{out} = -R_F \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

توجه: قبل از انجام آزمایش، حتماً دیتا شیت این آی‌اسی را مطالعه و موارد خاص آنرا برای مدرس خود توضیح دهید.
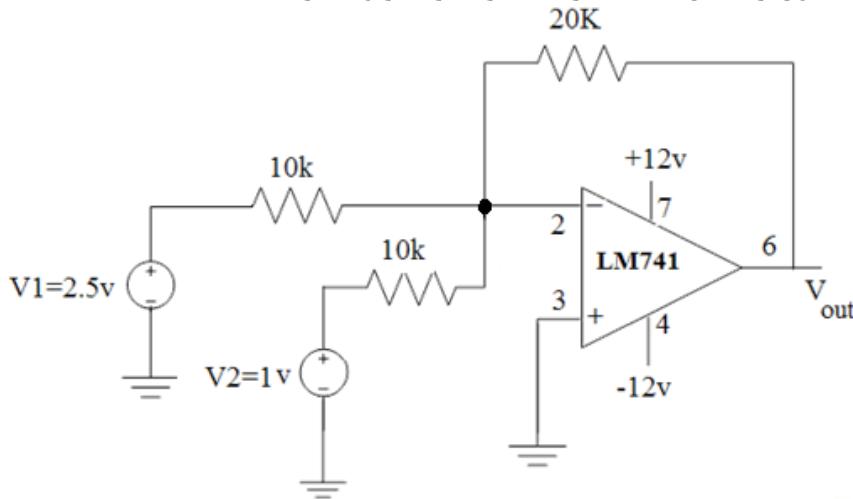
## شرح آزمایش

الف) مدار جمع کننده ولتاژ DC شکل زیر را بسته و جدول را کامل نمایید. برای اندازه‌گیری از ولتمتر استفاده نمایید.



| $V_1(v)$ | $V_2(v)$ | $V_{out}(v)$ | خطای نسبی و مطلق |
|----------|----------|--------------|------------------|
| ۲.۵      | ۱        | .....        | .....            |

ب) ولتاژهای ورودی  $V_1$  و  $V_2$  را تا چه حدی می‌توانید افزایش دهید؟ آنها را آهسته آهسته افزایش دهید. این کار را در سه مرحله انجام داده، سپس جدولی را ترسیم و مقدار ولتاژ خروجی هر سه مرحله را بنویسید.

### سؤال

چرا مقدار ولتاژ خروجی بیشتر در این آزمایش از  $10V$ -نمی‌شود؟

ج) با استفاده از این تقویت کننده، یک مدار بافر مثبت طراحی و سپس آنرا بیندید. با استفاده از اسیلوسکوپ جدول زیر را

$$V_{in} = 2.5 \sin(2\pi \times 4000t) \quad V_{cc}^+ = +12V(DC), V_{cc}^- = -12V(DC) \quad \text{کامل نمایید.}$$

| $V_{in}(p-p)$ | $V_{out}(p-p)$ | $\varphi^\circ(V_{in}, V_{out})$ |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| .....         | .....          | .....                            |


### سؤال

(۱) علت اینکه در مثال‌های کاربرد تقویت کننده عملیاتی بیشتر از پایه ۲ (وارونگر) استفاده شده است و فیدبک‌ها به این پایه

اتصال دارند را بنویسید. در صورتی که بخواهیم از پایه ۳ استفاده نماییم، عملکرد تقویت کننده به چه صورتی خواهد بود؟

با توضیح و نوشتن روابط و ترسیم شکل.

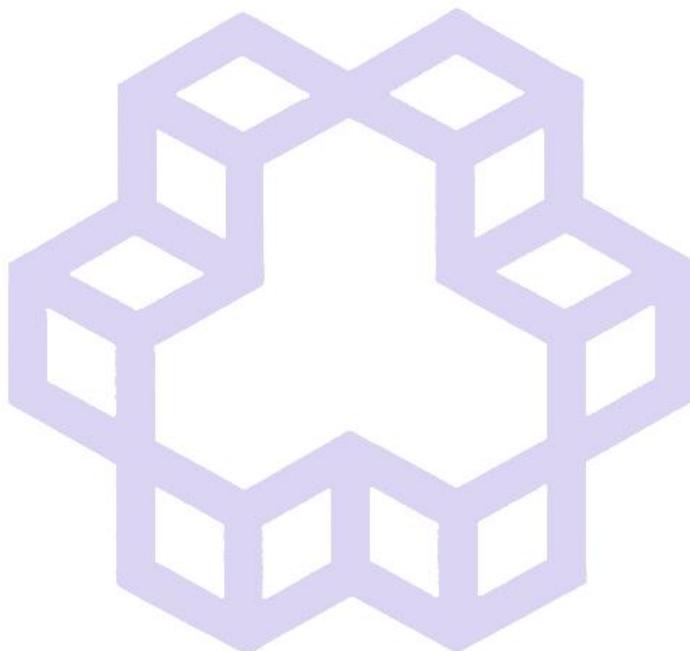(۲) تفاوت گین حلقه باز و گین حلقه بسته در تقویت کننده عملیاتی را توضیح دهید.



## آزمایش شماره ۸

# اندازه‌گیری دامنه خروجی، اختلاف فاز و فرکانس روزنанс در مدارهای RLC توسط اسیلوسکوپ

### هدف آزمایش

۱-۸) همانطور که می‌دانید:

الف) اسیلوسکوپ‌های دو کاناله می‌توانند همزمان دو شکل موج را نمایش دهند. علاوه بر امکان اندازه‌گیری دامنه و فرکانس، اندازه‌گیری اختلاف فاز بین دو موج متنابض هم فرکانس توسط آنها به دو روش امکان پذیر است.

۱) استفاده از محور زمان. ۲) با استفاده از منحنی لیسازو.

ب) در برخی از کاربردها، ولتاژ مورد سنجش بیشتر از مقداری است که توسط اسیلوسکوپ می‌توان اندازه‌گیری کرد. در این صورت باید از مقسم ولتاژ (پروب تضعیف کننده) استفاده کرد.

ج) رفتار سلف و خازن در ولتاژ متنابض:

۱) اگر به یک مقاومت ولتاژ سینوسی اعمال شود، همواره جریانی در آن جاری می‌شود که با دامنه ولتاژ نسبت مستقیم دارد. در صورتی که فرکانس منبع اعمال شده تغییر کند و ولتاژ آن ثابت بماند، جریان آن تغییر نخواهد کرد. زیرا مقدار مقاومت مستقل از فرکانس است.


۲) در مورد سلف و خازن، تلاش بر این است تا آنها را بصورت سری یا موازی باهم در یک مدار بسته و سپس با تغییر فرکانس، تاثیر آن بر روی ولتاژ خروجی مدار بررسی شود.

: سلف (*Inductor*)

یک سلف شامل حلقه‌های سیم مسی که دارای هسته هوایی یا فریت یا آهنی است، در این صورت مقدار اندوکتانس آن بستگی به هسته‌های مذکور دارد. سلف در ساختن مدارهای رزونانسی و فیلتر یا RF، کاربرد دارد. در صنعت یا بازار، سلف را به صورت‌های مختلف بسته به کاربردشان موجود می‌باشند. در مورد سلف هرگاه از n حلقه سیم‌بیچ تشکیل شده باشد و از آن


جريان  $I$  را عبور دهیم به مقدار ( $\text{آمپر دور} = I \times n$ ) ولتاژ مغناطیسی تولید می‌شود. ضریب نفوذ ( $\mu$ ) همان مقاومت مغناطیسی (همانند مقاومت الکتریکی) است که باعث تغییر مقدار هدایت مغناطیسی می‌شود.

a) **Toroid Coil** = سیم پیچ حلقوی

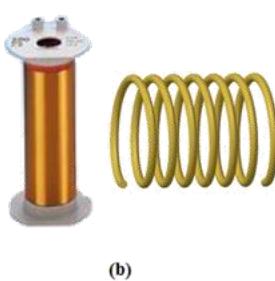


(b)

b) **Solenoid Coil** = سیم پیچ ساده

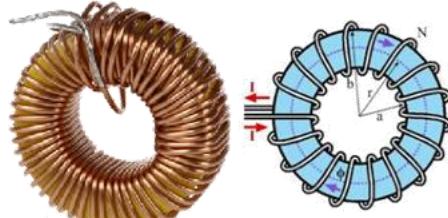

(a)

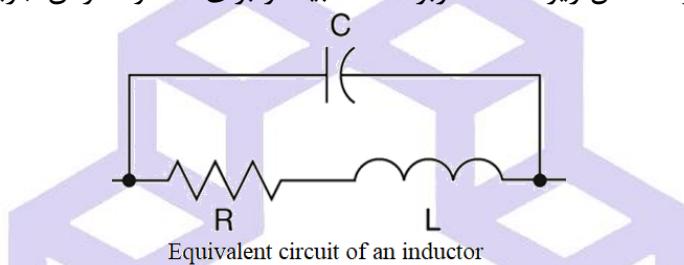مدار معادل معادل یک سلف بصورت شکل زیر است. کاربرد سلف بیشتر برای محدود کردن جریان است.



خازن موازی با سلف و مقاومت سری در مدار معادل شکل بالا، خازن ناخواسته (به ویژه در فرکانس‌های بالا) را یا همان

**(Stray capacitance is an unwanted capacitance in a circuit) Stray Capacitance**

سطح با پتانسیل الکتریکی متفاوت یک خازن تشکیل می‌دهند. خازن می‌تواند برای جلوگیری یا مسدود کردن سیگنال‌های


فرکانس پایین استفاده شود. در صورتیکه در فرکانس‌های بالا این خازن یک عامل مزاحم برای سلف می‌باشد. گاهی اوقات موجب نوسان‌های ناخواسته در مدار می‌شوند.

می‌دانید که خازن در جریان متناوب باعث ایجاد اختلاف فاز  $90^\circ +$  بین جریان و ولتاژ آن می‌شود که نسبت ولتاژ به جریان

به صورت  $X_C$  (راکتانس خازنی یا مقاومت خازنی) خواهد بود. در صورتیکه سلف در جریان متناوب باعث ایجاد اختلاف فاز  $-90^\circ$  بین جریان و ولتاژ می‌شود. همچنین نسبت ولتاژ به جریان به صورت  $X_L$  (راکتانس سلفی یا مقاومت القایی) می‌باشد.

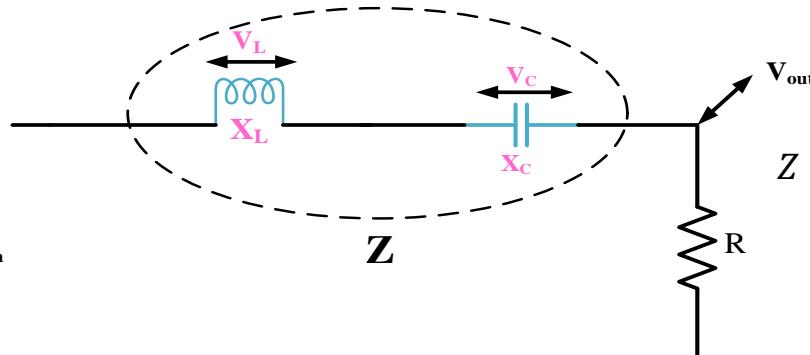۸-۲) مدار **LC سری**: امپدانس کل( $Z$ ) برابر است با  $Z = X_L - X_C$  و در زمان تشدييد  $Z = \mathbf{0}$  خواهد شد (يعني


سلف و خازن اتصال کوتاه خواهند شد). با توجه به روابط زير در زمان تشدييد امپدانس اهمي خواهد شد:



$$Z = Z_L + Z_C = j\omega L + \left(\frac{-j}{\omega C}\right) = j \left(\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C}\right)$$


$$\begin{cases} \text{if } \omega \rightarrow \text{کم شود} \Rightarrow \omega^2 LC - 1 < 0 \Rightarrow Z = \infty \\ \text{if } \omega \rightarrow \text{زیاد شود} \Rightarrow \omega^2 LC - 1 > 0 \Rightarrow Z = \infty \\ \text{if } \omega = \omega_r \rightarrow \omega^2 LC - 1 = 0 \Rightarrow Z = R \rightarrow 0 \Rightarrow \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$$

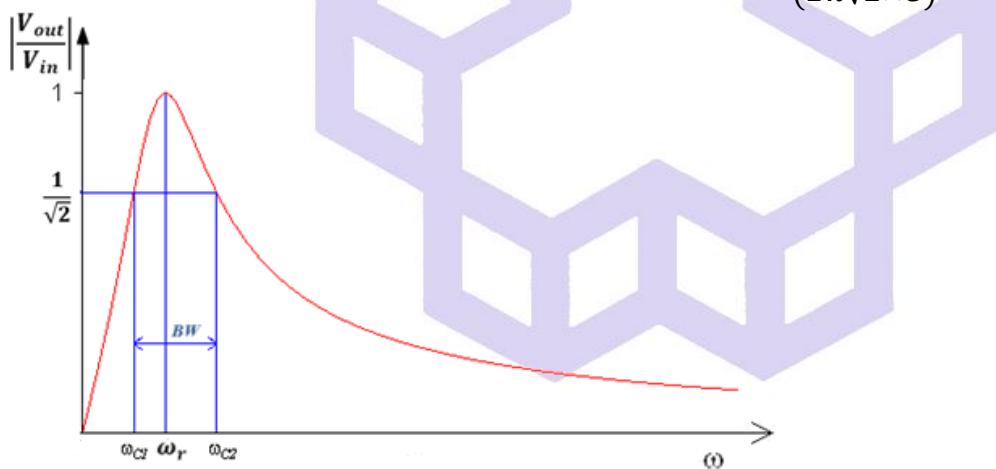بنابراین فرکانس رزونانس مدار موازی:  $f_r = \frac{1}{(2\pi\sqrt{L \times C})}$ . نمودار یک فیلتر میان گذر به این صورت خواهد بود:



۸-۳) مدار **LC موازی**: امپدانس کل( $Z$ ) برابر است با  $Z = \frac{X_L \times X_C}{(X_L - X_C)}$  و در زمان تشدييد  $Z = \infty$  خواهد شد (يعني

سلف و خازن مدار باز خواهد شد).

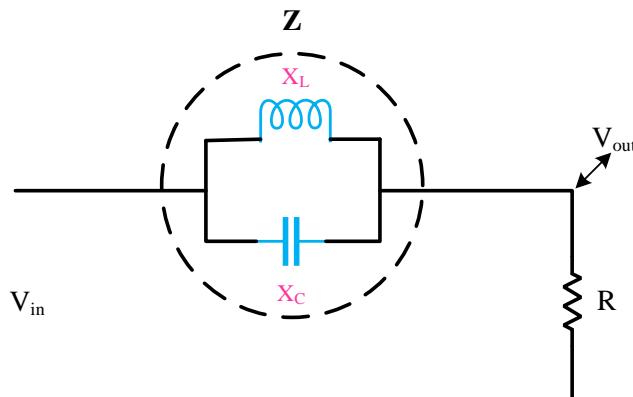


$$Z = Z_L \parallel Z_C = j\omega L \parallel \frac{-j}{\omega C} = \frac{\frac{\omega L}{\omega C}}{j(\omega L - \frac{\omega L}{\omega C})} = \frac{-j\omega L}{\omega^2 LC - 1}$$

$$\begin{cases} \text{if } & \Rightarrow \omega \rightarrow \text{کم شود} \Rightarrow \omega^2 LC - 1 < 0 \Rightarrow Z = R \\ \text{if } & \Rightarrow \omega \rightarrow \text{زیاد شود} \Rightarrow \omega^2 LC - 1 > 0 \Rightarrow Z = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \text{if } \omega = \omega_r \rightarrow \omega^2 LC - 1 = 0 \Rightarrow Z = R \rightarrow \infty & \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$$

خاصیت سلفی دارد  
خاصیت خازنی دارد  
خاصیت مقاومتی دارد

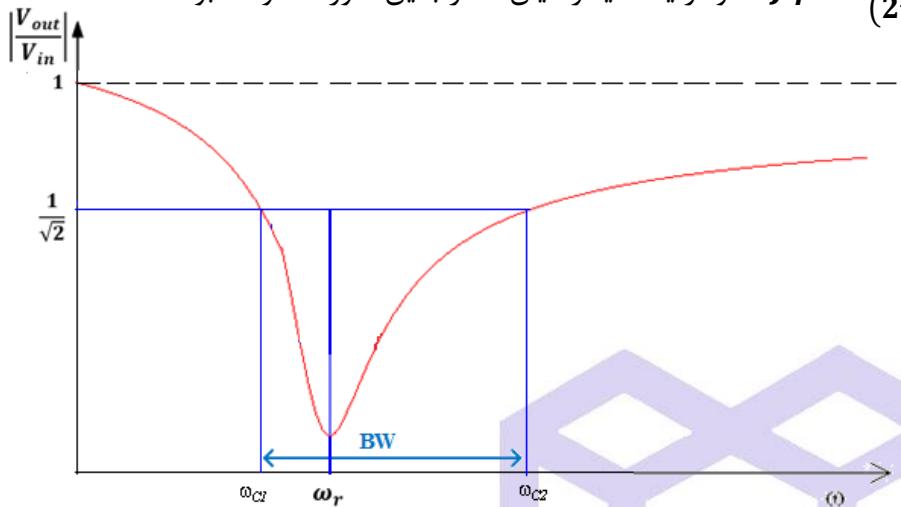بنابراین فرکانس رزونانس مدار موازی:  $f_r = \frac{1}{(2\pi\sqrt{L \times C})}$




نکته: ضریب کیفیت بصورت کلی در مدارهای رزونانس یا تشدید و با نوشتن روابط آنها به صورت زیر خواهد بود:

$$Q = \frac{2\pi \left( \text{ماکزیمم انرژی ذخیره شده} \right)}{\left( \text{انرژی مصرفی در یک سیکل} \right)} = \frac{2\pi(W_L + W_C)_{max}}{I^2 \times R \times T} = \frac{2\pi \left( \frac{1}{2} I^2 \times L + \frac{1}{2} C \times V^2 \right)}{I^2 \times R \times T}$$

$$\begin{cases} \text{if } I_{Circuit} = Max \rightarrow V_C = 0 \Rightarrow Q = \frac{L\omega_r}{R} \\ \text{if } V_C = Max \rightarrow I_{Circuit} = 0 \Rightarrow Q = \frac{1}{RC\omega_r} \end{cases}$$

ضریب کیفیت در مدار تشدید سری روی مقدار ولتاژ تاثیر دارد  
ضریب کیفیت مدار تشدید موازی روی مقدار جریان تاثیر دارد

شکل زیر نمودار گین فیلتر میان گذر تقریباً با پنهانی باند کم و زیاد را بر حسب ( $GAIN = A_V(f) = \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|$ ) نشان می دهد.

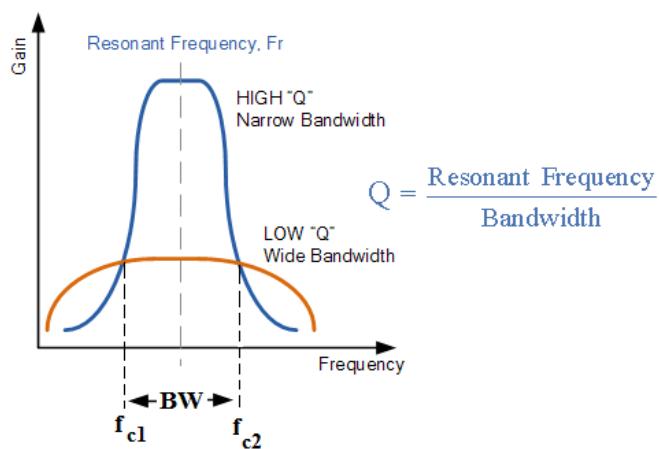


## شرح آزمایش (۱-۸)

اندازه‌گیری ولتاژ دو سر مقاومت  $R_2$  با تغییر فرکانس توسط اسیلوسکوپ (پروف پ تضعیف کننده)

مدار صفحه زیر را ببینید و تغییرات ولتاژ دوسر مقاومت  $R_2$  را بر حسب فرکانس در جدول یادداشت نمایید.

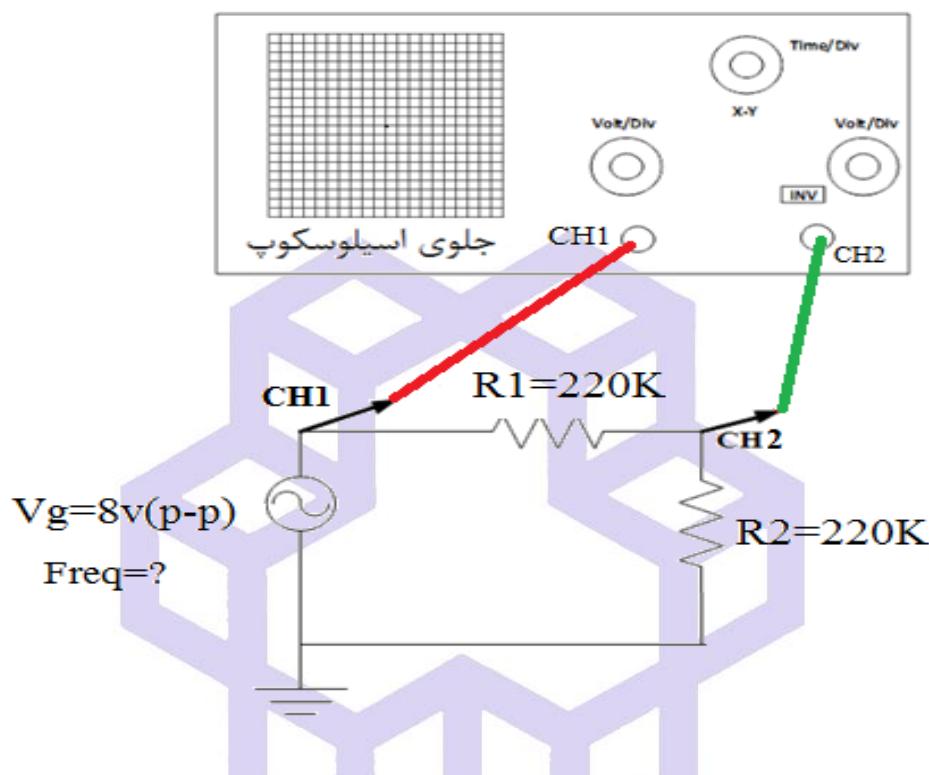نکته: پس از هر بار تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور، دقیق کنید که دامنه  $V_{g(p-p)}$  همواره ثابت و  $8V$  بماند.



| $F(KHz)$              | ۰.۵ | ۱ | ۷ | ۱۵ | ۳۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ |
|-----------------------|-----|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| $V_{R2(p-p)}(v)$      |     |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |
| خطای نسبی<br>$V_{R2}$ |     |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |

### سؤال

با توجه به برابر بودن مقادیر مقاومت‌ها ( $R_1 = R_2$  شود. علت کاهش ولتاژ همواره  $V_{R2}$  در فرکانس‌های بالا با ذکر فرمول و رابطه برداری بنویسید.

## شرح آزمایش (۲-۸)


### تعیین فرکانس رزونانس مدار LC موازی با تغییر فرکانس

مدار زیر را با سلف مورد نظر بسته و تغییرات ولتاژ دو سر مقاومت  $R$  را برحسب فرکانس در جدول یادداشت نمایید. سلفهای



Barrel Inductor

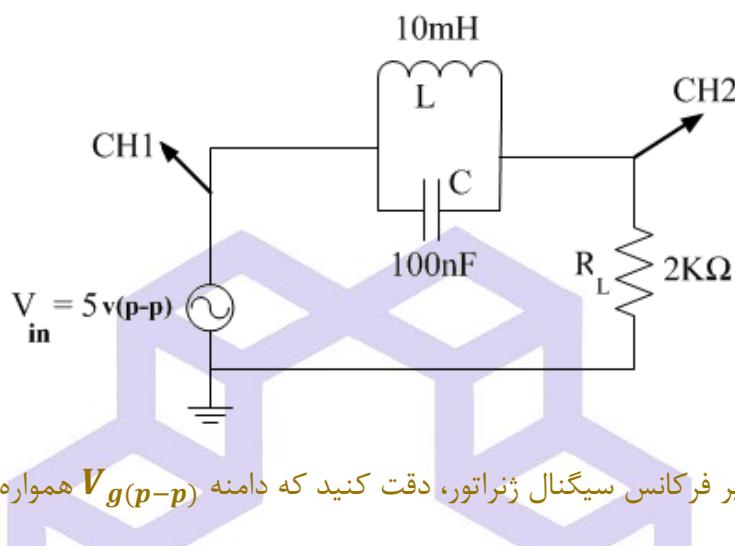**بشکه‌ای** شبیه خازن‌های الکتروولیتی هستند ولی بدنه‌ای نامتقارن دارند.



نکته مهم: پس از هر بار تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور، دقیت کنید که دامنه  $V_g(p-p)$  همواره ثابت و 5V بماند.

| $F(KHz)$        | ۰.۱ | ۰.۵ | ۱ | ۳ | ۵ | ۸ | ۱۵ | ۳۵ | ۶۰ | ۸۰ | ۱۰۰ |
|-----------------|-----|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|
| $V_{R(p-p)}(v)$ |     |     |   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| خطای مطلق $V_R$ |     |     |   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| خطای نسبی $V_R$ |     |     |   |   |   |   |    |    |    |    |     |

### سؤال

۱) منحنی تغییرات  $V_{R(p-p)}$  را برحسب تغییرات فرکانس رسم نمایید. فرکانس رزونانس یا تشدد را هم بصورت تئوری

$$f_r = \frac{1}{(2\pi\sqrt{L \times C})}$$


۲) نام این فیلتر چیست؟ چرا در فرکانس رزونانس بدست آمده مقدار ولتاژ خروجی نزدیک صفر نمی شود و با تحلیل‌های

تئوری همخوانی کامل ندارد؟

## شرح آزمایش (۳-۸)
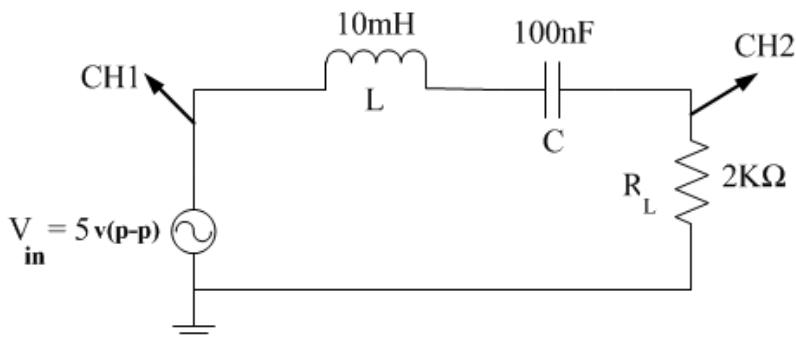
### تعیین فرکانس روزنанс مدار LC سری با تغییر فرکانس

مداری مطابق شکل زیر را بیندید و تغییرات ولتاژ دو سر مقاومت  $R$  را بر حسب فرکانس در جدول یادداشت نمایید.



نکته مهم: پس از هر بار تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور، دقیق کنید که دامنه  $V_g(p-p)$  همواره ثابت و 5V بماند.

| $F(KHz)$           | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 35 | 60 | 80 | 100 |
|--------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|
| $V_{R(p-p)}(v)$    |     |     |   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| خطای مطلق<br>$V_R$ |     |     |   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| خطای نسبی<br>$V_R$ |     |     |   |   |   |   |    |    |    |    |     |

### سؤال

(۱) منحنی تغییرات  $V_{R(p-p)}$  را بر حسب تغییرات فرکانس رسم نمایید. فرکانس روزنанс یا تشددید را هم بصورت تئوری

$$f_r = \frac{1}{(2\pi\sqrt{L \times C})}$$

(۲) نام این فیلتر چیست؟ چرا منحنی تغییرات ولتاژ خروجی در فرکانس‌های متفاوت، flat یا تقریباً دارای مقادیر نزدیک به

هم می‌باشد؟

(۳) تفاوت بین سلف‌های مقاومتی و بشکه‌ایی در چیست؟

## آزمایش شماره ۹۵


### استفاده از منحنی‌های لیساژو برای اندازه‌گیری اختلاف فاز دو سیگنال سینوسی

#### هدف آزمایش

برای تشكیل منحنی لیساژو باید کلید انتخاب کننده زمان روی وضعیت X-Y باشد. در این صورت ولتاژهای  $V_X$  و  $V_Y$  را به ورودی های CH1 و CH2 وصل می‌شوند. در اینصورت اسیلوسکوپ زمان را بین دو ورودی حذف می‌کند.


$$V_X = A \sin(\omega_1 t) \quad V_Y = B \sin(\omega_2 t - \varphi)$$

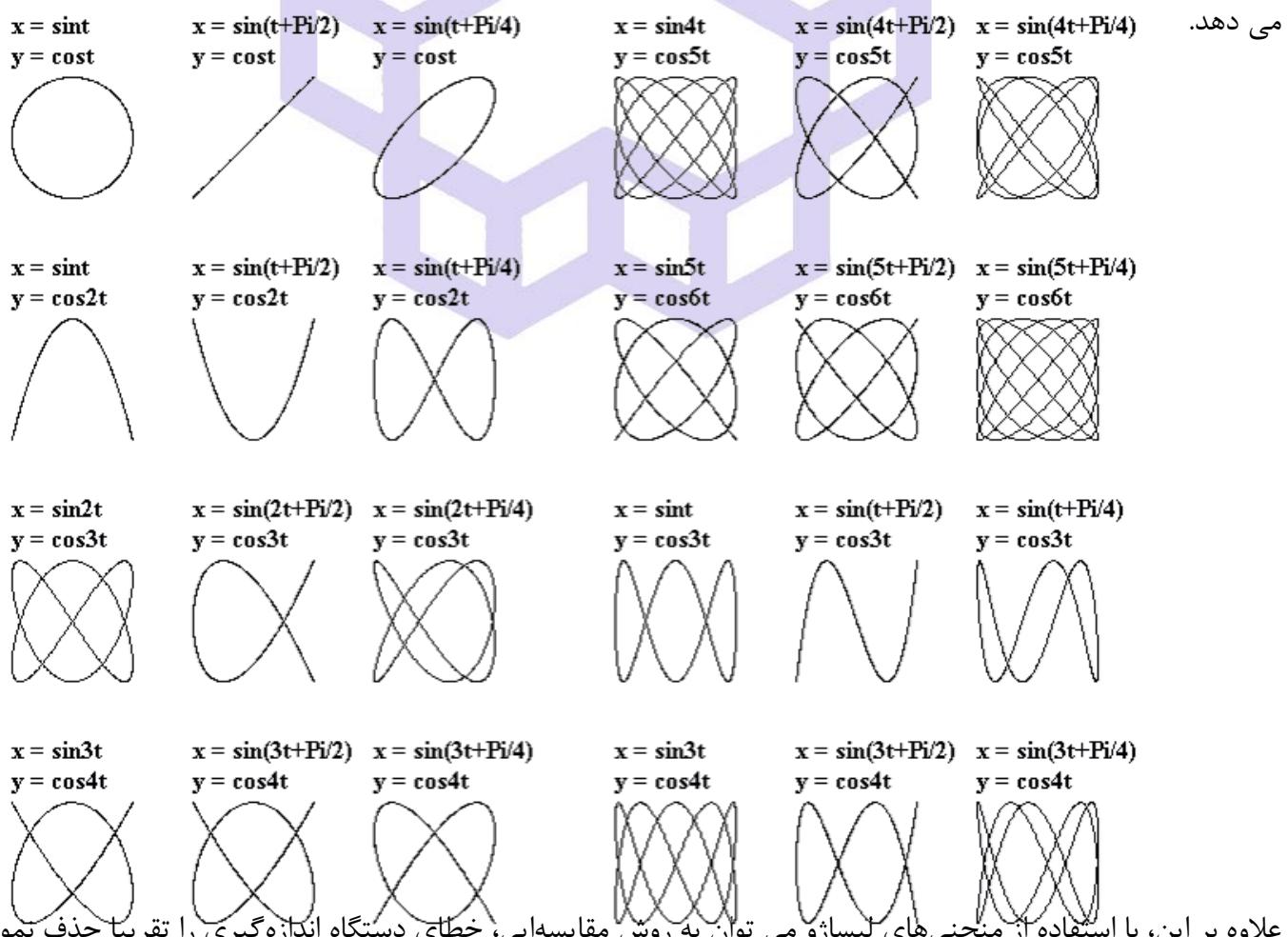( $\varphi$ =اختلاف فاز دو سیگنال می باشد). اگر  $V_X$  خطی باشد در آنصورت تابع  $V_Y$  دیده خواهد شد و بالعکس. با حذف زمان بین دو تابع سینوسی و بسته به مقادیر فرکانس‌های  $f_1$  و  $f_2$  شکلهای مختلفی روی اسکوپ مشاهده خواهد شد که به منحنی لیساژو معروفند. شکل زیر منحنی‌های لیساژو را با در نظر گرفتن نسبت‌های مختلف فرکانس و اختلاف فازهای مختلف نشان می دهد.




علاوه بر این، با استفاده از منحنی‌های لیساژو می توان به روش مقایسه‌ایی، خطای دستگاه اندازه‌گیری را تقریباً حذف نمود.

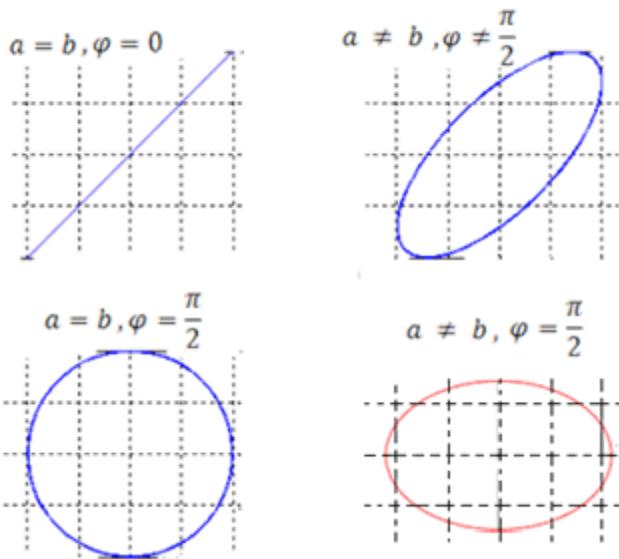در حالتیکه  $f_1 = f_2$  باشد: با توجه به دامنه و اختلاف فاز بین دو ولتاژ، اشکال زیر بدست می‌آیند:



با توجه به معادله ولتاژ‌های اعمال شده، برای بدست آوردن اختلاف فاز بین دو موج X و Y به صورت زیر عمل می‌کنیم:
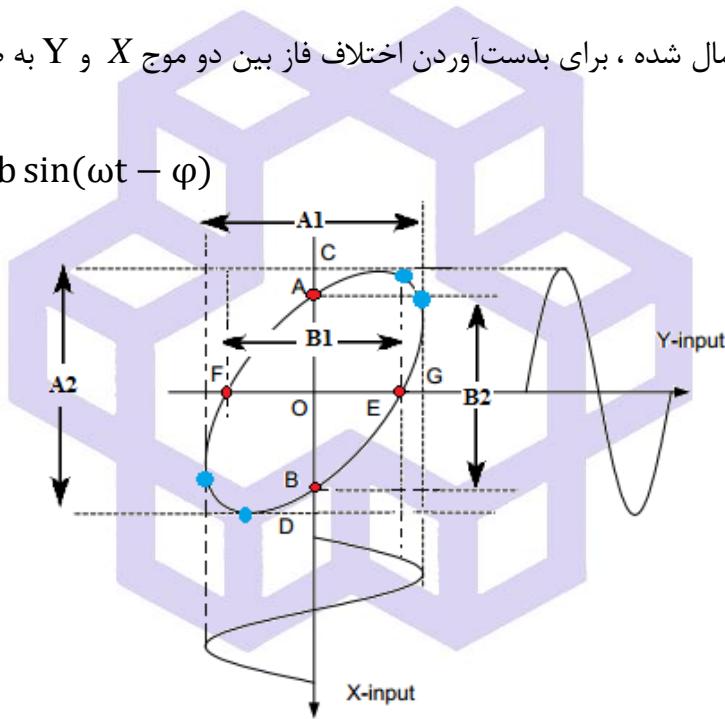
$$X = a \sin(\omega t), Y = b \sin(\omega t - \varphi)$$



$$\text{if } Y = 0 \Rightarrow \sin(\omega t - \varphi) = 0 \Rightarrow \omega t = \varphi$$

(۱) مختصات روی محور X

$$E \left| \frac{a \sin(|\varphi|)}{0}, G \right|_0^a \rightarrow \sin(\varphi) = \frac{OE}{OG} = \frac{2OE}{2OG} = \frac{B1}{A1} \rightarrow \varphi = \sin^{-1}\left(\frac{B1}{A1}\right)$$

$$\text{if } X = 0 \Rightarrow \omega t = 0 \Rightarrow Y = b \sin(\varphi)$$

(۲) مختصات روی محور Y

$$A \begin{vmatrix} 0 \\ b \sin(|\varphi|) \end{vmatrix}, C \begin{vmatrix} 0 \\ b \end{vmatrix} \rightarrow \sin(\varphi) = \frac{OA}{OC} = \frac{2OA}{2OC} = \frac{B_2}{A_2} \rightarrow \varphi = \sin^{-1}\left(\frac{B_2}{A_2}\right)$$


$$|\varphi| = \sin^{-1}\left(\frac{B_1}{A_1}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{B_2}{A_2}\right) \Rightarrow \frac{B_1}{A_1} = \frac{B_2}{A_2}$$

از مقایسه روابط ۱ و ۲ خواهیم داشت:

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حساسیت محورهای X و Y در محاسبه  $\varphi$ , بی‌تأثیر است.

در اینجا مسئله پیش فاز یا پس فاز بودن دو سیگنال نسبت به یکدیگر به علت استفاده از قدرمطلق اختلاف فاز، در نظر گرفته


نشده است.

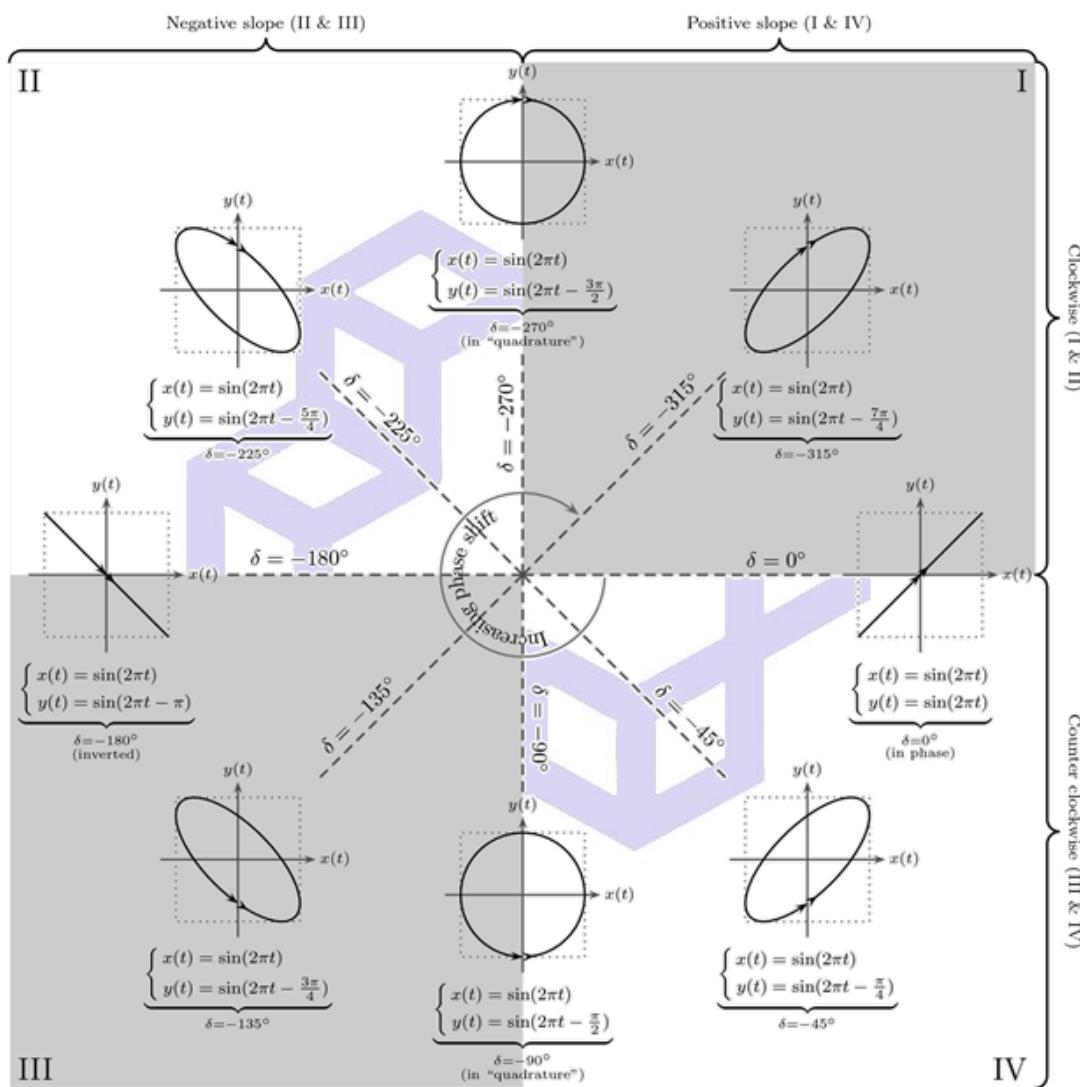

در حالتیکه  $f_1 \neq f_2$  باشد: اشکال مختلفی دیده می‌شود که خارج از بحث این آزمایشگاه می‌باشد. مدرس گرامی با توجه به زمان کلاس می‌تواند آنرا با دو عدد سیگنال ژنراتور در فرکانس‌های متفاوت، تدریس نماید.
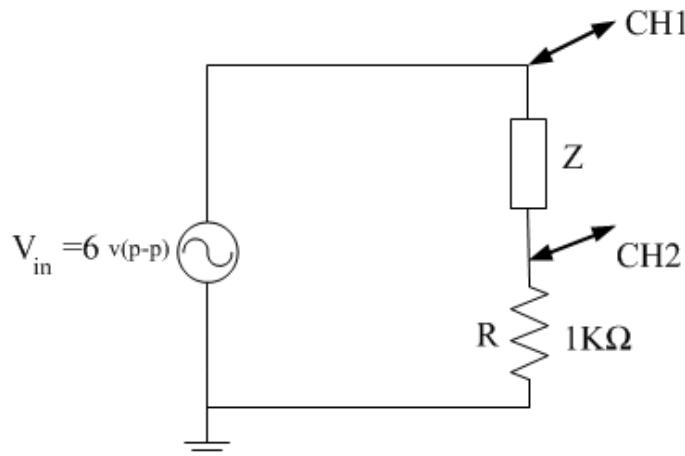
## اندازه‌گیری اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان دوسر مقاومت، خازن و سلف از طریق حوزه زمانی توسط اسیلوسکوپ

مدار زیر را بسته و موج سینوسی با دامنه  $V(p-p) = 6$  به مدار اعمال کرده و سپس جدول را کامل نمایید.



| Sinusoidal Wave | $Z$                      | $F = 100\text{Hz}$<br>$\phi^\circ = ?$ | $F = 1\text{ KHz}$<br>$\phi^\circ = ?$ | $F = 10\text{ KHz}$<br>$\phi^\circ = ?$ |
|-----------------|--------------------------|--|--|---|
| A               | $R = 20\text{K}\Omega$   | .....                                  | .....                                  | .....                                   |
| B               | $C = 100\text{nF} (X_C)$ |  | .....                                  | .....                                   |
| C               | $L = 10\text{m H} (X_L)$ | .....                                  | .....                                  |   |

سؤال

(۱) در مرحله B و C ، اختلاف فاز را از رابطه ثئوری  $\tan \varphi = \frac{L\omega}{R}$  و  $\tan \varphi = \frac{1}{\omega RC}$  بدست آورده و مقدار

آنرا با مقادیر عملی و نتایج بدست آمده در جدول مقایسه نمایید. علت تفاوت بین آنها را توضیح دهید.

(۲) نوع مدار و همیچنین نوع فیلتری که می‌توان این مدارها را به آنها شبیه نمود را در مرحله B و C با توضیح کامل ذکر


نمایید.

## شرح آزمایش (۲-۹)

اندازه‌گیری اختلاف فاز دو موج توسط اسیلوسکوپ و منحنی لیساژو (LISSAJOUS)


مدار شکل زیر را بسته و برای دیدن منحنی لیساژو، سلکتور Time/Division در حالت X-Y قرار دهید. سپس اختلاف

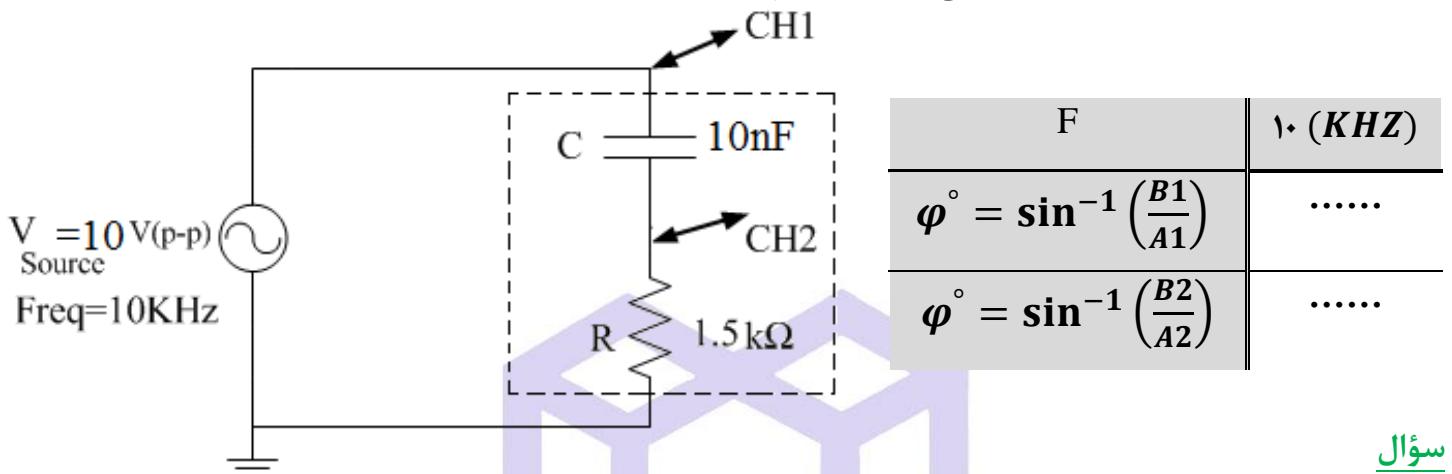فاز بین  $V_R$  و  $V_{in}$  را بدست آورید و منحنی لیساژو را رسم کنید.



مقدار خازن  $C$  را بگونه‌ایی محاسبه نمایید که  $X_C \gg 1\text{K}\Omega$  شود، در این صورت چه تغییری در قطرهای منحنی بیضی

شکل در صفحه اسیلوسکوپ مشاهده می‌شود؟

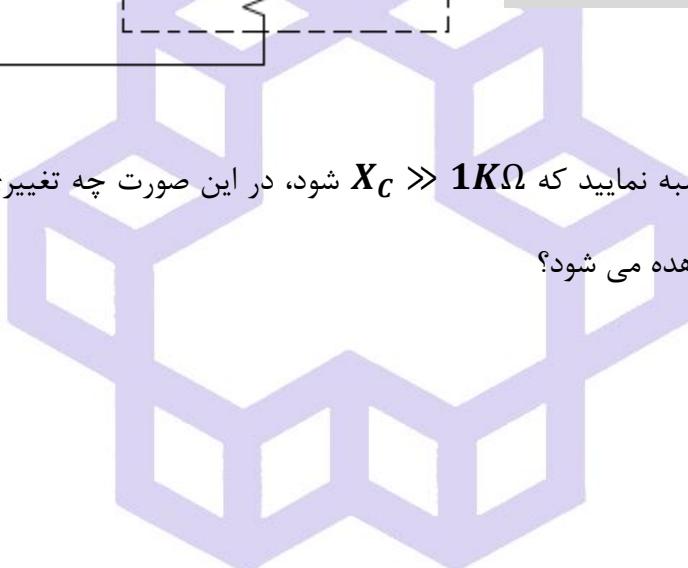

## آزمایش شماره ۱۰

### روش‌های اندازه‌گیری مقدار مقاومت

#### هدف آزمایش

مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌های مقاومت اختلاف ولتاژ ایجاد می‌شود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتاژ آن دارد. این رابطه توسط

$$\text{قانون اهم نمایش داده می‌شود: } I = \frac{V}{R}$$

در این معادله:  $R$  = مقاومت عنصر با واحد اهم.  $V$  = اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت با واحد ولت.  $I$  = جریان الکتریکی عبوری از مقاومت با واحد آمپر.

مقاومتها از استاندارد سری  $E_6, E_{12}, E_{24}, E_{48}, \dots$  تبعیت می‌کنند و بسته به کاربردشان دارای توان‌های متفاوتی هستند. المان‌های سری  $E$  از رابطه مقابله بدهست می‌آیند.

$E$ : مشخص کننده نوع سری مورد نظر و  $i$ : مشخص کننده چندمین المان مورد نظر.  $K$ : مضاربی از ۱۰ است که مقادیر ردیف‌های مقاومت را مشخص می‌کند.


برای اندازه‌گیری مقدار مقاومت، می‌توان این روش‌ها را پیشنهاد داد: (الف) استفاده از انواع اهمترها (ب) استفاده از روش مقایسه‌ای (ج) اندازه‌گیری به روش جایگزینی توسط یک مقاومت معلوم (د) اندازه‌گیری با استفاده از ولتمتر و آمپرmetr و پل اندازه‌گیری.

نکته: در تمامی مراحل این آزمایش باید دقت داشت که اهمترهایی که در قسمت معرفی دستگاه‌های اندازه‌گیری معرفی شده‌اند، باید قبل از هر مرحله آزمایش، تنظیمات مربوط به آنها انجام شود. بنابراین در ابتدا باید ۱) برای اهمتر سری  $\leftarrow$  صفر مکانیکی عقربه اهمتر ۲) برای اهمتر موازی یا دیجیتال  $\leftarrow$  بی نهایت اهمتر. دستگاه‌های دیجیتال اغلب نیاز به تنظیم از خارج را ندارند.

## شرح آزمایش (۱-۱۰)
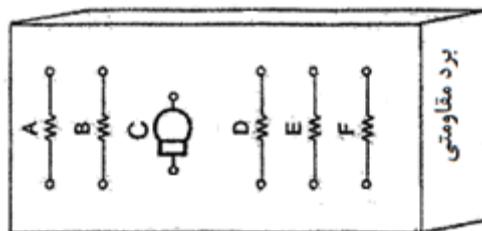
### اندازه‌گیری مقاومت توسط چند نوع اهم‌متر

بورد مقاومتی را برای انجام آزمایش بردارید و سپس مطابق جدول با استفاده از اهم‌مترهای نام برد، مقادیر مقاومتها را یادداشت نمایید.



| $R(\Omega)$     | A | B | C | D | E | F |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| اهم‌متر سری     |   |   |   |   |   |   |
| اهم‌متر دیجیتال |   |   |   |   |   |   |
| پل اندازه‌گیری  |   |   |   |   |   |   |

### سؤال

- (۱) خطای اندازه‌گیری برای کدامیک از مقاومتها بیشتر است؟ با کدامیک از این دستگاه‌های اندازه‌گیری خطأ بیشتر است؟
- (۲) با توجه به نتایج بدست‌آمده، برای مقاومتهای رنج پایین از کدامیک از این دستگاه‌ها استفاده می‌شود؟
- (۳) چرا از پل وتسون برای اندازه‌گیری مقاومت لامپ استفاده می‌شود؟


## شرح آزمایش (۲-۱۰)

### استفاده از روش مقایسه‌ای:

مدار صفحه بعدی را بیندید. توجه داشته باشید که ولتمترهای مورد استفاده حتما از یک مدل باشند و همچنین برای مقاومت متغیر در تمام مراحل این آزمایش از مقاومت دهدی استفاده نمایید.

مقدار  $R_X$  : مقدار مقاومت مجھول( مقاومتهای روی بورد مقاومتی) را با استفاده از مقاومت متغیر دهدی  $R_N$  و تنظیم آن
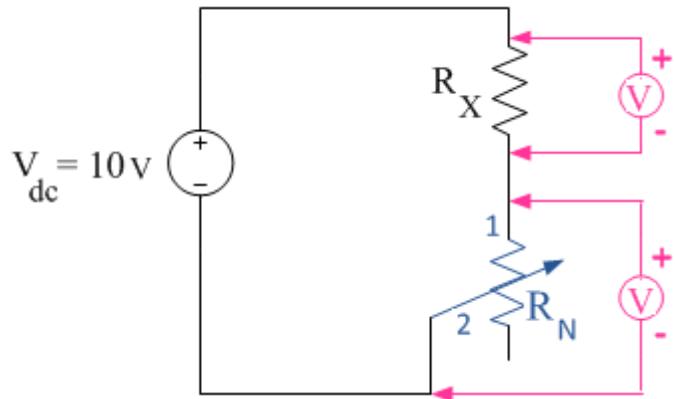
$$R_X = R_N \quad \text{بطوریکه هر دو ولتمتر در هر مورد عدد } 5V \text{ را نشان دهند، بدست آورید. بنابراین:}$$




| $R_X(\Omega)$               | B     | D     | E     | F     |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| $V_X(v) = V_N(v)$           | 5     | 5     | 5     | 5     |
| $R_X(\Omega) = R_N(\Omega)$ | ..... | ..... | ..... | ..... |
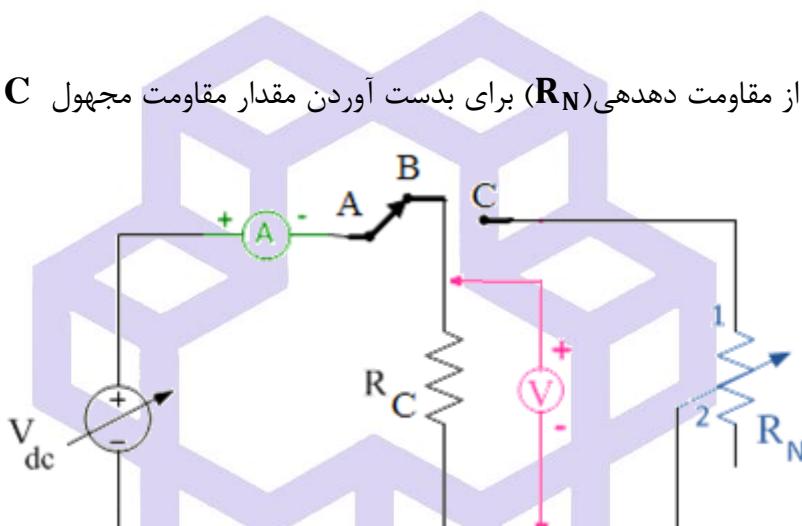
### شرح آزمایش (۳-۱۰)

اندازه‌گیری به روش جایگزینی مقاومت مجھول توسط یک مقاومت معلوم

آزمایش زیر را با استفاده از مقاومت دهدی ( $R_N$ ) برای بدست آوردن مقدار مقاومت مجھول  $C$  روی برد مقاومتی که یک لامپ است، انجام دهید.



۱) در مرحله اول کلید را در حالت AB قرار دهید و با تنظیم  $i_C$  را در جدول بنویسید.

۲) در مرحله دوم کلید را در حالت AC قرار دهید و با تغییر مقاومت  $R_N$ ، مقدار جریان  $i_N$  را در هریک از ولتاژها به اندازه تنظیم نموده و سپس مقادیر  $R_N$  حاصل را در جدول بنویسید.

| $V_{R_C}(v)$        | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ |
|---------------------|---|----|----|----|----|
| $i_C = i_N(mA)$     |   |    |    |    |    |
| $R_C = R_N(\Omega)$ |   |    |    |    |    |

### سؤال


با توجه به جدول مقاومت  $R_C$  یا مقاومت PTC در کجاها کاربرد دارند؟ در اینجا PTC مخفف چه عبارتی است؟

## شرح آزمایش (۴-۱۰)
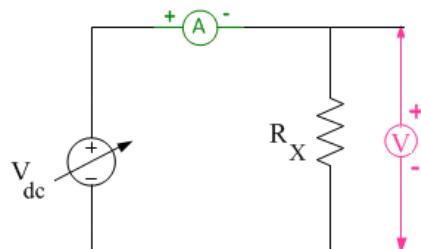
### اندازه‌گیری با استفاده از روش ولت‌متر و آمپرmetr

مدار زیر را با استفاده از بورد مقاومتی ببندید. منبع DC متغیر را برای هر یک از مقاومتهای خواسته شده، روی 5V با

ولتمتر تنظیم کنید. سپس مقدار جریان قرائت شده از روی آمپرmetr را در جدول یادداشت نمایید و سپس مقاومت  $R_X$  را در



هر حالت محاسبه نمایید.

(به این نکات توجه نمایید: الف) از آمپرسنچ آنالوگ کنید. ب) رنج آمپرmetr DC را برای مقاومت B، روی 300mA و برای مقاومت D، روی 30mA و برای مقاومت E، روی 1mA و برای مقاومت F، روی 10 $\mu$ A قرار دهید. همچنین برای تغییر رنج آمپرmetr کلید مدار را قطع کرده و پس از تغییر رنج آمپرmetr و تغییر مقاومت، کلید را وصل کنید. ج) رنج ولتمتر را روی 10V قرار دهید. ولی فقط برای مقاومت F حساسیت ولتمتر را ابتدا روی **10V/K $\Omega$**  قرار داده و سپس به ترتیب رنج بندی

ولتمتر تا روی **300V/K $\Omega$**  ببرید).

| $R_X$             | B | D | E | F |
|-------------------|---|---|---|---|
| $V_{R_X}(v)$      | 5 | 5 | 5 | 5 |
| $I(mA) = ?$       |   |   |   |   |
| $R_X(\Omega) = ?$ |   |   |   | ? |

تنها برای مقاومت F موارد زیر انجام شود:

$$R_X = \frac{V_{R_X}}{I}$$

رنج حساسیت ولتمتر

مقادیر جریان آمپرmetr آنالوگ

- ۱) روی ۱۰
- ۲) روی ۳۰
- ۳) روی ۱۰۰
- ۴) روی ۳۰۰

### سؤال

از روی مقادیر یادداشت شده در قسمت آکولاد، چه نتیجه‌ایی می‌گیرید؟

## آزمایش شماره ۱۱۶


### اندازه‌گیری توان تک فاز

#### هدف آزمایش

برق تکفاز: برق تکفاز شهری دارای ۲ رشته سیم با نامهای فاز و نول که ولتاژ سیم فاز نسبت به نول، ۲۲۰ ولت متناوب به صورت شکل موج سینوسی و فرکانس ۵۰HZ است. برق تکفاز بیشتر برای مصرف کنندگان خانگی، اداری و کارگاهی با توانهای پایین کاربرد دارد.

توان الکتریکی از حاصل ضرب ولتاژ در جریان مصرف کننده(بار) بدست می‌آید که در جریان A.C دارای تعاریف زیر است:

|                                       |                                |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| $P = v \times i$                      | با واحد وات ( <b>WATT</b> )    | توان لحظه‌ای         |
| $P = V \times I \times \cos(\varphi)$ | با واحد وات ( <b>WATT</b> )    | توان اکتیو (واته)    |
| $P = V \times I \times \sin(\varphi)$ | با واحد وات ( <b>VAR</b> )     | توان راکتیو (د واته) |
| $S = V \times I$                      | با واحد ولت آمپر ( <b>VA</b> ) | توان ظاهری           |

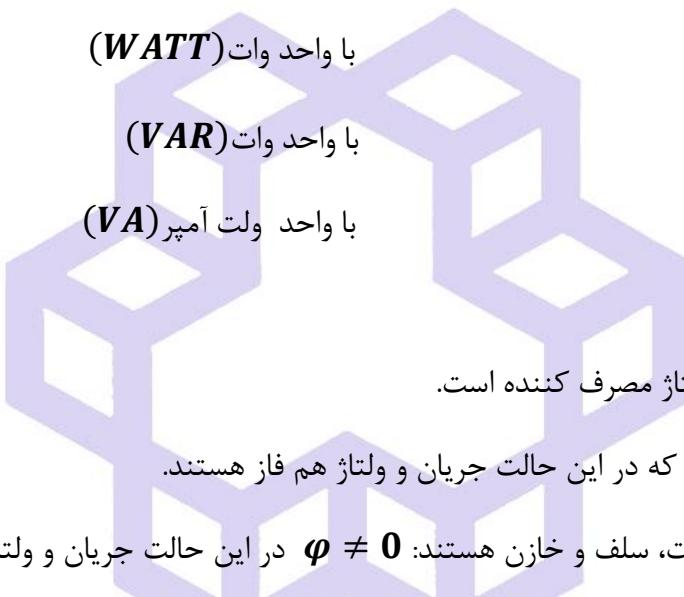

زاویه  $\varphi$ ، اختلاف فاز جریان با ولتاژ مصرف کننده است.

برای بار مقاومتی:  $\varphi = 0$  است که در این حالت جریان و ولتاژ هم فاز هستند.

برای بارهایی که ترکیبی از مقاومت، سلف و خازن هستند:  $0 \neq \varphi$  در این حالت جریان و ولتاژ هم فاز نیستند.

برای بار سلفی،  $V_L = L \times \frac{dI}{dt}$  است. (یعنی سلف، جریانش نسبت به ولتاژ  $90^\circ$  عقب‌تر است = پس فاز = LAG) و

برای بار خازنی،  $I_C = C \times \frac{dV}{dt}$  است. (یعنی خازن، جریانش نسبت به ولتاژ  $90^\circ$  جلو‌تر است = پیش فاز = LEAD) برای بارهای مقاومتی - سلفی:  $90^\circ < \varphi < 0 \Leftrightarrow$  پس فاز است.

برای بارهای مقاومتی - خازنی:  $0 < \varphi < 90^\circ \Leftrightarrow$  پیش فاز است.

توان اکتیو (**P**) (مؤثر): در مدارهای الکتریکی توان اکتیو  $P = V \times I \times \cos(\varphi)$ ، توانی است که کار موثر را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی‌های دیگر توسط این توان قابل توجیه است.

$$P = VI \cos(\varphi) \begin{cases} \text{برای بار مقاومتی} \\ \text{برای بار سلفی یا خازنی} \\ \text{برای بار ترکیبی} \end{cases} \Rightarrow \varphi = 0 \Rightarrow P = VI = \frac{V^2}{R} = I^2 R$$

$$\varphi = 90^\circ \Rightarrow P = 0$$

$$\varphi \neq 0 \Rightarrow P = VI \cos(\varphi) = \frac{V_R^2}{R} = I^2 R$$

توان را ضریب توان یا Power Factor می‌نامند که مقدار آن بین ۰ تا ۱ تغییر می‌کند.

توان راکتیو(غیر مؤثر): در عناصر راکتیو نظیر مقاومت‌های سلفی و خازنی، توان غیر موثری ظاهر می‌شود که نمی‌توان، آنرا به کار مفید تبدیل کرد. این توان به صورت موج سینوسی بین مصرف کننده و شبکه، رفت و برگشت می‌کند و کاری انجام نمی‌دهد. یعنی در یک سیکل انرژی را گرفته و در نیم سیکل دیگر، آنرا پس می‌دهد.

$$Q = \pm VI \sin(\varphi) \begin{cases} \text{برای بار مقاومتی} \\ \text{برای بار سلفی یا خازنی} \\ \text{برای بار ترکیبی} \end{cases} \Rightarrow \varphi = 0 \Rightarrow Q = 0$$


$$\varphi = \pm 90^\circ \Rightarrow Q = \pm VI = \frac{V^2}{X} = I^2 X$$

$$90^\circ > \varphi > -90^\circ \Rightarrow Q = \pm VI \sin(\varphi) = \frac{V^2}{X} = I^2 X$$

دقت داشته باشید که سلف، مصرف کننده بار راکتیو و خازن، تولید کننده بار راکتیو می‌باشند. با این حال هر دو نوع این بارها انرژی را در خود ذخیره می‌کنند با این تفاوت که در بارهای القایی انرژی به صورت میدان مغناطیسی و در بارهای خازنی انرژی به صورت میدان الکترواستاتیکی ذخیره می‌شود. اهمیت میزان ضریب توان در یک مدار به هزینه‌های مربوط به آن بازمی‌گردد. در بسیاری از کشورها مصرف کننده‌هایی که میزان ضریب توان آنها از میزان استاندارد (این استاندارد برای بیشتر مصرف کننده‌ها مقداری بین ۹۰٪ تا ۹۵٪ است) کمتر باشد جرمیمه می‌شوند. همچنین در مدارهای پر مصرف ضریب توان پایین موجب افزایش جریان در هادی‌ها شده و هزینه‌های مربوط به انتخاب هادی را افزایش می‌دهد این جریان اضافی موجب کاهش طول عمر تجهیزات تمامی کننده و توزیع کننده انرژی الکتریکی نیز می‌شود.

**توان ظاهری(S):** حاصلضرب ولتاژ و جریان موثر را توان ظاهری می‌گویند.

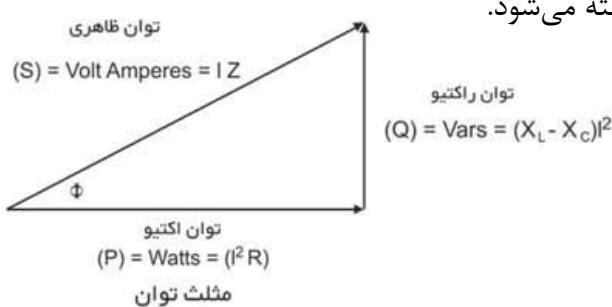در کلیه موارد، رابطه زیر بین مقادیر P، Q و S برقرار است:



به مثلث قائم الزاویه که اضلاع آن  $P$ ,  $Q$  و  $S$  هستند، مثلث توان گفته می‌شود.

در تمام مراحل آزمایش از بورد لامپ‌های مخصوص تک فاز به عنوان بار اهمی، خازن و سلف مخصوص ۲۰۰ ولت برق شهر در حالتیکه رنج سلکتور آنها روی ۳ می باشد استفاده کنید.




## شرح آزمایش (۱-۱۱)

توان سنج تکفارز دیجیتالی Programmable Power Meter Hameg

توجه: قبل از بررسی مدار توسط مدرس آزمایشگاه، کلید برق میز را وصل نکنید.

دقت داشته باشید این دستگاه تمام مقادیر ولتاژ، جریان، توان ظاهری (توان کل)، توان اکتیو، توان راکتیو و ضریب توان یا Power Factor را نشان می‌دهد و تنها باید رنج ولتمتر و آمپر متر آن، در حالت AUTO قرار گیرند.

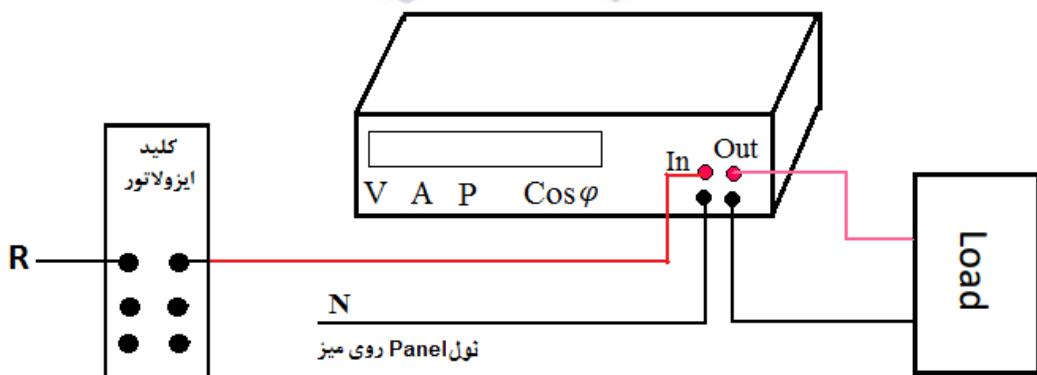مدار صفحه زیر را ببندید و موارد خواسته شده در جدول را یادداشت کنید.




|   | Load=Z              | I(A) | V(v) | P (WATT) | Q(VAR) | PF = cos(φ) | φ° |
|---|---------------------|------|------|----------|--------|-------------|----|
| ۱ | اهمی                |      |      |          |        |             |    |
| ۲ | سلفی                |      |      |          |        |             |    |
| ۳ | خازنی               |      |      |          |        |             |    |
| ۴ | سلفی - اهمی<br>سری  |      |      |          |        |             |    |
| ۵ | خازنی - اهمی<br>سری |      |      |          |        |             |    |
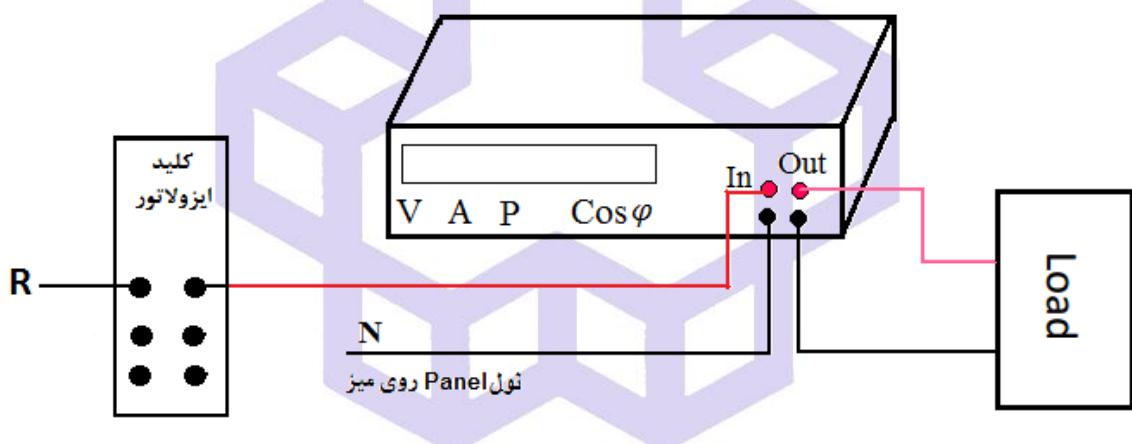
## شرح آزمایش (۱۱-۲)

مدار شکل زیر را با استفاده از **آمپر متر، ولت متر شرکت YOKOGAWA ELECTRIC** قبل از توان سنج دیجیتالی

بیندید. طبق جدول داده شده، آزمایش را فقط برای ردیف اول یعنی بار اهمی، تکرار کنید. مقدار ولتاژ و آمپر سنجیده شده توسط دستگاه های آنالوگ را با دیجیتال مقایسه کنید. سپس خطای P و Q را بدست آورید.



$$\% \xi P = \left| \frac{P_2 - P_1}{P_1} \right| \times 100, \text{ where } P_2 = \text{reading from digital meter}, P_1 = \text{reading from analog meter}$$

| نوع دستگاه | Load=Z | I(A) | V(v) | P (WATT) | % ξP |
|------------|--------|------|------|----------|------|
| آنالوگ     | اهمی   |      |      |          |      |
| دیجیتال    | اهمی   |      |      |          | ?    |


## آزمایش شماره ۱۲

### اندازه‌گیری توان سه فاز
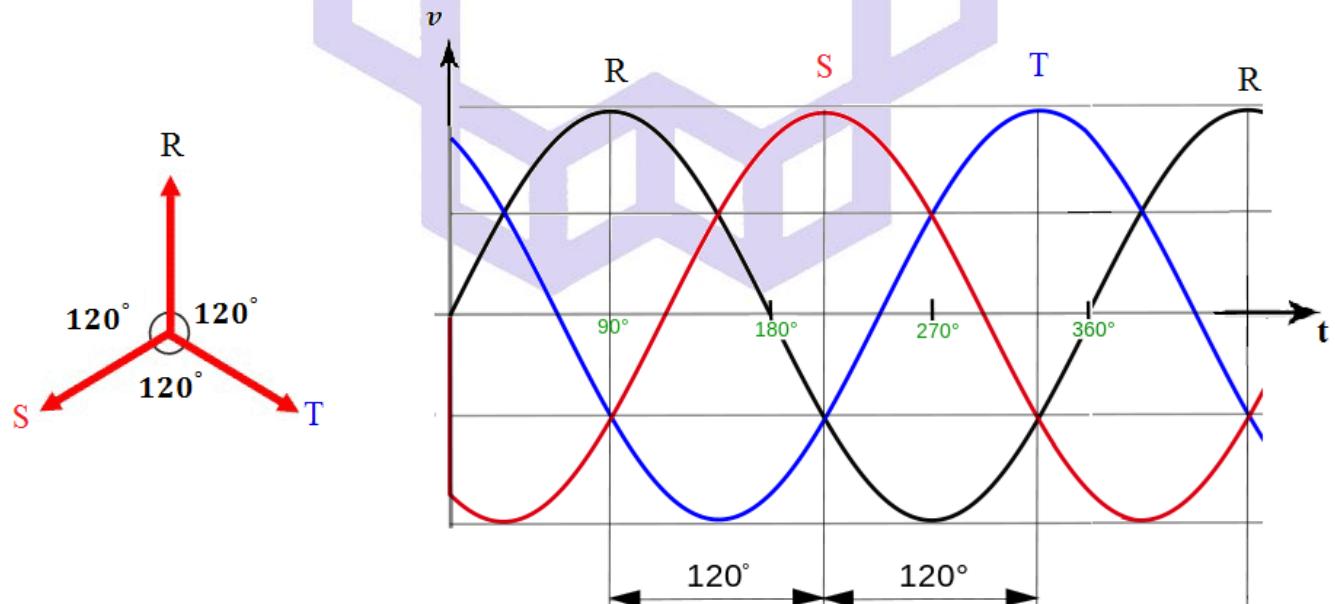
#### هدف آزمایش


برق سه فاز: در برق سه فاز شهری ۴ سیم وجود دارد. یکی نول و سه سیم هر یک دارای  $220\text{ V}$  ولت اختلاف پتانسیل نسبت به سیم نول هستند که اصطلاحاً به آن ولتاژ فاز  $V_P$  می‌گویند. ولتاژ هر فاز نسبت به فاز قبلی دارای  $120^\circ$  درجه اختلاف فاز (پس فاز) است و آن‌ها را با  $V_R$ ،  $V_S$  و  $V_T$  نمایش می‌دهند. ولتاژ بین دو فاز را اصطلاحاً ولتاژ خط ( $V_L$ ) می‌نامند. در سیستم سه فازه که به چنین سیستم سه فازه، سیستم سه فاز متقارن می‌گویند. در سیستم سه فاز دو نوع اتصال داریم: ۱) اتصال ستاره ۲) اتصال متری. که هر کدام از این اتصال‌ها، کارائی خاص خود را دارند و تفاوت این دو اتصال، در نحوه اتصال مصرف کننده‌ها است.

از برق سه فاز برای توان‌های بالا و در صنعت استفاده می‌شود. همچنین با توجه به اینکه برای ایجاد دوران اتوماتیک در موتورهای القائی نیاز به دو فاز و بیشتر داریم که می‌توان میدان دور ایجاد نمود و موتورهای القائی را راه اندازی کرد. شکل زیر تابع زمانی و فرم برداری سه فازه متقارن را نشان می‌دهد:


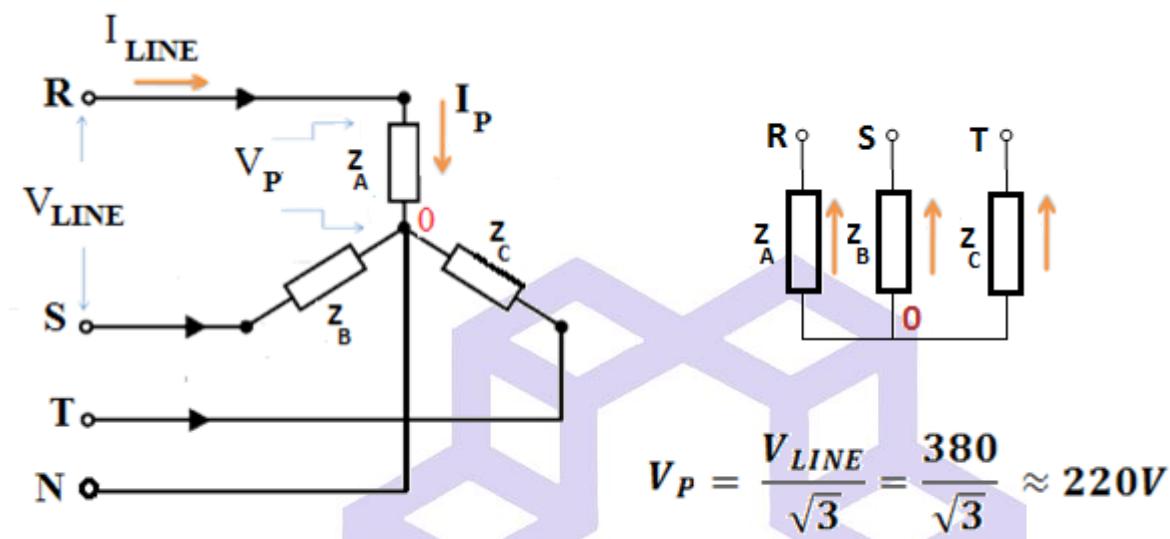
## اتصال ستاره (Y)

در این نوع اتصال امپدانس  $Z_R$ ,  $Z_S$  و  $Z_T$  در یک نقطه به هم دیگر متصل می‌شوند که به آن نقطه صفر اتصال ستاره می‌گویند و سر دیگر امپدانس‌ها به فازهای R, S و T وصل می‌شوند. اگر مصرف کننده‌های سه فاز مثل هم باشند در این حالت سیستم را سه فازه با بار متعادل می‌نامند ( $Z_R = Z_S = Z_T$ ). در این حالت نیازی به اتصال نقطه صفر ستاره به سیم نول وجود ندارد. زیرا:  $\vec{I}_R + \vec{I}_S + \vec{I}_T = 0$  است و از سیم نول جریانی عبور نخواهد کرد. با توجه به شکل زیر داریم:



$$P_P = V_P \times I_P \times \cos(\varphi)$$

قدرت هر فاز در اتصال ستاره برابر است با:

$$P = 3 \times P_P = 3 \times V_P \times I_P \times \cos(\varphi) = \sqrt{3} V_L \times I_L \times \cos(\varphi)$$


و قدرت کل برابر است با:

**خاصیت عمومی بارهای متعادل** اینست که در آنها توان‌های اکتیو و راکتیو در هر سه فاز، یکسان خواهند بود.


ولی چنانچه در اتصال ستاره از فازهای مختلف، بارهای مختلفی گرفته شود در این صورت سیستم به صورت سه فاز نامتعادل در خواهد آمد. در این حالت اگر مصرف کننده‌ها ۲۰۰ ولتی مثل شبکه خانگی، مساوی نباشند باید حتماً نقطه صفر اتصال به سیم نول وصل شود. در غیر اینصورت به علت اینکه ولتاژ بعضی از فازها نسبت به نقطه صفر بیشتر و بعضی کمتر از ۲۰۰ ولت می‌شود، مصرف کننده‌ها خسارت خواهند دید.
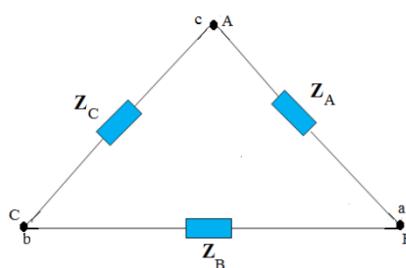
## اتصال مثلث یا دلتا (Δ)

در این اتصال انتهای امپدانس بار یک فاز به ابتدای امپدانس بار فاز بعد متصل می‌گردد تا تشکیل یک حلقه بسته به شکل مثلث بدهد. رئوس این مثلث جهت تغذیه به فازهای R, S و T وصل می‌شوند.



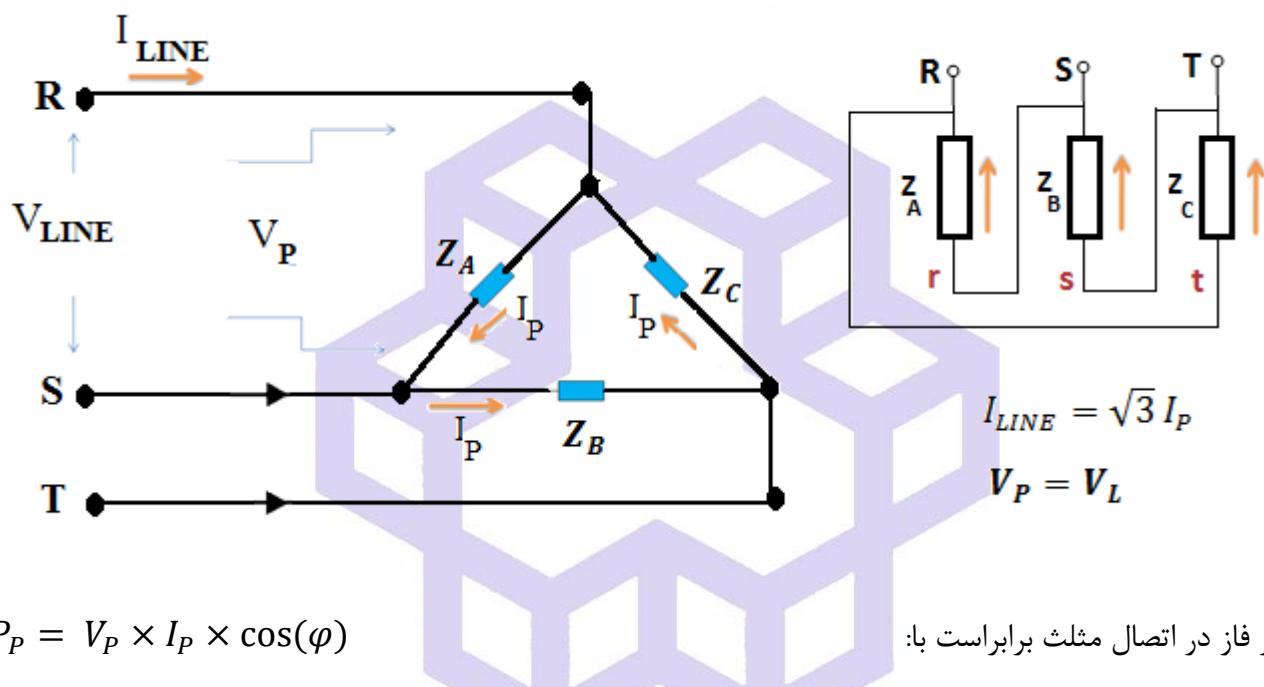در این اتصال نیازی به سیم نول وجود ندارد. لذا به این اتصال ، اتصال سه سیمه نیز گفته می‌شود. اگر مصرف کننده‌های بار مثلثی باهم برابر باشند ( $Z_A = Z_B = Z_C$ ) در این حالت سیستم را سه فاز با بار متعادل می‌نامند. با توجه به شکل زیر داریم:



$P_P = V_P \times I_P \times \cos(\varphi)$  قدرت هر فاز در اتصال مثلث برابر است با:

$$P = 3 \times P_P = 3 \times V_P \times I_P \times \cos(\varphi) = \sqrt{3} V_L \times I_L \times \cos(\varphi) \quad \text{و قدرت کل برابر است با:}$$

علاوه بر این همان روابطی را که برای توان حقیقی (اکتیو) در اتصال ستاره و مثلث وجود دارد، برای توان ظاهری و راکتیو نیز می‌توان نوشت:

$$P_{Y,\Delta} = \sqrt{3} V_L I_L \cos(\varphi) , \quad Q_{Y,\Delta} = \sqrt{3} V_L I_L \sin(\varphi)$$

$$S_{Y,\Delta} = \sqrt{3} V_L I_L , \quad S_{Y,\Delta} = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

توجه: در صورتیکه مجاز باشیم همان بارهای اتصال ستاره را بصورت مثلث به منبع سه فازه وصل کنیم، چون ولتاژ دو سر بارها  $\sqrt{3}$  برابر افزایش یافته و جریان بارها نیز  $\sqrt{3}$  برابر افزایش می‌یابد، در نتیجه توان مصرفی این حالت،  $\sqrt{3}$  برابر حالت ستاره خواهد بود.

در تمام مراحل آزمایش از توان سنج سه فاز دیجیتالی (Power Analyzer Lutron) برداشته شده است. دقت کنید خروجی فازهای R, S, T بعد از کلید ایزوولاتور به ترتیب پس از عبور از داخل حلقهای ترانسفورماتورهای انبری جریان (C.T= Current Transformer) به ورودی‌های A1, A2, A3 بار خازنی - اهمی سری وصل شوند.




## شرح آزمایش (۱-۱۲)
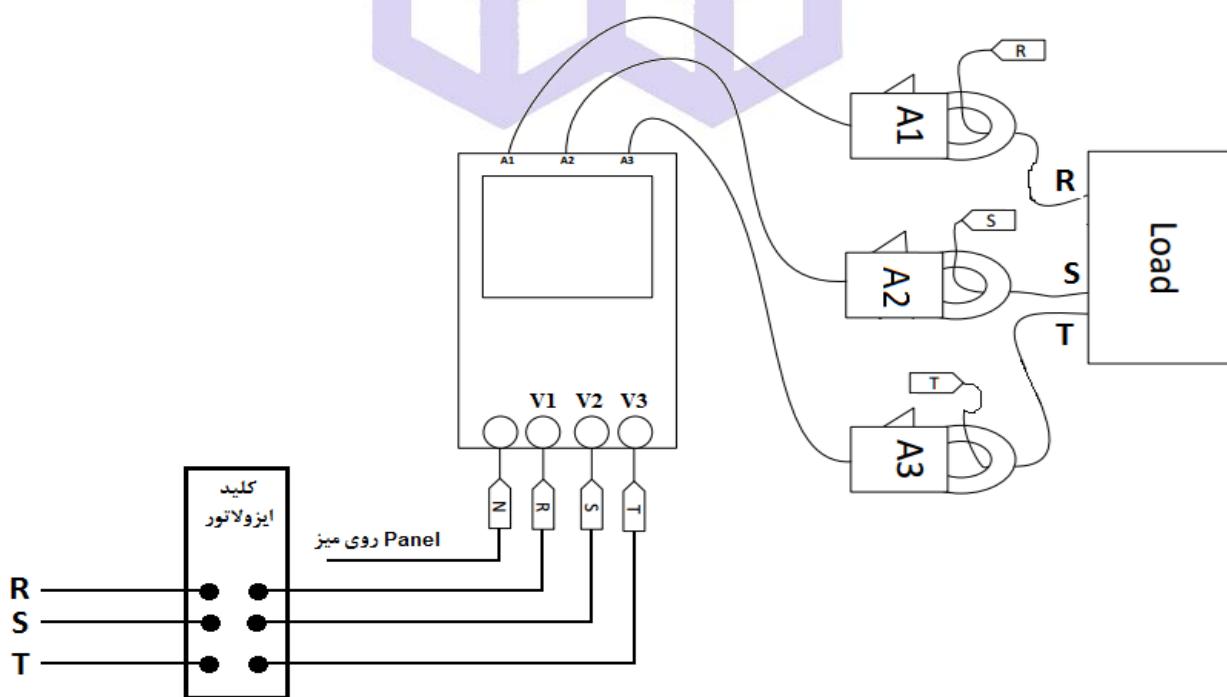
### اتصال ستاره

مداری مطابق شکل صفحه بعد بیندید. بار خازنی - اهمی سری شده را بصورت ستاره بیندید. سپس با تغییر سلکتور خازن از وضعیت ۱ تا ۳:

الف) مقدار ولتاژ، جریان و  $\cos(\varphi)$  هر فاز را توسط توان سنج خوانده و توانهای مربوطه را محاسبه و در جداول یادداشت کنید. توجه: قبل از بررسی مدار توسط مدرس آزمایشگاه، کلید برق میز را وصل نکنید.



| رنج سلکتور | $V_R$ | $I_R$ | $\cos(\varphi_R)$ | از طریق محاسبه |       |
|------------|-------|-------|-------------------|----------------|-------|
|            |       |       |                   | $P_R$          | $Q_R$ |
| 1          |       |       |                   |                |       |
| 2          |       |       |                   |                |       |
| 3          |       |       |                   |                |       |

| رنج سلکتور | $V_S$ | $I_S$ | $\cos(\varphi_S)$ | از طریق محاسبه |       |
|------------|-------|-------|-------------------|----------------|-------|
|            |       |       |                   | $P_S$          | $Q_S$ |
| 1          |       |       |                   |                |       |
| 2          |       |       |                   |                |       |
| 3          |       |       |                   |                |       |

| رنج سلکتور | $V_T$ | $I_T$ | $\cos(\varphi_T)$ | از طریق محاسبه |       |
|------------|-------|-------|-------------------|----------------|-------|
|            |       |       |                   | $P_T$          | $Q_T$ |
| 1          |       |       |                   |                |       |
| 2          |       |       |                   |                |       |
| 3          |       |       |                   |                |       |

$$P_{Total1} = P_R + P_S + P_T , \quad Q_{Total1} = Q_R + Q_S + Q_T$$

| رنج سلکتور | از طریق محاسبه |              |
|------------|----------------|--------------|
|            | $P_{Total1}$   | $Q_{Total1}$ |
| 1          |                |              |
| 2          |                |              |
| 3          |                |              |

ب) توان‌های اکتیو و راکتیو هر فاز را مستقیماً توسط دستگاه قرائت و در جدول صفحه بعدی یادداشت کنید.

| قرائت مستقیم مقادیر از روی توان سنج |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| رنج سلکتور                          | $P_R$ | $P_S$ | $P_T$ | $Q_R$ | $Q_S$ | $Q_T$ |
| ۱                                   |       |       |       |       |       |       |
| ۲                                   |       |       |       |       |       |       |
| ۳                                   |       |       |       |       |       |       |

$$P_{Total2} = P_R + P_S + P_T \quad , \quad Q_{Total2} = Q_R + Q_S + Q_T$$

| از طریق محاسبه |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| رنج سلکتور     | $P_{Total2}$ | $Q_{Total2}$ |
| ۱              |              |              |
| ۲              |              |              |
| ۳              |              |              |

ج) توان اکتیو و راکتیو کل مدار را مستقیماً توسط دستگاه قرائت و در جدول زیر یادداشت کنید.

| قرائت مستقیم مقادیر از روی توان سنج |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| رنج سلکتور                          | $P_{Total}$ | $Q_{Total}$ |
| ۱                                   |             |             |
| ۲                                   |             |             |
| ۳                                   |             |             |

## سؤال

با مقایسه توان قسمت‌های (الف) و (ب) با قسمت (ج)، فقط در رنج ۳ سلکتور انتخاب کننده، درصد خطاهای را محاسبه کنید.

$$\% \xi P_{Total1} = \left| \frac{P_{Total1} - P_{Total}}{P_{Total}} \right| \times 100 \quad , \quad \% \xi Q_{Total1} = \left| \frac{Q_{Total1} - Q_{Total}}{Q_{Total}} \right| \times 100$$

$$\% \xi P_{Total2} = \left| \frac{P_{Total2} - P_{Total}}{P_{Total}} \right| \times 100 \quad , \quad \% \xi Q_{Total2} = \left| \frac{Q_{Total2} - Q_{Total}}{Q_{Total}} \right| \times 100$$

## شرح آزمایش (۱۲-۲)

### اتصال مثلث (بار متعادل)

بار خازنی - اهمی سری شده را بصورت مثلث، **فقط در وضعیت ۳ سلکتور** مورد نظر بیندید. مقادیر توان های اکتیو و راکتیو کل را **مستقیما** توسط دستگاه قرائت و در جدول زیر یادداشت نمایید.

| قرائت مستقیم مقادیر از روی توان سنج |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| رتبه سلکتور                         | $P_{Total}$ | $Q_{Total}$ |
| ۳                                   |             |             |

### سؤال

توان های جدول فوق (حالت مثلث) با توان های نظیرشان در حالت ستاره **فقط مربوط به قسمت ج** را مقایسه کرده و علت تفاوت را شرح دهید.




## آزمایش شماره ۱۳

### اندازه‌گیری مقدار انرژی توسط کنتور یک فاز - کنتور سه فاز
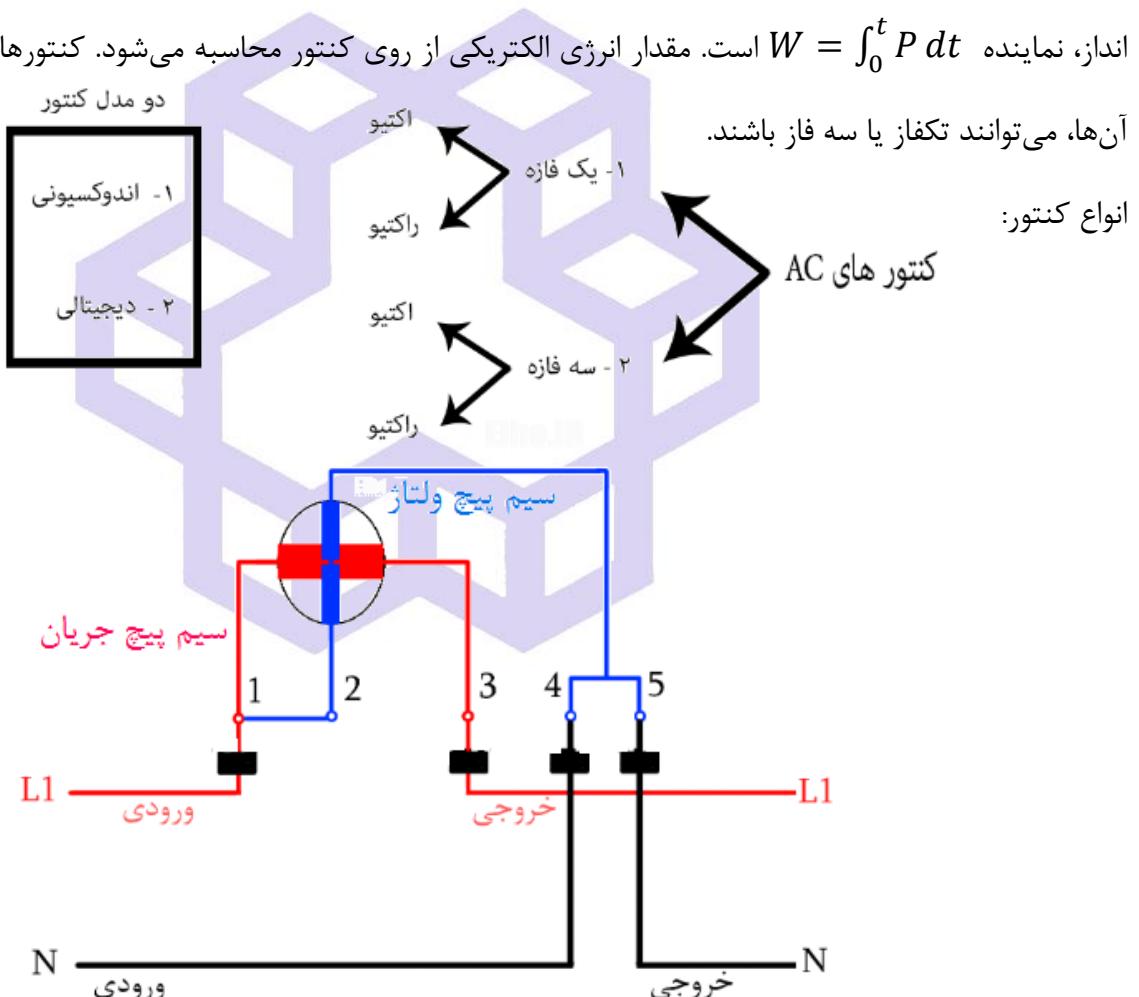
#### هدف آزمایش

انرژی برابر است با مقدار توان مصرفی یا تولیدی در طول زمان، یعنی  $W = P \times t$ . واحد انرژی یا کار ( $\mathbf{W}$ ) ژول و واحد زمان ( Joule ) ثانیه است. برای اندازه‌گیری انرژی الکتریکی از کنتور اندوکسیونی استفاده می‌شود. اصول کار کنتورها مبتنی بر اصول کار موتورهای القائی است. این کنتورها دارای سیم پیچ جریان (با دور کم و قطر بیشتر) و یک سیم پیچ ولتاژ (با قطر کم و دور بیشتر) هستند که وقتی در مدار مصرف کننده قرار می‌گیرند موجب گردش یک صفحه آلومینیومی دور حول محورش می‌شود و سپس گردش این صفحه توسط چرخ دنده ای بی به شماره انداز منقل می‌شود که بدین ترتیب اعداد شماره انداز، نماینده  $W = \int_0^t P dt$  است. مقدار انرژی الکتریکی از روی کنتور محاسبه می‌شود. کنتورها بر اساس نحوه کاربری آن‌ها، می‌توانند تکفاز یا سه فاز باشند.



در کنتورها انرژی مصرفی بر حسب کیلو وات ساعت (kwh) سنجیده می‌شود.

سرعت دور گردش صفحه آلومینیومی دور با  $P = V \times I \times \cos(\varphi)$  متناسب است. در روی صفحه هر کنتور، مشخصات ثابت نامی آن توسط سازنده درج شده است که عبارتند از: نوع یا کلاس کنتور، فرکانس، ولتاژ و جریان نامی آن و همچنین

مقدار انرژی نامی یک دور از صفحه دوار ( $C_n$ ) در جریان‌های مختلف از یک ولت‌متر، آمپر‌متر دقیق و یک کرونومتر استفاده می‌نماییم. در نتیجه با ثبت زمان  $t$  مربوط به  $n$  دور از صفحه دوار، انرژی مربوط به یک

$$C = \frac{P \times t}{n}$$

دور صفحه دوار را اندازه می‌گیریم. پس:

$P$ : توان یا قدرت مصرف شده.  $n$ : تعداد دور کنتور در زمان  $t$ .

$C$ : انرژی مصرفی به ازاء یک دور.

حال با مقایسه  $C_n$  کنتور با  $C$ ، خطای کنتور به شرح زیر بدست می‌آید:

$\Delta C = |C_n - C|$  خطای مطلق کنتور:

$$\% \beta = \left| \frac{C_n - C}{C_n} \right| \times 100$$


خطای نسبی کنتور:

طبق نظر مدرس یکی از این دو قسمت اختیاری می‌باشد

## شرح آزمایش (۱-۱۳)
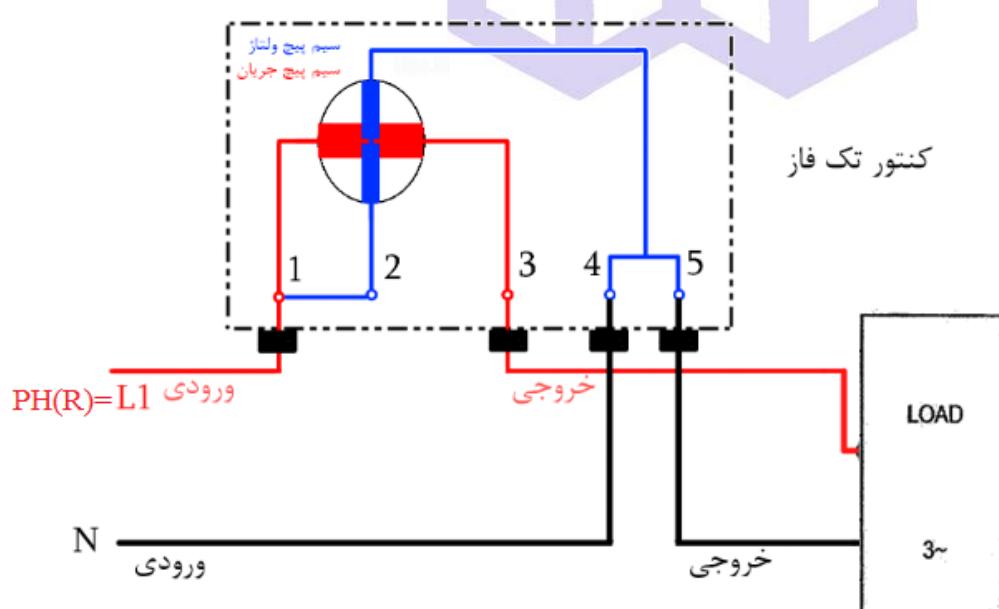
### کنتور تک فاز

مدار صفحه زیر را با اضافه نمودن آمپر‌متر، ولت‌متر و کلید ایزولاتور ببندید. سپس تمام موارد خواسته شده را در جدول ثبت نمایید.




| $I_{PH}(A)$              | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|---|---|---|---|
| $V_{PH}(v)$              |   |   |   |   |
| $t_{for\ n=5}(s)$        |   |   |   |   |
| $C_n =$<br>(کنتور تکفاز) |   |   |   |   |
| $C$                      |   |   |   |   |
| $\Delta C$               |   |   |   |   |
| $\% \beta$               |   |   |   |   |
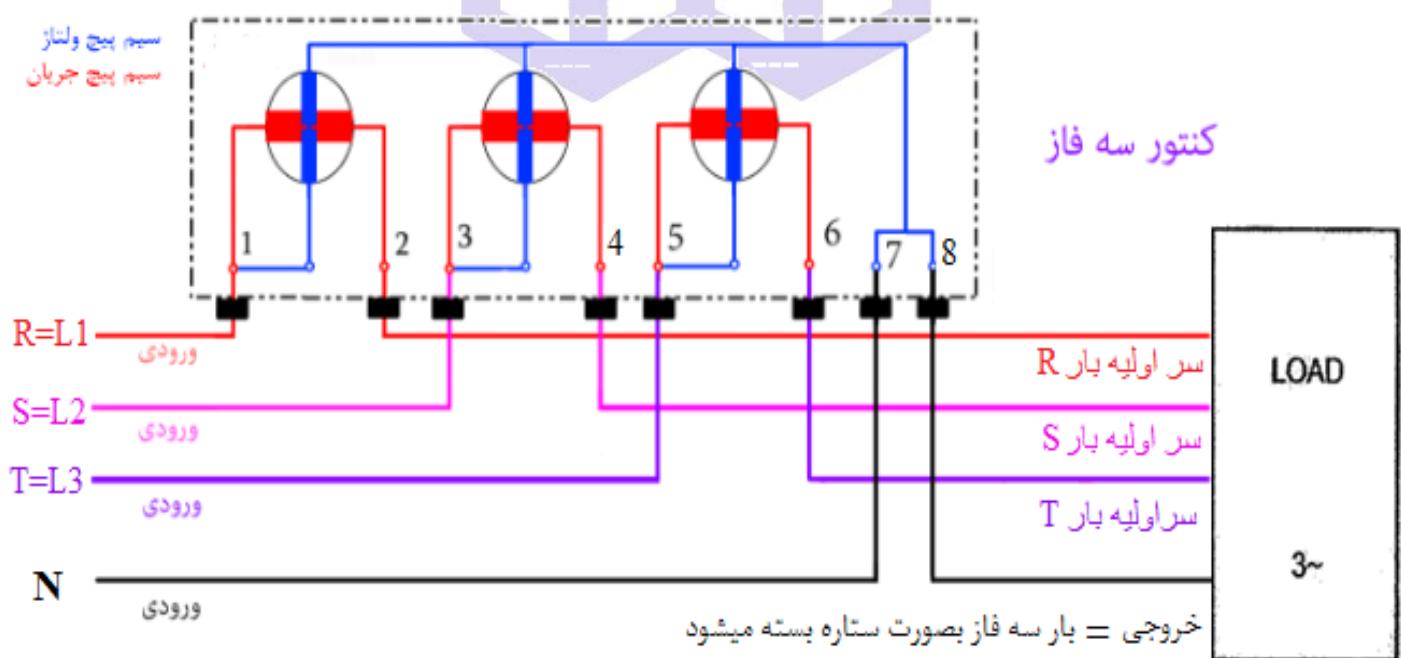
## شرح آزمایش (۲-۱۳)

کنتور سه فاز

مدار صفحه بعدی را با اضافه نمودن آمپرmetر، ولتمتر و کلید ایزولاتور بیندید. سپس تمام موارد خواسته شده را در جدول ثبت نمایید.



$P = 3 \times V \times I$  توجه: در این آزمایش چون بار سه فازه اهمی و متعادل است، پس توان سه فاز خواهد بود:

| $I_{PH}(A)$               | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|---|---|---|
| $V_{PH}(V)$               |   |   |   |   |
| $t_{for\ n=5}(s)$         |   |   |   |   |
| $C_n =$<br>(کنتور سه فاز) |   |   |   |   |
| $C$                       |   |   |   |   |
| $\Delta C$                |   |   |   |   |
| $\% \beta$                |   |   |   |   |

### سؤال

در آزمایش کنتور سه فاز، چه تغییراتی را مشاهده می‌نمایید و علت تفاوت این دو آزمایش را با ذکر علت بیان کنید؟



## مدارهای طراحی در طول ترم:

### طراحی ۱:

با استفاده از آی‌سی 741 مدارت مشتق‌گیر یا فیلتر بالاگذر و انتگرال‌گیر یا فیلتر پایین‌گذر با استفاده از المان‌های داخل پک طراحی نمایید.

### طراحی ۲:

یک مدار RLC سری بیندید و با تغییر مقدار مقاومت حالت‌های مختلف میرایی را روی اسیلوسکوپ مشاهده کنید.

### راهنمایی:

#### **پاسخ گذرا مدار RLC**

هنگامی که مدار RLC سری با یک ولتاژ پله تحریک می‌شود، پاسخ گذرا مدار به صورت زیر خواهد بود.

$$V = L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt + Ri \rightarrow L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0$$

برای مدارهای RLC موازی برای مجموع جریان‌های گره داریم:

$$I = \frac{V}{R} + \frac{1}{L} \int V dt + c \frac{dV}{dt} \rightarrow \frac{d^2V}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dV}{dt} + \frac{1}{LC} = 0$$

بنابراین در مدارهای درجه دوم با ورودی مستقل صفر، معادله دیفرانسیل متغیر دلخواه  $y$  حداقل از درجه دوم است.

$$y'' + 2\alpha y' + \omega_n^2 = 0$$

در این معادله  $\alpha$  را ضریب تلف و  $\omega_n$  را فرکانس طبیعی بدون تلف می‌گویند. معادله مشخصه  $y$  عبارت است از :

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2 = 0$$

بنابراین فرکانس‌های طبیعی  $y$  برابر است با :

با تعریف ضریب میرایی  $\xi$  داریم معادله بالا به صورت زیر در می‌آید:

$$\xi = \frac{\alpha}{\omega_n}, \quad s_{1,2} = -\xi \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

با توجه به مقادیر مختلف  $\xi$  حالت‌های زیر به وجود می‌آید.

**حالت ۱ ( $\xi > 1$ ) فوق میرا (Over damping):** در این حالت فرکانس‌های طبیعی هردو حقیقی منفی ولی نابرابر هستند.

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

**حالت ۲ ( $\xi = 1$ ) میرایی بحرانی (Critically damping):** در این حالت فرکانس‌های طبیعی هردو حقیقی منفی و متساوی هستند.


$$s_{1,2} = -\omega_n$$

**حالت ۳ ( $\xi < 1$ ) زیر میرا (میرایی نوسانی) (under damping):** در این حالت فرکانس‌های طبیعی مختلط هستند.

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

**حالت ۴ ( $\xi = 0$ ) بدون تلف (پایداری مجانبی):** در این حالت فرکانس‌های طبیعی موهومی خالص هستند و مدار مانند اسیلاتور یا نوسان‌ساز عمل می‌کند.

$$s_{1,2} = \pm j\omega_n$$

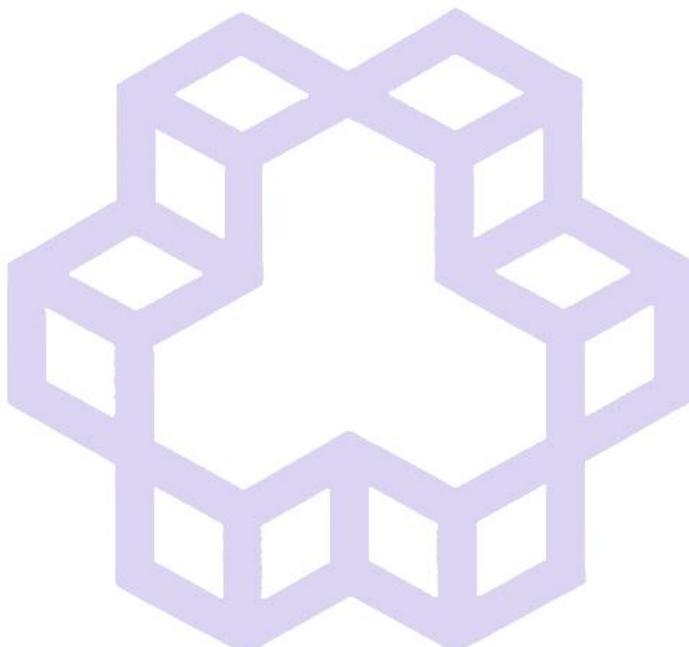

## منابع

- ۱- کتاب مدارهای الکتریکی ۱ و ۲؛ مؤلف: جبهه دار مارالانی.
- ۲- کتاب مدارهای الکتریکی؛ مؤلف ویلیام هیت.
- ۳- کتاب مدارهای الکتریکی ۱ و ۲؛ مؤلف: مهندس یار.
- ۴- کتاب مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ و ۳؛ مؤلف: احسان روحانی.
- ۵- دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی دانشگاههای تهران، امیر کبیر، همدان، آزاد تبریز، پیام نور، سهند و بیرجند. اصفهان، صدا و سیما....
- ۶- اندازه گیری الکتریکی؛ مؤلف: سلوانی، ترجمه محمود دیانی، مجید ملکان، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
- ۷- دستگاههای اندازه گیری؛ تالیف مسعود سلطانی، انتشارات دانشگاه تهران

- KING ABDULAZIZ UNIVERSITY (Faculty of Engineering, Electrical Engineer Department)
- Department of Electrical & Computer Engineering California state University, Los Angeles(EE2049)
- The Holcombe Department of Electrical & Computer Engineering Clemson University,Clemson, SC – 29634,ECE 2110
- ELECTRIC CIRCUITS LABORATORY MANUAL(ECE-235 LAB)
- University of Central Florida EEL3123
- PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING ELEC 275,LABORATORY MANUAL, Originally prepared by N. Suresh, Basic Circuits & Systems Laboratory, Department of Electrical & Computer Engineering, Concordia University
- Facility of Engineering, Department of Biomedical Engineering, BME (311), Electric Circuits lab
- Laboratory Manual for AC Electrical Circuit Analysis by James M. Fiore
- Laboratory Manual for DC Electrical Circuit Analysis by James M. Fiore